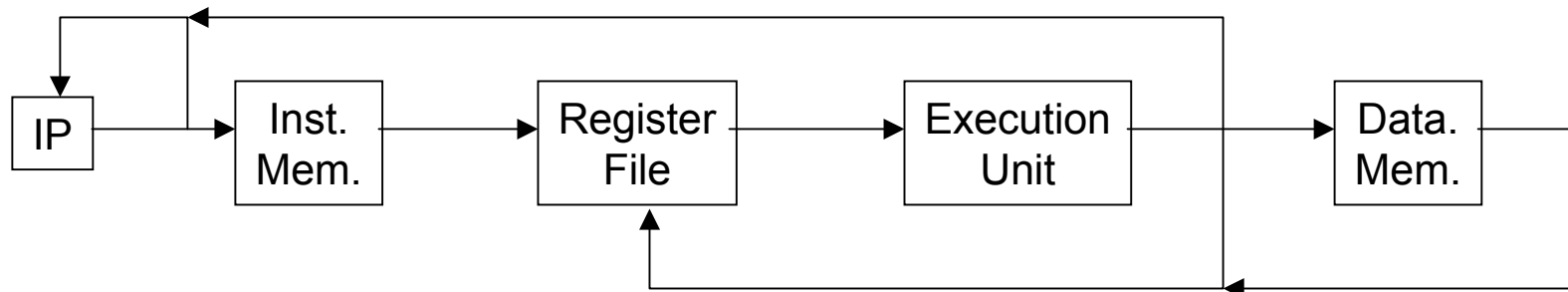


# Organização ou MicroArquitectura


## DataPath MIPS32
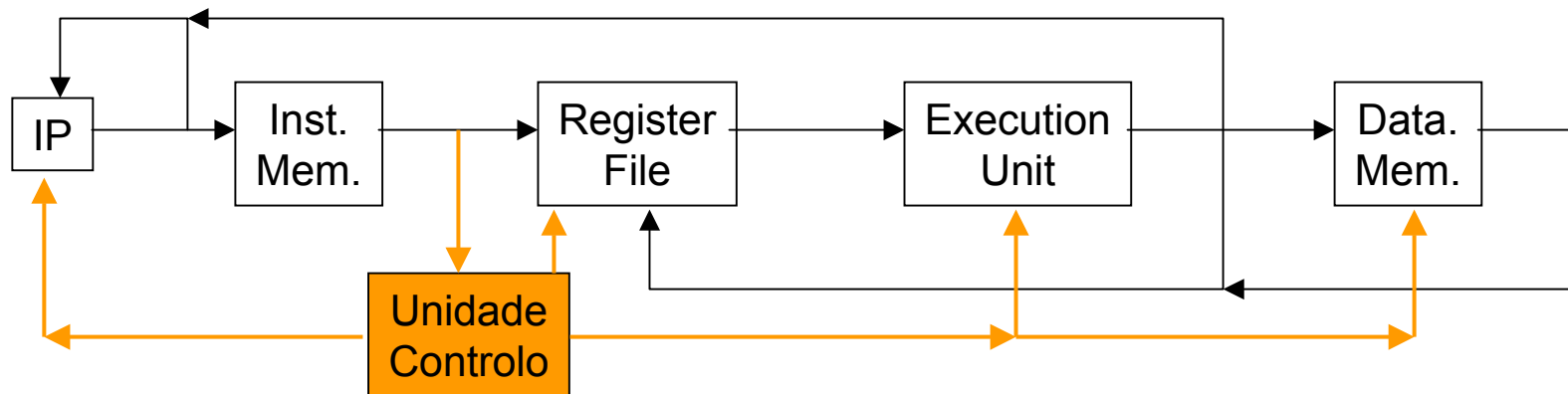
# Datapath e Controlpath

**Datapath** – circuito percorrido pelas instruções, endereços e resultados




**Controlpath** – circuito percorrido pelos sinais que controlam o *datapath*


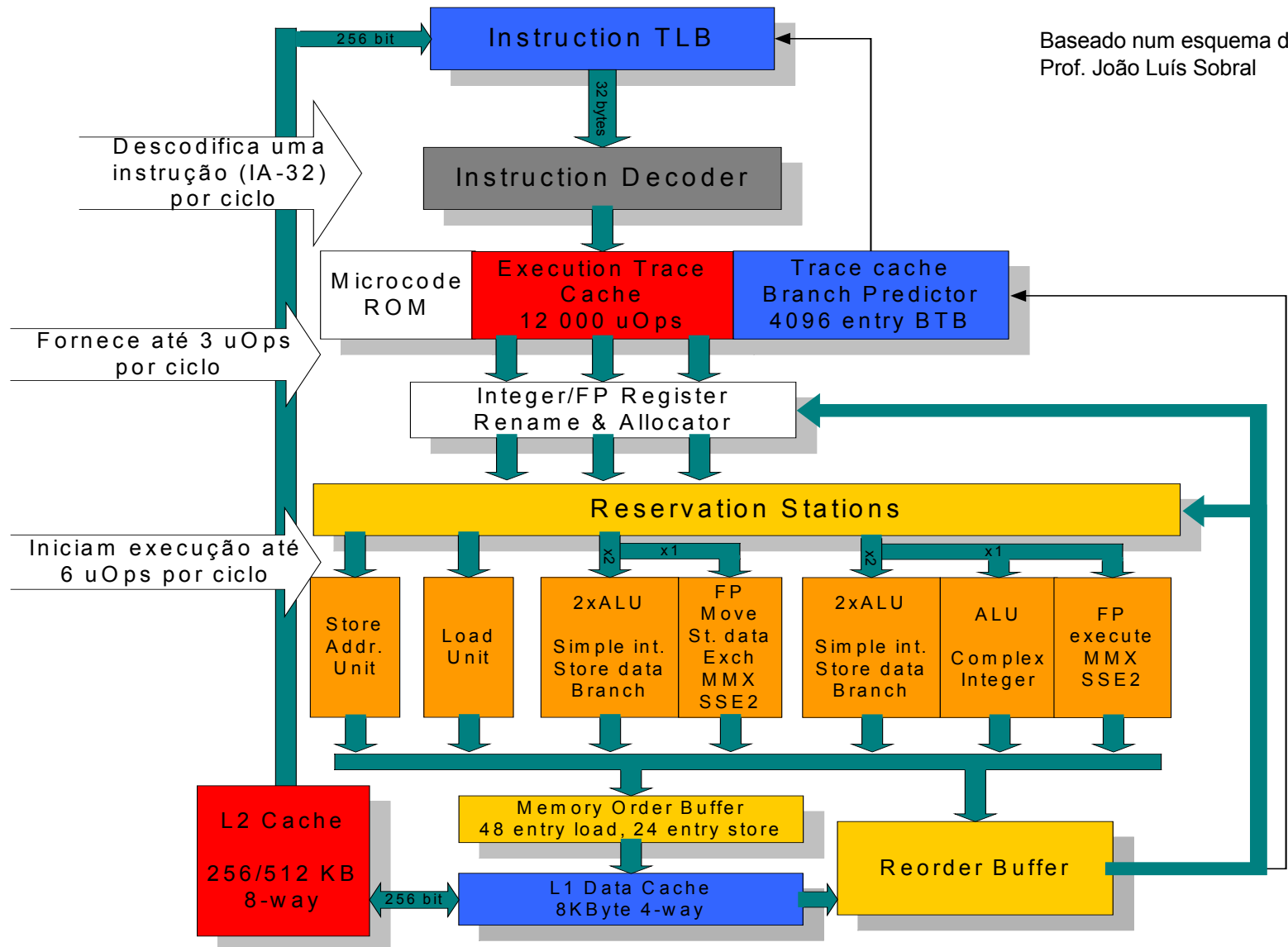
# Datapath Intel Pentium 4


Baseado num esquema do Prof. João Luís Sobral




# Elementos Combinatórios

As saídas destes elementos reagem **sempre** a variações nas entradas, após um certo atraso (*delay*) de propagação.

**EXEMPLOS:** um *multiplexer*, a ALU

 

se ( $d=0$ )  $c=a$  senão  $c=b$

 



d	c
0	a
1	b

# Elementos sequenciais

As saídas destes elementos **só** reagem a variações nas entradas quando se verifica um pulso do *clock*.  
São estes elementos que memorizam dados, determinando o **estado** do CPU.

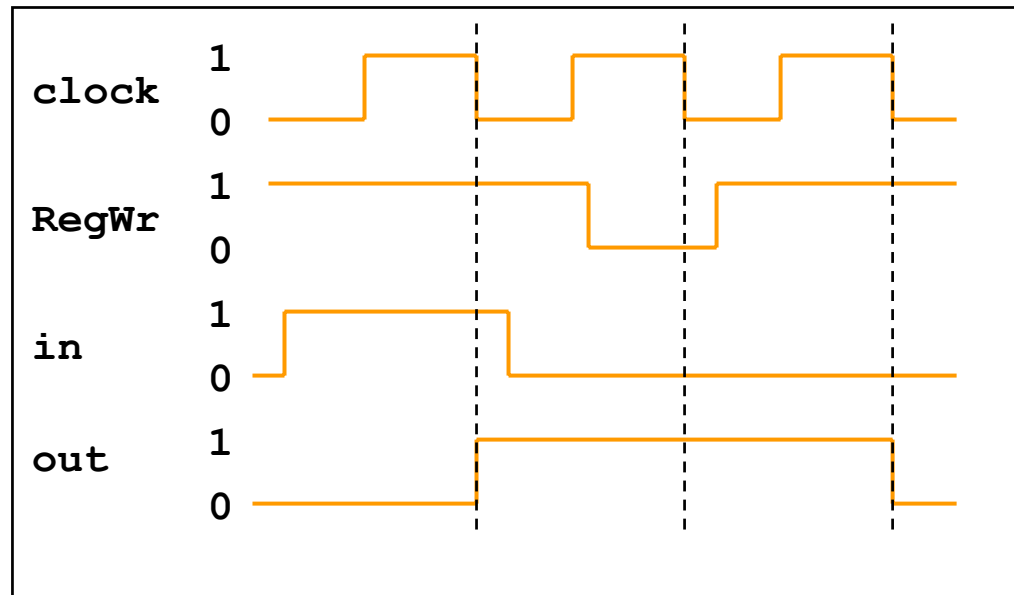 **EXEMPLOS:** os registos, a memória

**Convenção de temporização** – os elementos sequenciais só são escritos no pulso descendente do *clock*. Ignoram-se os atrasos.



# Datapath MIPS32 – ciclo único


Implementação de ciclo único:

1. Todas as instruções demoram exactamente um único ciclo do relógio
2. O período do *clock* tem que ser igual à instrução mais demorada
3. Nenhum componente do *datapath* pode ser usado mais do que uma vez durante a mesma instrução

Sub conjunto de instruções do MIPS:

- **Acesso à memória** – `lw` e `sw`
- **Lógico-aritméticas** – `add`, `addi`, `sub`, `and`, `andi`, `or`, `ori`, `slt` e `slti`
- **Controlo de fluxo** – `beq`

# *Datapath : fetch da instrução*

 


Todas as instruções têm que ser lidas do endereço apontado pelo PC.  
O PC é incrementado 4 no fim do ciclo.

A memória mantém a instrução na saída até ao fim do ciclo.

Não são apresentados sinais de controlo da memória porque esta é só de leitura.  
Esta ALU apenas realiza adições, não precisa de sinais de controlo.

A memória é dedicada a instruções, porque cada componente só pode ser usado uma vez em cada ciclo. A memória de dados será outro componente.

# Datapath para instruções tipo R

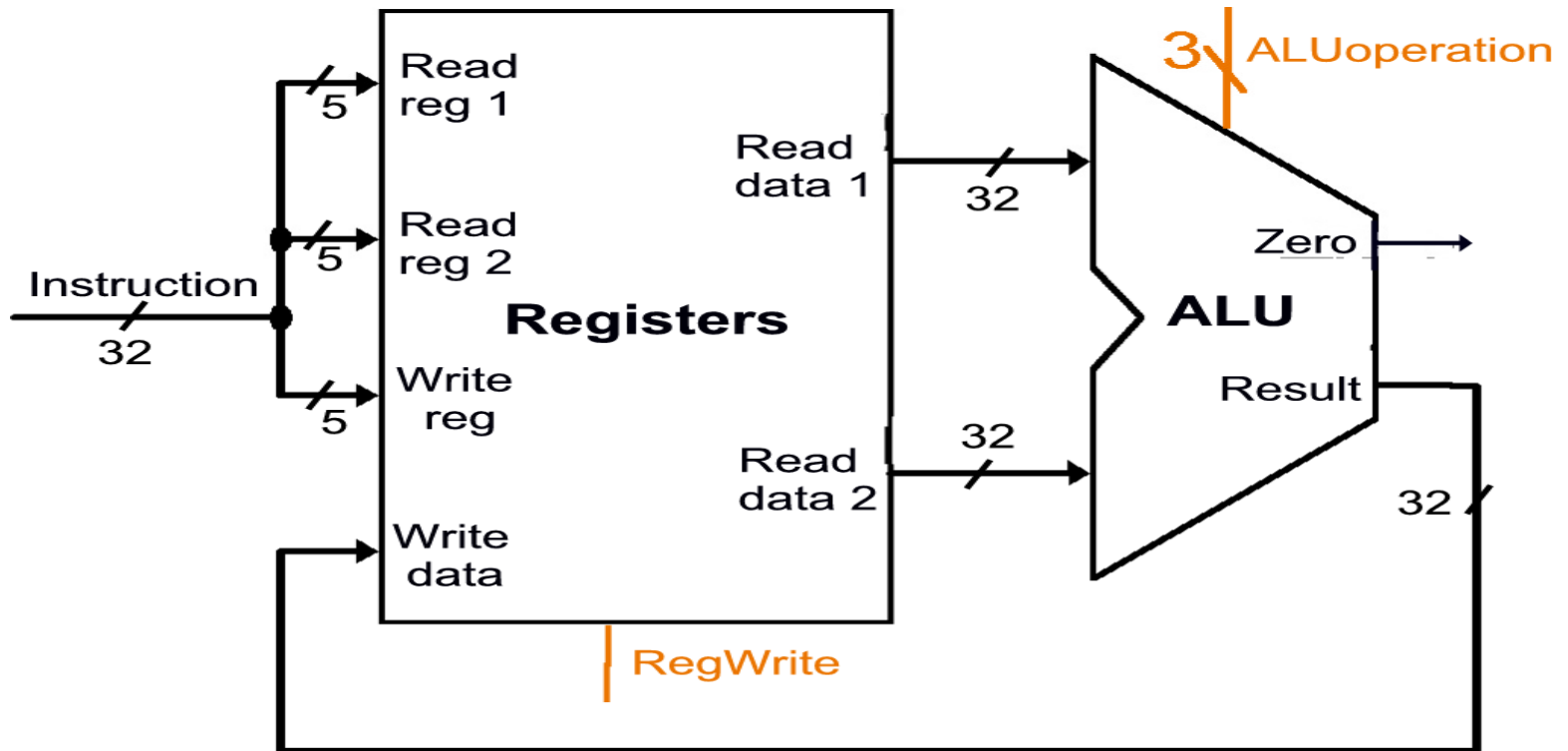


As instruções R lêem 2 registros (Rs, Rt) e escrevem num terceiro (Rd).

O campo Funct da instrução vai ser usado para gerar o sinal **ALUoperation**.

O sinal de controlo **RegWrite** indica se o resultado deve ser escrito num registo.



# Datapath para `lw` e `sw`

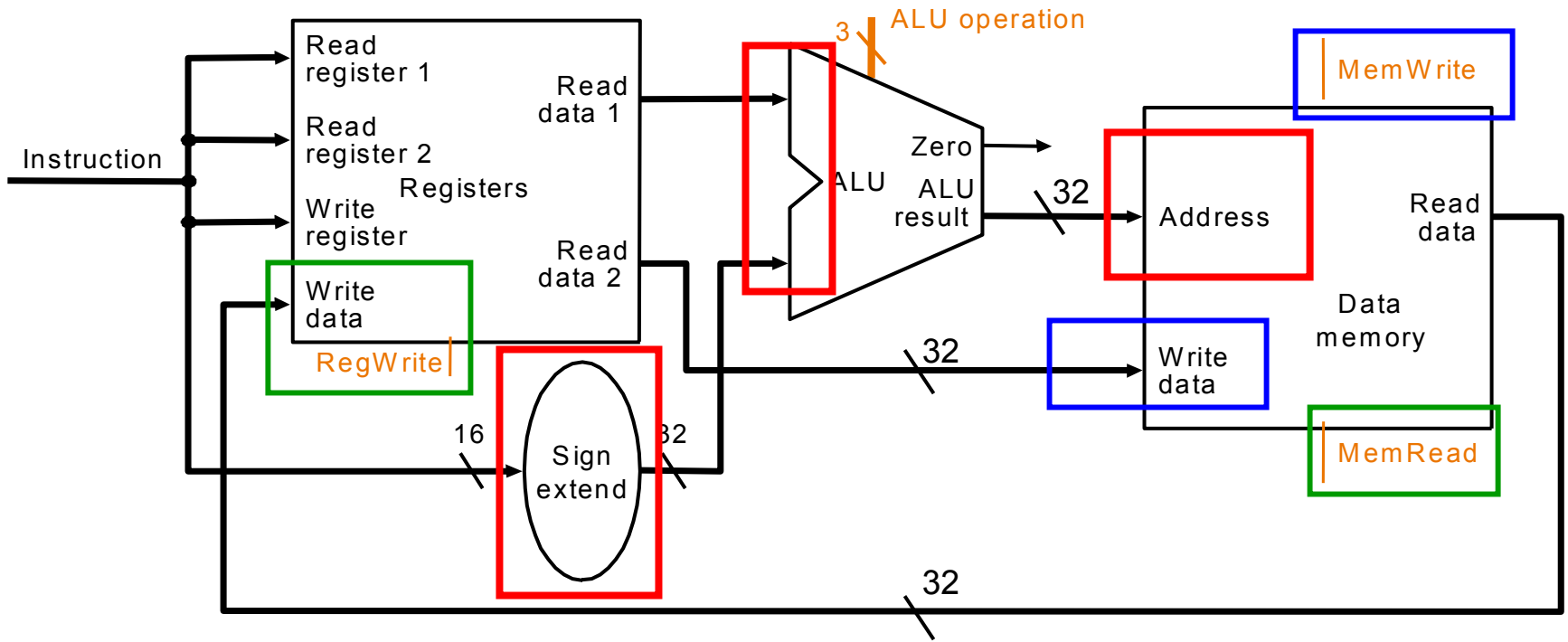


**Cálculo do endereço** - O *offset* imediato é estendido para 32 bits e somado ao registo base

**lw** – Os sinais `MemRead` e `RegWrite` são activados para que os dados sejam escritos no registo endereçado no campo `Rt`

**sw** – O sinal `MemWrite` é activado para que o valor do registo endereçado no campo `Rt` seja escrito na memória

# Datapath para beq

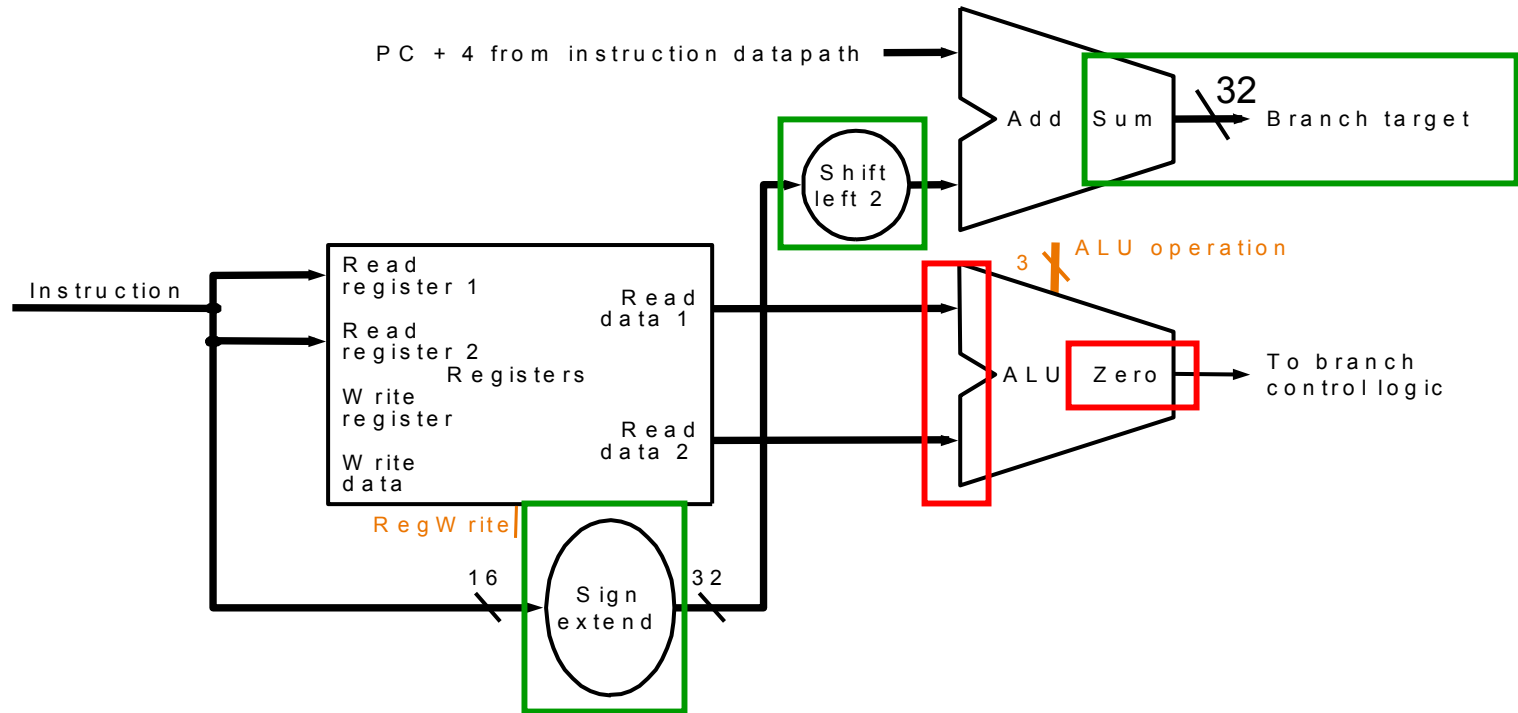


Os registros  $R_s$  e  $R_t$  são comparados activando a saída Zero da ALU

O *offset* do campo `imm` da instrução é estendido para 32 bits, multiplicado por 4 e somado ao PC

O PC só é carregado com este valor se a saída Zero da ALU estiver a 1

# Datapath do MIPS

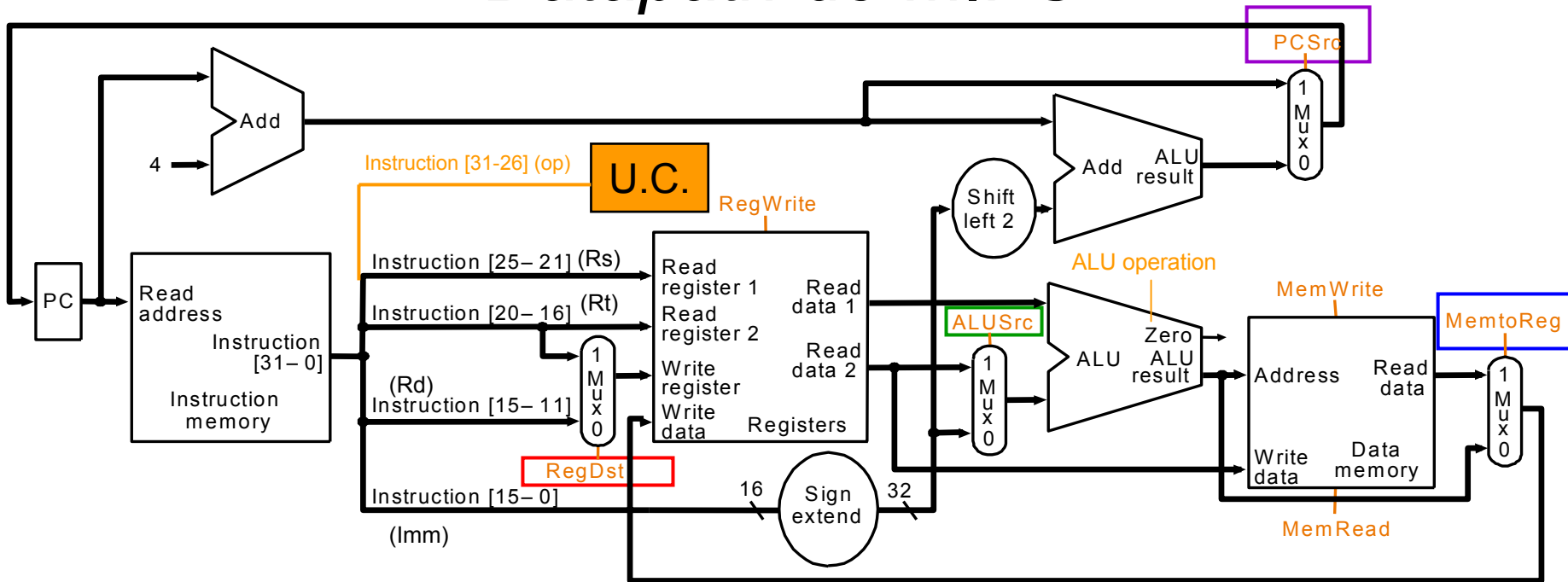

**RegDst** – O registo a escrever pode ser o Rd (tipo-R) ou o Rt (tipo-I)


**AluSrc** – O operando pode ser um registo (tipo-R) ou uma constante (tipo-I)

**MemtoReg** – O valor a escrever num registo pode vir da ALU ou da memória (1w)

**PCSrc** – O valor a escrever no PC pode ser PC+4 ou o PC+4+offset de beq


**NOTA:** Falta gerar os sinais de controlo, que entre outros, se baseiam no Opcode (Instruction[31-26]) e no Funct (Instruction[5-0])

# Instrução do Tipo-R (*fetch*)

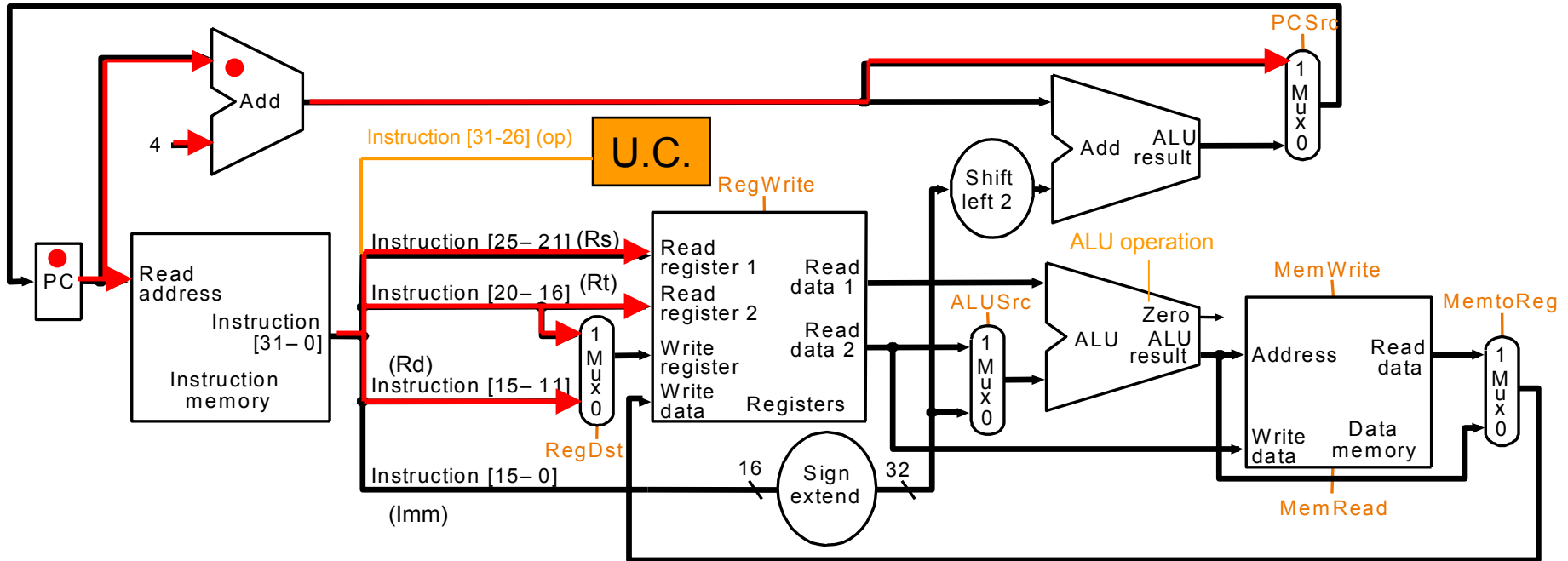

A instrução apontada pelo PC é lida e o valor do PC é incrementado de 4 (mas não é escrito no registo)
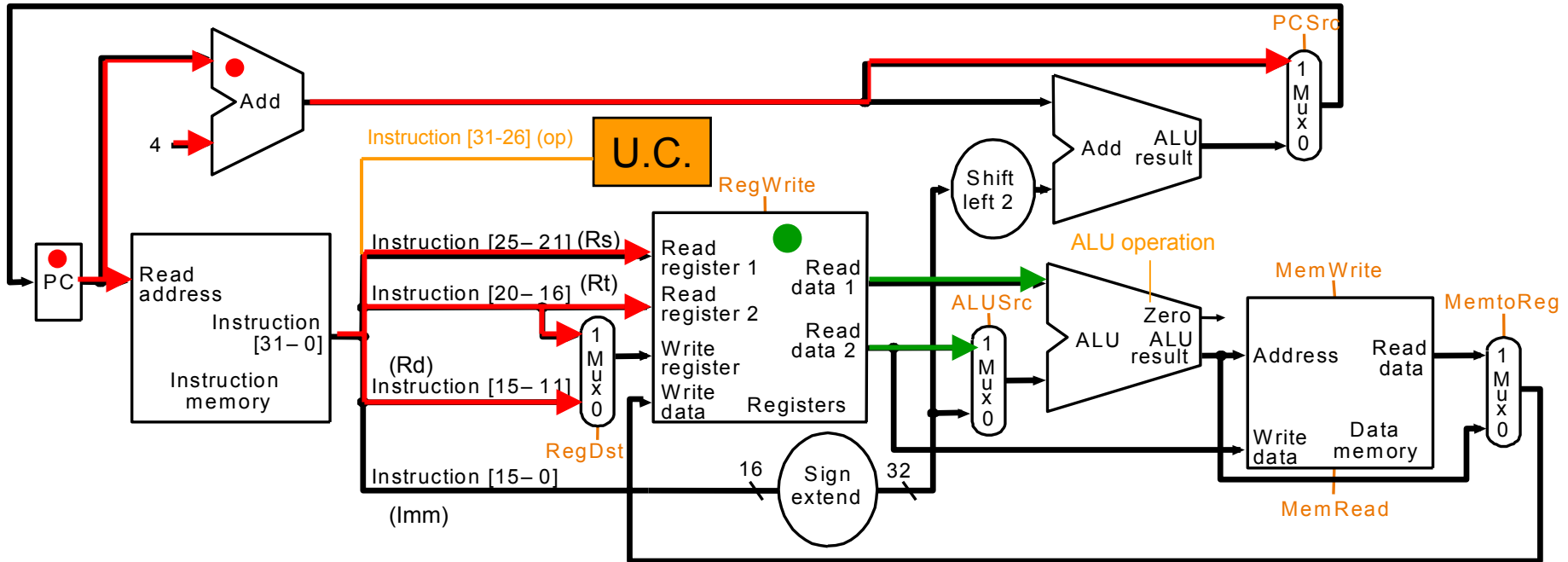
# Instrução do Tipo-R (*decode/operand fetch*)




A unidade de controlo descodifica a instrução e gera os sinais de controlo.

(A unidade de controlo não aparece neste diagrama)

Os registos são lidos.

RegDst	0
RegWrite	1
ALUSrc	1
MemWrite	0
MemRead	0
MemtoReg	0
ALU operation	???
PCSrc	1


# Instrução do Tipo-R (*execute*)

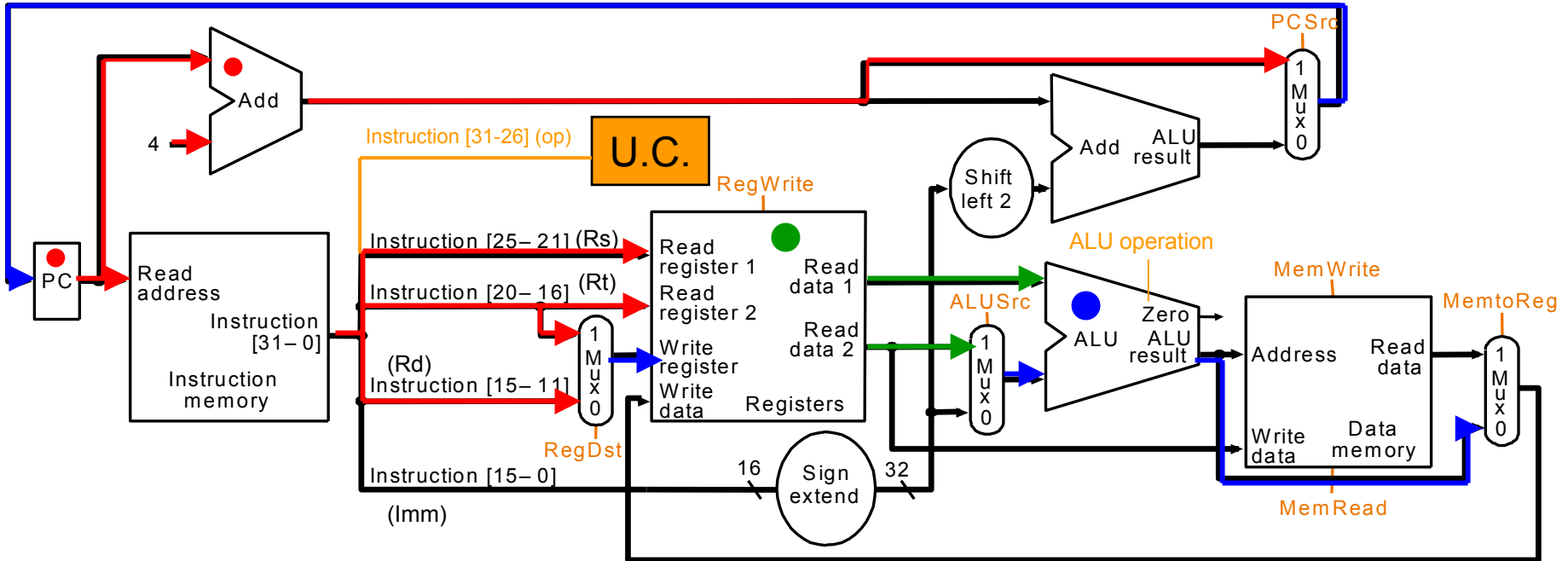

A ALU realiza a operação.

RegDst	0
RegWrite	1
ALUSrc	1
MemWrite	0
MemRead	0
MemtoReg	0
ALU operation	???
PCSrc	1

# Instrução do Tipo-R (*writeback*)

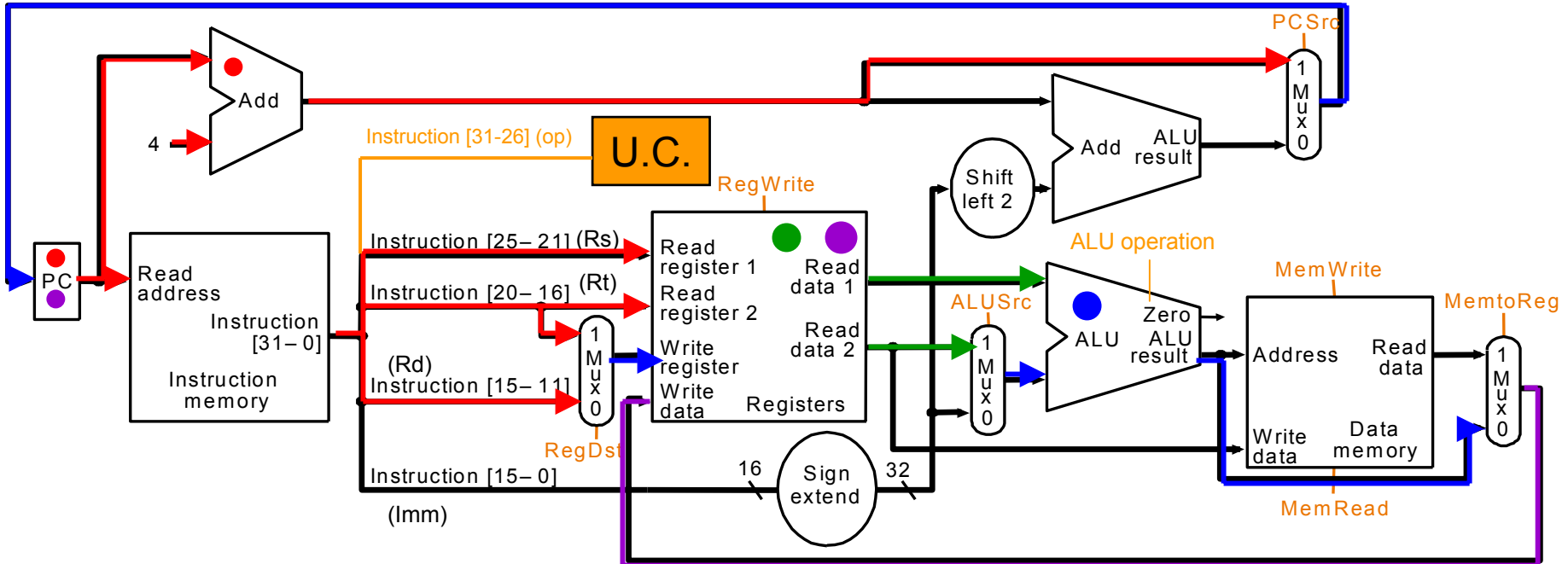


Apenas no fim do ciclo é que os registos são escritos (PC inclusive).

É possível distinguir 4 fases diferentes de execução, mas todas são realizadas no mesmo ciclo do *clock*.

RegDst	0
RegWrite	1
ALUSrc	1
MemWrite	0
MemRead	0
MemtoReg	0
ALU operation	???
PCSrc	1

# Instrução lógico-aritmética (Tipo I)

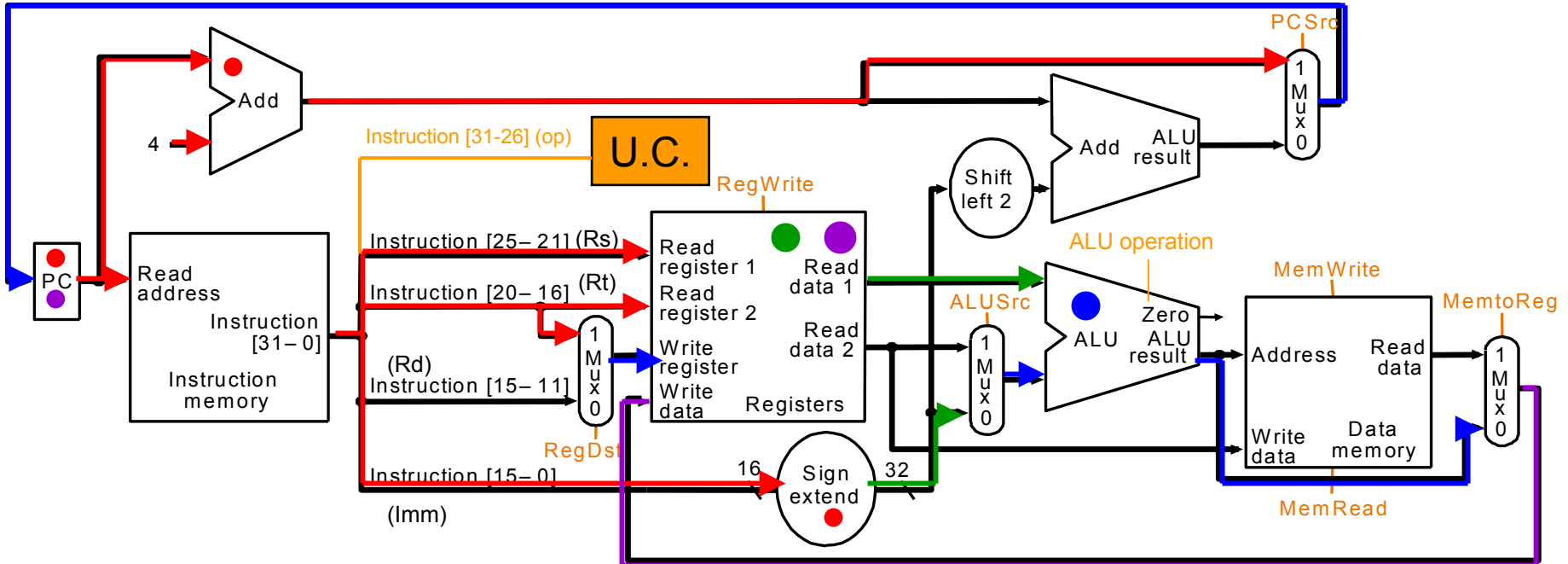

● *fetch*

● *decode/operand fetch*


● *execute*

● *writeback*

RegDst	1
RegWrite	1
ALUSrc	0
MemWrite	0
MemRead	0
MemtoReg	0
ALU operation	???
PCSrc	1



# Instrução beq

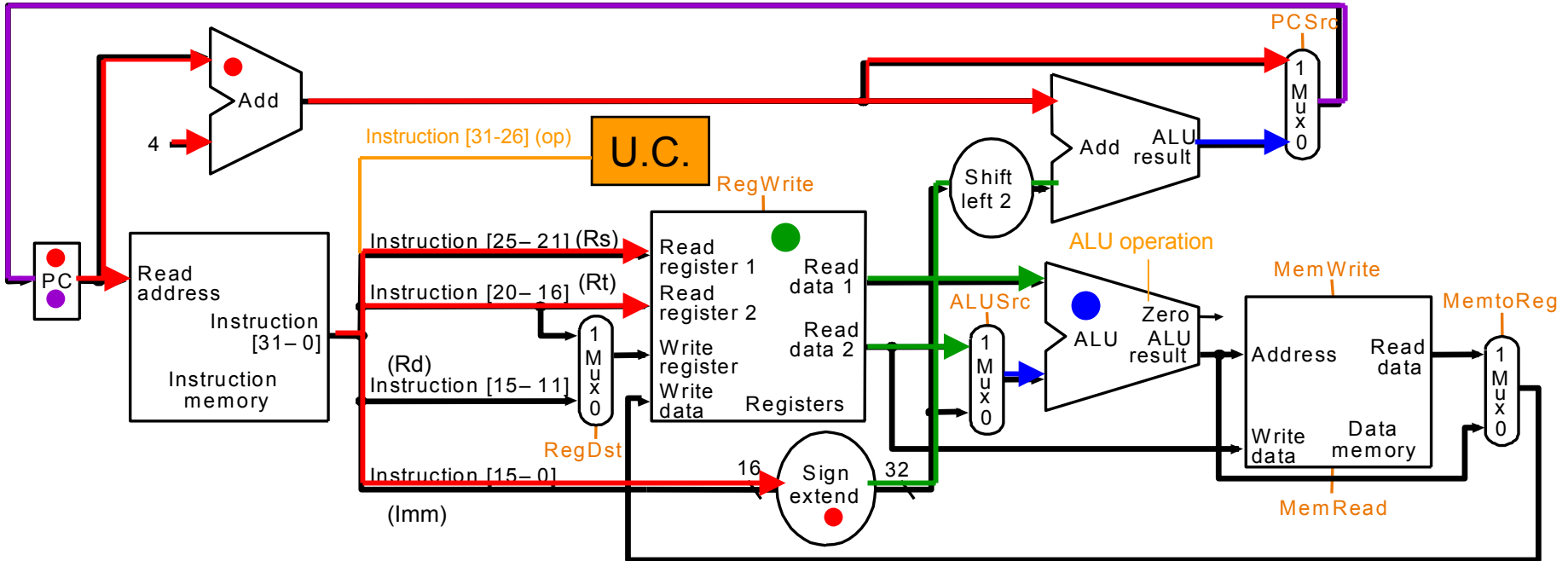

● *fetch*


● *decode/operand fetch*

● *execute*

● *writeback*

RegDst	X
RegWrite	0
ALUSrc	1
MemWrite	0
MemRead	0
MemtoReg	X
ALU operation	110
PCSrc	Zero???

# Instrução lw

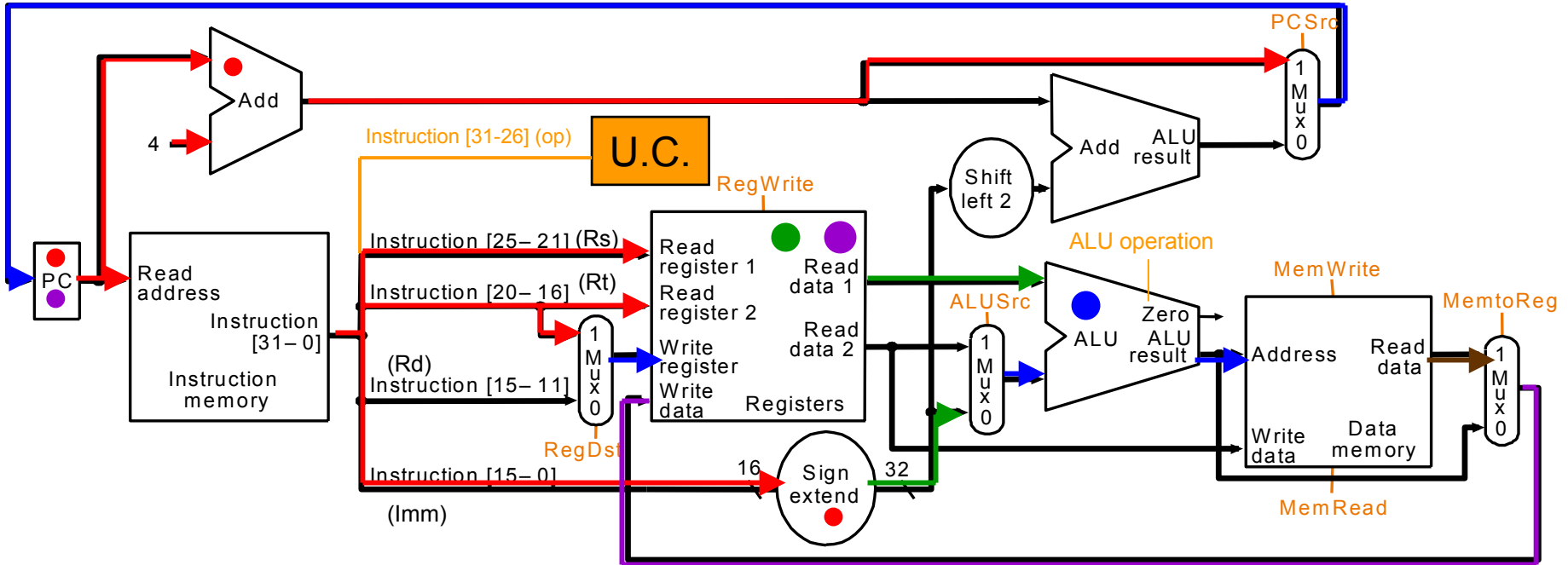

● *fetch*

● *decode/operand fetch*

● *execute*


● *mem*

● *writeback*

Exige 5 fases, todas executadas no mesmo ciclo

RegDst	1
RegWrite	1
ALUSrc	0
MemWrite	0
MemRead	1
MemtoReg	1
ALU operation	010
PCSrc	1

# Datapath MIPS – 5 fases

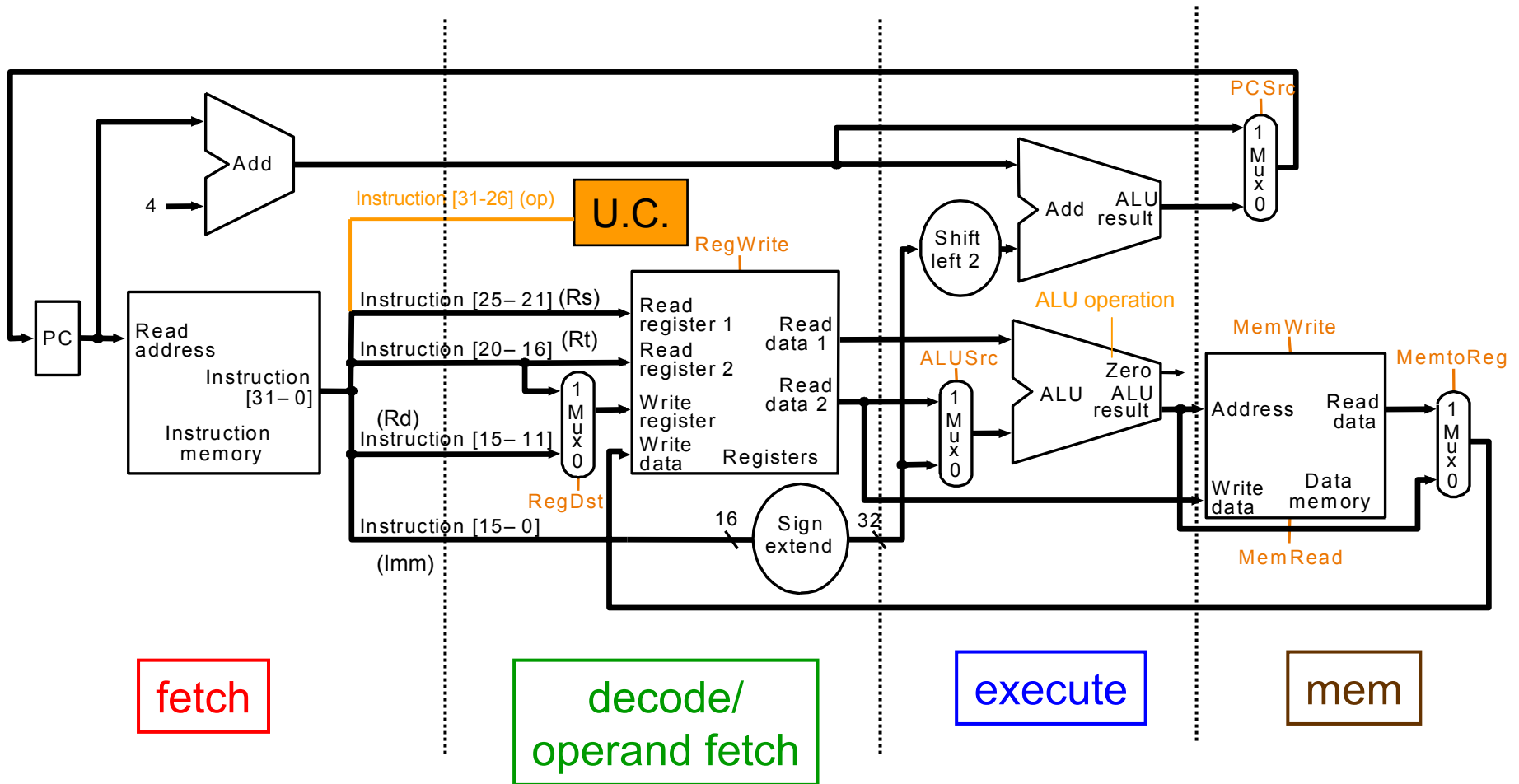

**writeback** Ocorre no pulso descendente do relógio, resultando na escrita do PC e dos registos

# Datapath ciclo único - Resumo

- Existem 5 fases de execução: *fetch*, *decode/operand fetch*, *execute*, *memory*, *writeback*
- Todos os sinais de controlo são gerados na fase de *decode*
- Todas as instruções demoram exactamente um ciclo a executar
- O ciclo tem que ser suficientemente longo para permitir a execução de todas as fases
- Apenas as instruções do tipo *load/store* necessitam da fase *memory*.

## Corolários

- 1. Todas as instruções levam tanto tempo como a instrução mais longa**
- 2. Cada componente do CPU só pode ser usado uma vez por ciclo**

# Sumário

<b>Tema</b>	<b>H &amp; P</b>
Datapath single cycle	Sec. 5.1, 5.2, 5.3 (ignorar o controlo)