

Módulo 6

Sistemas sequenciais

P1A. Controlador de portão automático: enunciado


- O portão é deslocado por um motor, controlado pelos sinais **Ma** e **Mf**. Estes sinais nunca poderão estar activos simultaneamente
- Para manobrar o portão existe 1 controlo remoto com um botão **Ac**.
- Existem 2 sensores de fim de curso (**la** e **lf**) para indicar quando o portão está completamente aberto ou fechado.
- O motor não deverá tentar abrir o portão quando este se encontra aberto, nem fechá-lo quando este se encontra fechado.
- O motor está equipado com uma sirene, controlada pelo sinal **AV**, que deve estar ligada enquanto o portão se desloca.
- Se o portão estiver fechado e **Ac** for premido o portão começa a abrir. Caso esteja aberto e o **Ac** for activado então começa a fechar.
- Assumir que não é possível o portão parar a meio do movimento. Mas é possível que o utilizador active o sinal **Ac** durante o movimento, o que faz inverter o sentido desse movimento.

P1B. Síntese manual: objetivos

- Pretende-se:
 - desenhar o diagrama de blocos
 - desenhar o diagrama de estados (máquina Moore)
 - construir a tabela de estados
 - atribuir uma combinação binária a cada estado e construir a tabela de verdade
 - construir a tabela de excitação para *flip-flops D*
 - obter as expressões minimizadas para as saídas dos 2 blocos de lógica combinatória, utilizando mapas de *Karnaugh*

P1B. Síntese manual: Moore vs Mealy


❑ Máquina de Moore

 

$$D = f1(I, E)$$
$$O = f2(E)$$


I - entradas
O - saídas
E - estado
D - entrada do registro de estado

❑ Máquina de Mealy

 

$$D = f3(I, E)$$
$$O = f4(I, E)$$


P1B. Síntese manual: diagrama de blocos

 

ENTRADAS	
Sinal	Descrição
AC	Inicia ou inverte movimento
la	Portão completamente aberto
If	Portão completamente fechado

SAÍDAS	
Sinal	Descrição
Ma	Motor abre portão
Mf	Motor fecha portão
Av	Liga a sirene

P1B. Síntese manual: diagrama de estados

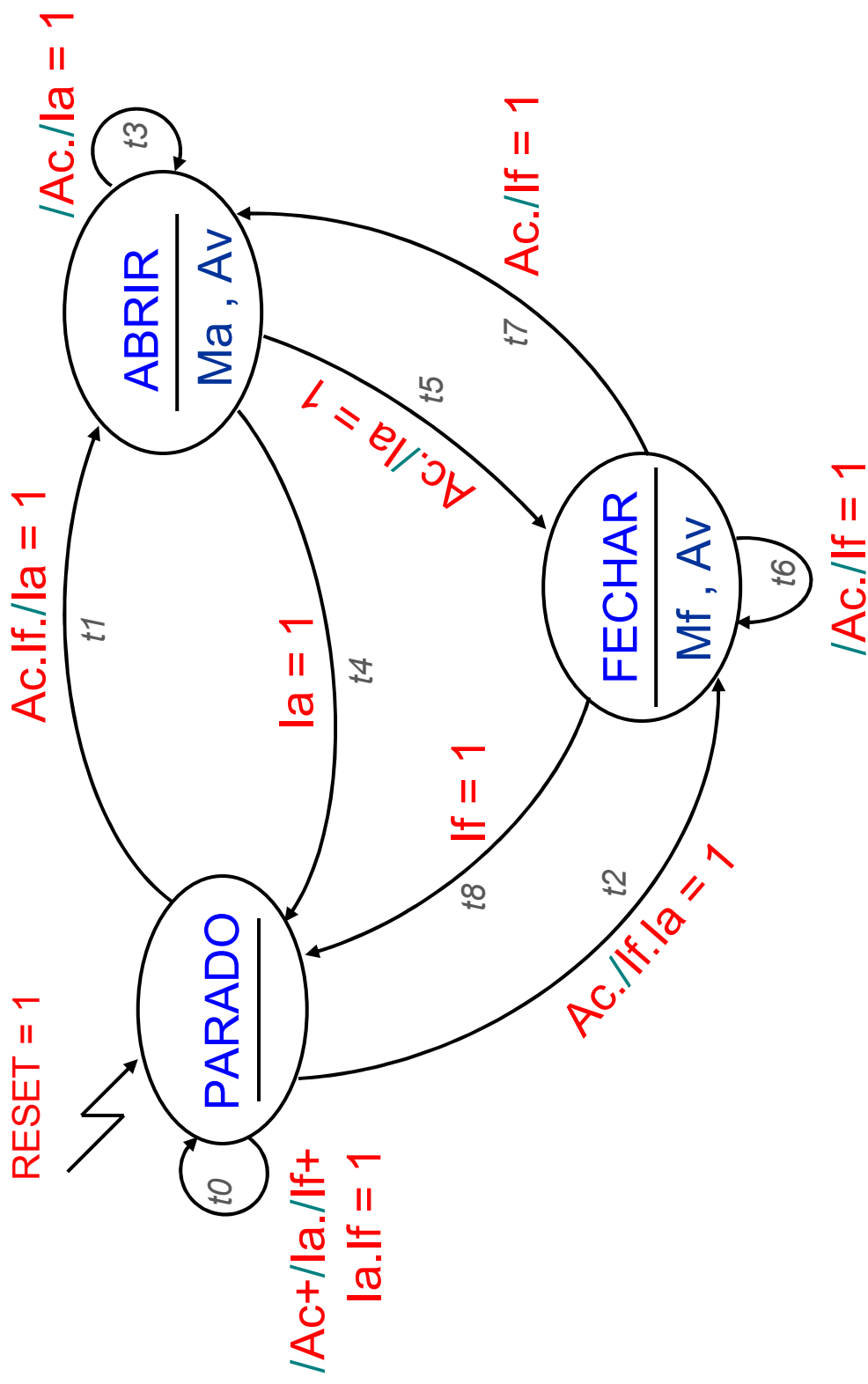

P1B. Síntese manual: diagrama de estados

Transições do estado **PARADO**

Ac	If	la	Transição
0	0	0	t0
0	0	1	t0
0	1	0	t0
0	1	1	t0
1	0	0	t0
1	0	1	t2
1	1	0	t1
1	1	1	t0

Transições do estado **ABRIR**

Ac	la	Transição
0	0	t3
0	1	t4
1	0	t5
1	1	t4

Transições do estado **FECHAR**

Ac	If	Transição
0	0	t6
0	1	t8
1	0	t7
1	1	t8

Análise da transição t0

		If la			
		00	01	11	10
Ac	0	*	*	*	*
	1	*	/la./lf	*	la.lf

Diagrama de transição t0 com circunferências de análise:

- Circunferência verde: (Ac=0, If la=00) a (Ac=0, If la=01)
- Circunferência vermelha: (Ac=0, If la=11) a (Ac=0, If la=10)
- Circunferência laranja: (Ac=0, If la=00) a (Ac=0, If la=10)

P1B. Síntese manual: tabela de estados

Estado actual	Entradas Ac If Ia	Próximo estado	Saídas Av Ma Mf
PARADO	0 X X	PARADO	
	X 0 0	PARADO	
	X 1 1	PARADO	0 0 0
	1 0 1	FECHAR	
	1 1 0	ABRIR	
ABRIR	0 X 0	ABRIR	
	1 X 0	FECHAR	1 1 0
	X X 1	PARADO	
FECHAR	0 0 X	FECHAR	
	1 0 X	ABRIR	1 0 1
	X 1 X	PARADO	

P1B. Síntese manual: tabela de de verdade

- ❑ Atribuição duma combinação binária a cada estado

Estado	Código
PARADO	00
ABRIR	01
FECHAR	10

- ❑ Considerando *flip-flops* D , a entrada a aplicar no registo de estado coincide com o valor do próximo estado porque a equação característica dos *flip-flops* D é $Q^* = D$
- ❑ Aplicando a informação dos dois itens anteriores à tabela de estados constroi-se a tabela de verdade dos 2 blocos de lógica combinacional da máquina de estados

P1B. Síntese manual: tabela de de verdade

Estado actual E1 E0	Entradas Ac If Ia	Próximo estado E1* E0*	Saídas Av Ma Mf
0 0	0 X X X 0 0 X 1 1 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1	0 0 0
0 1	0 X 0 1 X 0 X X 1	0 1 1 0 0 0	1 1 0
1 0	0 0 X 1 0 X X 1 X	1 0 0 1 0 0	1 0 1

P1B. Síntese manual: tabela de excitação para FFs D

Estado actual	Entradas	Saídas da lógica do próximo estado
E1 E0	Ac If Ia	D1 D0
0 0	0 x x x 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 1	0 x 0 1 x 0 x x 1	0 1 1 0 0 0
1 0	0 0 x 1 0 x x 1 x	1 0 0 1 0 0
1 1	x x x x x x	x x x x

P1B. Síntese manual: tabela de verdade das saídas da FSM

Estado actual E1 E0	Saídas		
	Av	Ma	Mf
0 0	0	0	0
0 1	1	1	0
1 0	1	0	1
1 1	x	x	x

P1B. Síntese manual: expressão minimizada para D1

E1 = 0

	la	0	1	1	0
	If	0	0	1	1
	E0 Ac				
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0

Annotations: i_2 (orange box around cell 0,1,1), i_1 (blue boxes around cells 1,1,1 and 1,1,0)

E1 = 1

	la	0	1	1	0
	If	0	0	1	1
	E0 Ac				
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	1	X	X	X	X
1	0	X	X	X	X

Annotations: i_3 (red boxes around cells 0,0,1 and 1,0,X), i_1 (blue boxes around cells 1,1,X and 1,1,0)

$$D1 = i_1 + i_2 + i_3$$

$$D1 = E0.Ac./la + /E1./E0.Ac./If.la + E1./Ac./If$$

P1B. Síntese manual: expressão minimizada para D0

E1 = 0

	la	0	1	1	0
If	0	0	0	1	1
E0 Ac					
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1

Annotations: i_2 (orange box around the '1' in row 4, column 5); i_1 (blue boxes around the '1' in row 6, column 2 and row 6, column 5).

E1 = 1

	la	0	1	1	0
If	0	0	0	1	1
E0 Ac					
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	1	X	X	X	X
1	0	X	X	X	X

Annotations: i_3 (red box around the '1' in row 4, column 2); i_1 (blue boxes around the 'X' in row 6, column 2 and row 6, column 5).

$$D0 = i_1 + i_2 + i_3$$

$$D0 = E0./Ac./la + /E1./E0.Ac.If./la + E1.Ac./If$$

P1B. Síntese manual: expressão minimizada para Av, Ma e Mf

Av

	E0	0	1	
	E1	0	0	i2
0		0	1	
1		1	X	i1

Ma

	E0	0	1	
	E1	0	0	i3
0		0	1	
1		0	X	

Mf

	E0	0	1	
	E1	0	0	i4
0		0	0	
1		1	X	

$$Av = i1+i2 = E1 + E0$$

$$Ma = i3 = E0$$

$$Mf = i4 = E1$$

P1C. Simulação em VHDL: controlador

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity ctl_portao is
port (
    clk      : in  STD_LOGIC;
    reset    : in  STD_LOGIC;
    Ac       : in  STD_LOGIC;
    I_f      : in  STD_LOGIC;
    Ia       : in  STD_LOGIC;
    Av       : out STD_LOGIC;
    Ma       : out STD_LOGIC;
    Mf       : out STD_LOGIC
);
end;

architecture funcional of ctl_portao is

    type tipoEstado is
        (parado, abrir, fechar);

    signal estado: tipoEstado;

begin
```

```
-- transições de estado

process (clk, reset)
begin
    if reset='1' then
        estado <= parado;
    elsif clk'event and clk='1' then
        case estado is
            when parado =>
                if ( Ac='1' and I_f='1' and
                    Ia='0' ) then -- t1
                    estado <= abrir ;
                elsif ( Ac='1' and I_f='0'
                    and Ia='1' ) then -- t2
                    estado <= fechar ;
                else
                    -- ( (Ac='0') or
                    -- (I_f='0' and Ia='0')
                    -- or (I_f='1' and Ia='1'))
                    estado <= parado ;
                end if;
            end if;
```


P1C. Simulação em VHDL: controlador

```
when abrir =>
    if ( Ac='0' and Ia='0' ) then
        estado <= abrir ;
    elsif ( Ac='1' and Ia='0' ) then
        estado <= fechar ;
    else -- ( Ia='1' )
        estado <= parado ;
    end if;

when fechar =>
    if ( Ac='0' and I_f='0' ) then
        estado <= fechar ;
    elsif ( Ac='1' and I_f='0' ) then
        estado <= abrir ;
    else -- ( I_f='1' )
        estado <= parado ;
    end if;

when others =>
    null;
end case;
end process;
end process;

process (estado) -- saídas
begin
    case estado is
        when parado =>
            Av <= '0' ;
            Ma <= '0' ;
            Mf <= '0' ;

            when abrir =>
                Av <= '1' ;
                Ma <= '1' ;
                Mf <= '0' ;

            when fechar =>
                Av <= '1' ;
                Ma <= '0' ;
                Mf <= '1' ;


            when others =>
                null;

            end case;
        end process;
    end funcional;
end process;
```

P1C. Simulação em VHDL: cenários da simulação

Cenário	Estado actual	Ac	If	la	Transição que dispara	Próximo estado
1		0	0	0		
2		0	0	1		
3	PARADO	0	1	0	t0	PARADO
4		0	1	1		
5		1	0	0		
6		1	1	1		
7	PARADO	1	1	0	t1	ABRIR
8	ABRIR	1	X	1	t4	PARADO
9	PARADO	1	0	1	t2	FECHAR
10	FECHAR	1	1	X	t8	PARADO
11	PARADO	1	1	0	t1	ABRIR
12	ABRIR	0	X	0	t3	ABRIR
13		0	X	1	t4	PARADO
14	PARADO	1	1	0	t1	ABRIR
15	ABRIR	1	X	0	t5	FECHAR
16	FECHAR	0	0	X	t6	FECHAR
17		1	0	X	t7	ABRIR
18	ABRIR	1	X	0	t5	FECHAR
19	FECHAR	0	1	X	t8	PARADO

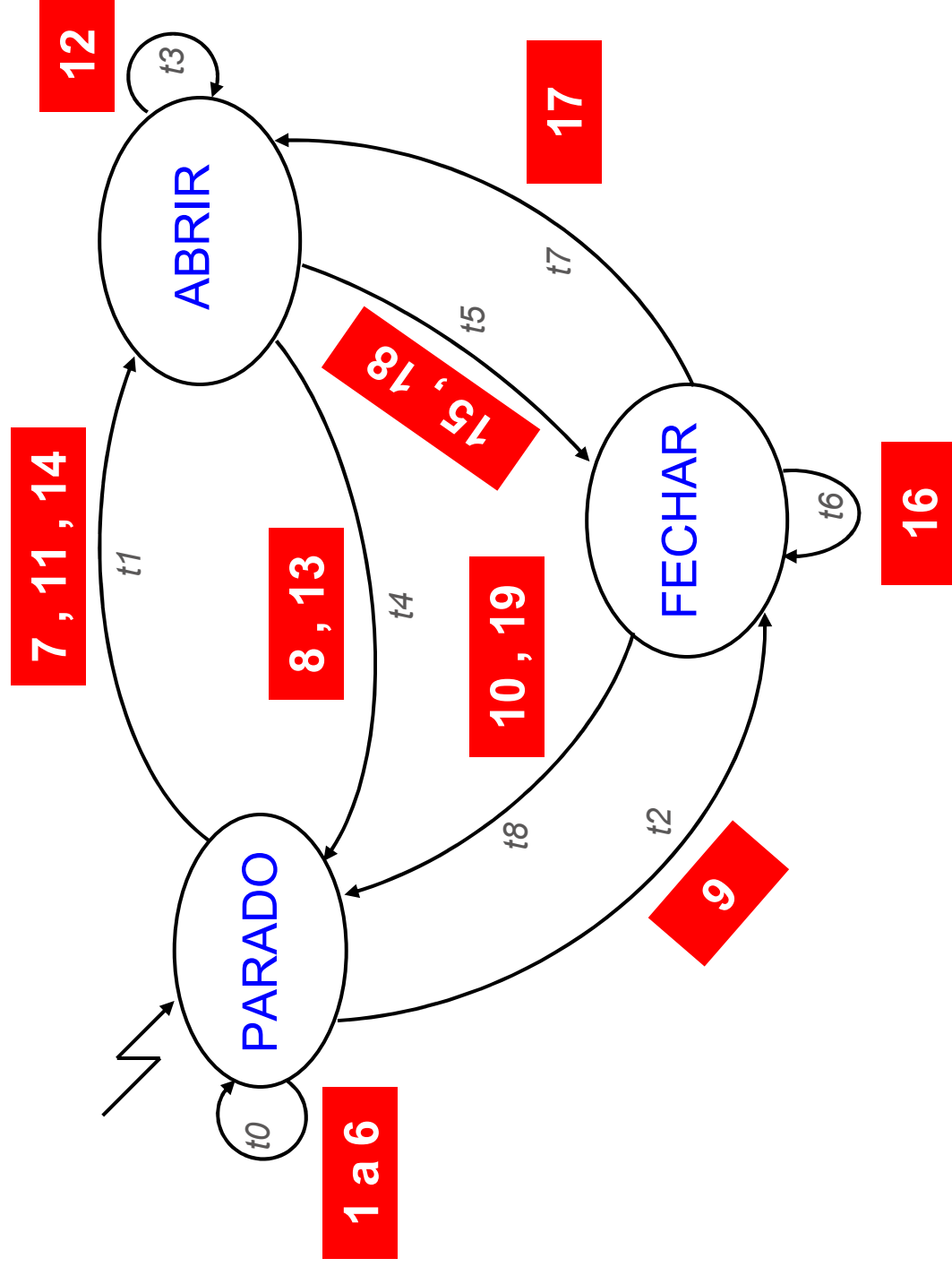P1C. Simulação em VHDL: cenários de simulação



P1C. Simulação em VHDL: testbench

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity teste_ctl_portao is
end;

architecture arch_ctl_portao of
    teste_ctl_portao is
    component ctl_portao is
        port (
            clk      : in  STD_LOGIC;
            reset    : in  STD_LOGIC;

            Ac       : in  STD_LOGIC;
            I_f      : in  STD_LOGIC;
            Ia       : in  STD_LOGIC;
            Av       : out STD_LOGIC;
            Ma       : out STD_LOGIC;
            Mf       : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    signal clk_i    : STD_LOGIC;
    signal reset_i  : STD_LOGIC;
```

```
    signal Ac_i    : STD_LOGIC;
    signal If_i    : STD_LOGIC;
    signal Ia_i    : STD_LOGIC;

    signal Av_o    : STD_LOGIC;
    signal Ma_o    : STD_LOGIC;
    signal Mf_o    : STD_LOGIC;

begin

    -- Ativar o reset durante 95ns

    process
    begin
        reset_i <= '1';
        wait for 95 ns;
        reset_i <= '0';
        wait;
    end process;

    -- Gerar sinal relógio com T=20ns
    process
    begin
        clk_i <= '0';
        wait for 10 ns;
        clk_i <= '1';
        wait for 10 ns;
    end process;
```

P1C. Simulação em VHDL: testbench

```
-- Gerar padroes nas entradas
-- Ac, Ia e If de modo a testar
-- todas as transicoes

process
begin
  -- ESTADO = parado
  Ac_i <= '0';
  If_i <= '0';
  Ia_i <= '0';
  wait for 120 ns; -- (disparou T0)

  Ac_i <= '0';
  If_i <= '0';
  Ia_i <= '1';
  wait for 20 ns; -- (disparou T0)

  Ac_i <= '0';
  If_i <= '1';
  Ia_i <= '0';
  wait for 20 ns; -- (disparou T0)

  Ac_i <= '0';
  If_i <= '1';
  Ia_i <= '1';
  wait for 20 ns; -- (disparou T0)
end process;
```

```
Ac_i <= '1';
If_i <= '0';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns; -- (disparou T0)

Ac_i <= '1';
If_i <= '1';
Ia_i <= '1';
wait for 20 ns; -- (disparou T0)

Ac_i <= '1';
If_i <= '1';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = abrir (disparou T1)

Ac_i <= '1';
If_i <= '-';
Ia_i <= '1';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = parado (disparou T4)

Ac_i <= '1';
If_i <= '0';
Ia_i <= '1';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = fechar (disparou T2)
```

P1C. Simulação em VHDL: testbench

```
Ac_i <= '1';
If_i <= '1';
Ia_i <= '-';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = parado (disparou T8)

Ac_i <= '1';
If_i <= '1';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = abrir (disparou T1)

Ac_i <= '0';
If_i <= '-';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns; -- (disparou T3)

Ac_i <= '0';
If_i <= '-';
Ia_i <= '1';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = parado (disparou T4)

Ac_i <= '1';
If_i <= '1';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = abrir (disparou T1)
```

```
Ac_i <= '1';
If_i <= '-';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = fechar (disparou T5)

Ac_i <= '0';
If_i <= '0';
Ia_i <= '-';
wait for 20 ns; -- (disparou T6)

Ac_i <= '1';
If_i <= '0';
Ia_i <= '-';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = abrir (disparou T7)

Ac_i <= '1';
If_i <= '-';
Ia_i <= '0';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = fechar (disparou T5)

Ac_i <= '0';
If_i <= '1';
Ia_i <= '-';
wait for 20 ns;
-- ESTADO = parado (disparou T8)
```

P1C. Simulação em VHDL: testbench

```
Ac_i <= '0';
If_i <= '1';
Ia_i <= '0'; -- (disparou T0)
wait;

end process;

-- Instanciar a entidade
-- controlador de portao

fsm:
ctl_portao
port map (
    clk => clk_i
  ,
  reset => reset_i
  ,
  Ac => Ac_i
  ,
  If => If_i
  ,
  Ia => Ia_i
  ,
  Av
  ,
  Ma
  ,
  Mf
  ,
  => Av_o
  ,
  => Ma_o
  ,
  => Mf_o
  ,
  );

end arch_ctl_portao ;
```