

Sistemas Digitais I  
LESI :: 2º ano

# VHDL

**António Joaquim Esteves**  
João Miguel Fernandes

[www.di.uminho.pt/~aje](http://www.di.uminho.pt/~aje)

**Bibliografia: secção 4.7, DDPP, Wakerly**



---

DEP. DE INFORMÁTICA  
ESCOLA DE ENGENHARIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

# 4. VHDL

## - *Sumário* -

- ❑ Fluxo de projecto
- ❑ *Entidades* e arquitecturas
- ❑ Tipos
- ❑ Funções e procedimentos
- ❑ Bibliotecas e *packages*
- ❑ Projecto estrutural
- ❑ Projecto fluxo de dados (*dataflow*)
- ❑ Projecto comportamental (ou funcional)
- ❑ Dimensão temporal
- ❑ Simulação
- ❑ Síntese

# 4. VHDL


## - Introdução -

- ❑ O VHDL foi desenvolvido na década de 80 pelo DoD e pelo IEEE.
- ❑ **VHDL** é um acrónimo de **VHSIC Hardware Description Language**; **VHSIC** é um acrónimo de **Very High Speed Integrated Circuit**.
- ❑ O VHDL possui as seguintes características:
  - Os projectos devem ser decompostos de forma hierárquica.
  - Cada elemento dum projecto possui uma interface e uma especificação do seu comportamento.
  - A especificação dum comportamento pode usar um algoritmo ou uma estrutura para definir o modo de operação do elemento.
  - Pode modelar concorrência, temporização e o conceito de relógio (*clocking*).
  - Permite simular a operação lógica e o comportamento temporal dum projecto.

# 4. VHDL
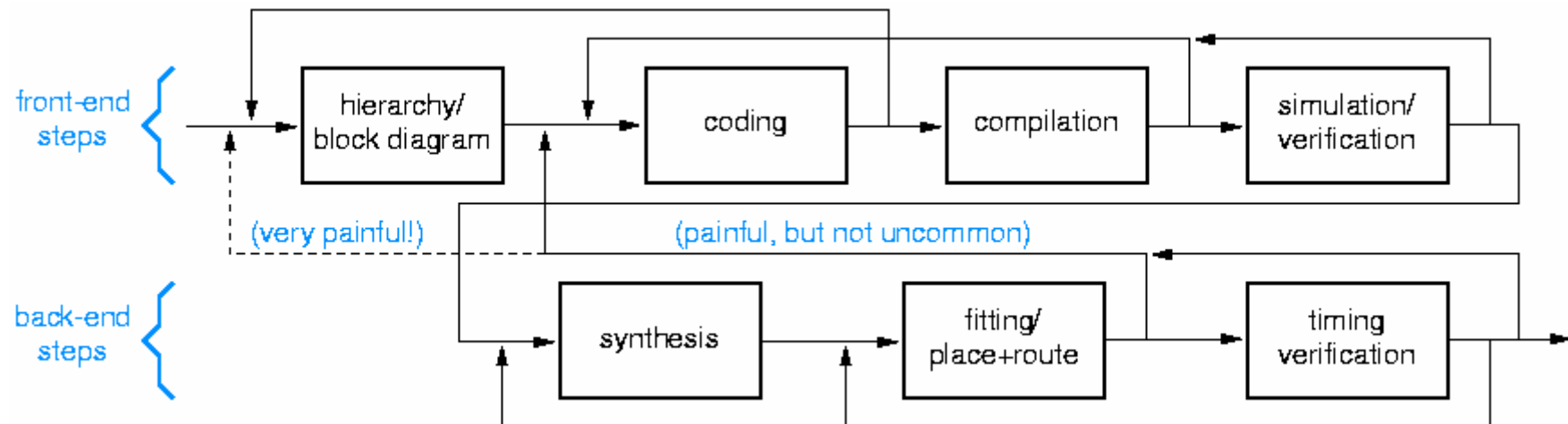
## - Fluxo de projecto -


- ❑ O VHDL começou por ser uma linguagem de documentação e modelação, que permitia especificar e simular o comportamento dos projectos.
- ❑ Actualmente existem ferramentas de síntese comerciais que geram a estrutura dos circuitos lógicos directamente a partir de especificações em VHDL.



# 4. VHDL
 
## - Entidades e Arquitecturas (1) -


- ❑ O VHDL foi desenvolvido tendo em consideração muitos dos princípios da programação estruturada.
- ❑ Muitas ideias do VHDL foram importadas do Pascal e do Ada.
- ❑ Uma das ideias chave do VHDL é a utilização de interfaces que definem a fronteira dos módulos (de *hardware*), ao mesmo tempo que escondem os pormenores relativos ao seu interior.
- ❑ Em VHDL, a entidade (*entity*) é uma declaração das entradas e saídas dum módulo.
- ❑ Em VHDL, a arquitectura (*architecture*) é uma descrição detalhada da estrutura ou comportamento interno dum módulo.



# 4. VHDL
 
## - Entidades e Arquitecturas (2) -

- ❑ Um arquitectura pode usar outras entidades.
  - ❑ Uma arquitectura de nível superior pode usar uma entidade de nível inferior várias vezes.
  - ❑ Várias arquitecturas de nível superior podem usar a mesma entidade de nível inferior.
  - ❑ Estas facilidades são o suporte básico para projectar sistemas de forma hierárquica.
- **Configurações** - definem qual a arquitectura a usar em cada ocorrência duma entidade.



# 4. VHDL


## - Entidades e Arquitecturas (3) -

- Num ficheiro texto, contendo código VHDL, a declaração da entidade e a definição da arquitectura estão separadas.

```
entity Inhibit is
  port (X,Y: in BIT;
        Z: out BIT);
end Inhibit;

architecture Inhibit_arch of Inhibit is
begin
  Z <= '1' when X='1' and Y='0' else '0';
end Inhibit_arch;
```

text file (e.g., mydesign.vhd)

 

- A linguagem não distingue maiúsculas de minúsculas.
- Os comentários começam com 2 hifens "--" e terminam no fim da linha.
- O VHDL possui palavras (chave) reservadas: port, is, in, out, begin, end, entity, architecture, if, case, ...

# 4. VHDL

## - Entidades e Arquitecturas (4) -

- ❑ Sintaxe da declaração dum entidade:

```
entity entity-name is
  port(signal-names : mode signal-type;
       signal-names : mode signal-type;
       ...
       signal-names : mode signal-type);
end entity-name;
```

- ❑ **mode** indica qual a direcção dum porto da interface:
  - in: entrada da entidade
  - out: saída da entidade
  - buffer: saída da entidade (o seu valor pode ser lido dentro da arquitectura)
  - inout: entrada e saída da entidade.
- ❑ Um porto é uma entrada, saída ou entrada/saída dum módulo.
- ❑ **signal-type** é um tipo de sinal pré-definido ou um tipo definido pelo utilizador.



# 4. VHDL

## - Entidades e Arquitecturas (5) -

- ❑ Sinal é o objecto primário utilizado para descrever sistemas, equivale a um “fio” físico e tem um historial de valores passados associado.
- ❑ Os sinais funcionam como canais de comunicação entre instruções concorrentes.
- ❑ Sintaxe da declaração dum sinal:  
*signal nome\_sinal : tipo\_sinal := valor\_inicial\_opcional;*
- ❑ Os sinais podem ser declarados explicitamente em:
  - declaração dum *package*
  - arquitectura
  - bloco
  - sub-programa
- ❑ A declaração dum porto numa entidade é uma declaração implícita dum sinal.
- ❑ Variável é similar a um sinal, mas sem o equivalente físico e sem o historial de valores.

# 4. VHDL

## - Entidades e Arquitecturas (6) -

- ❑ Sintaxe da definição dum arquitectura:

```
architecture architecture-name of entity-name is  
  type declarations  
  signal declarations  
  constant declarations  
  function definitions  
  procedure definitions  
  component declarations  
begin  
  concurrent-statement  
  ...  
  concurrent-statement  
end architecture-name;
```

- ❑ As declarações (tipos, sinais,...,componentes) podem surgir por qualquer ordem.
- ❑ Em “*signal declarations*” definem-se os sinais internos à arquitectura.

# 4. VHDL

## - Tipos (1) -

- ❑ Qualquer sinal, variável e constante tem um tipo associado.
- ❑ O tipo especifica o conjunto de valores permitidos a um objecto e os operadores que podem ser aplicados a esse objecto  $\Rightarrow$  tipo de dados abstracto, um conceito similar ao de classe em OO.
- ❑ VHDL é uma linguagem fortemente “tipada” mas que possui apenas os seguintes tipos pré-definidos:

<code>bit</code>	<code>character</code>	<code>severity_level</code>
<code>bit_vector</code>	<code>integer</code>	<code>string</code>
<code>boolean</code>	<code>real</code>	<code>time</code>

- ❑ `integer` inclui os inteiros no intervalo -2.147.483.647 a +2.147.483.647
- ❑ `boolean` possui 2 valores: *true* e *false*
- ❑ `character` inclui os caracteres do conjunto ISO 8-bit.

# 4. VHDL

## - Tipos (2) -

- Operadores pré-definidos para os tipos **integer** e **boolean**.

<i>integer</i> Operators		<i>boolean</i> Operators	
+	addition	and	AND
-	subtraction	or	OR
*	multiplication	nand	NAND
/	division	nor	NOR
mod	modulo division	xor	Exclusive OR
rem	modulo remainder	xnor	Exclusive NOR
abs	absolute value	not	complementation
**	exponentiation		

A rem B → módulo =  $A - \text{int}(A/B)*B$  e sinal = sinal de A

A mod B → módulo =  $A - \text{int}(A/B)*B$  [quando A e B são do mesmo sinal]

módulo =  $A + \text{ceil}(|A/B|)*B$  [quando A e B são de sinais diferentes]

sinal = sinal de B

# 4. VHDL

## - Tipos (3) -

- ❑ Os tipos definidos pelo utilizador são comuns em VHDL.
- ❑ Um tipo enumerado é definido através duma lista de valores permitidos.

```
type type-name is (value-list);  
  
subtype subtype-name is type-name start to end;  
subtype subtype-name is type-name start downto end;  
  
constant constant-name : type-name := value;
```

```
type STD_ULOGIC is (  
    'U', -- Uninitialized  
    'X', -- Forcing Unknown  
    '0', -- Forcing 0  
    '1', -- Forcing 1  
    'Z', -- High Impedance  
    'W', -- Weak Unknown  
    'L', -- Weak 0  
    'H', -- Weak 1  
    '-'); -- Don't care  
subtype STD_LOGIC is resolved STD_ULOGIC;
```

- ❑ Tipo **STD\_LOGIC** com 9 valores →

### ❑ Outros exemplos:

- **type** traffic\_light\_state **is** (reset, stop, start, go);
- **subtype** int32 **is integer range** 31 downto 0;
- **constant** BUS\_SIZE: **integer** := 32;

# 4. VHDL

## - Tipos (4) -

- ❑ O utilizador também pode definir arrays usando as palavras chave to, downto e range para definir a dimensão. Um array é um conjunto ordenado de elementos do mesmo tipo.

---

```
type type-name is array(start to end) of element-type;
```

```
type type-name is array(start downto end) of element-type;
```

```
type type-name is array(range-type) of element-type;
```

```
type type-name is array(range-type range start to end) of element-type;
```

```
type type-name is array(range-type range start downto end) of element-type;
```

---

```
type monthly_count is array (1 to 12) of integer;
```

```
type byte is array (7 downto 0) of STD_LOGIC;
```

```
constant WORD_LEN: integer := 32;
```

```
type word is array (WORD_LEN-1 downto 0) of STD_LOGIC;
```

```
constant NUM_REGS: integer := 8;
```

```
type reg_file is array (1 to NUM_REGS) of word;
```

```
type statecount is array (traffic_light_state) of integer;
```

---

# 4. VHDL

## - Tipos (5) -

- ❑ O conteúdo dos elementos dum *array* pode ser especificado por posição, colocando a lista de valores a atribuir entre parênteses:  
`B := ('1', '1', '0', '1', '1', '0', '0', '1'); -- tipo byte`
- ❑ O conteúdo do *array* também pode ser especificado usando índices:  
`W := (0=>'0', 3=>'0', 9=>'0', others=>'1'); -- tipo word`
- ❑ O conteúdo dum *array* STD\_LOGIC pode ser especificado usando strings:  
`B := "11011001";`  
`W := "0110111110111111";`
- ❑ Também se pode especificar uma parcela dum *array*.  
`B(2 to 4):="101";      W(9 downto 0):="0101011010";`
- ❑ Pode juntar-se *arrays* usando o operador de concatenação (&):  
`'0' & '1' & "1Z"` é equivalente a `"011Z"`.  
`B(6 downto 0) & B(7)` equivale a rodar o array B um 1-bit à esquerda.

# 4. VHDL

## - Funções e Procedimentos (1) -

- ❑ Uma função aceita um conjunto de argumentos e devolve um resultado.
- ❑ Tanto os argumentos como o resultado devem ter um tipo.
- ❑ O corpo da função é 1 conjunto de instruções executadas em sequência.
- ❑ A sintaxe da definição de função é:

```
function function-name (  
    signal-names : signal-type;  
    signal-names : signal-type;  
    ...  
    signal-names : signal-type  
) return return-type is  
    type declarations  
    constant declarations  
    variable declarations  
    function definitions  
    procedure definitions  
begin  
    sequential-statement  
    ...  
    sequential-statement  
end function-name;
```

- ❑ Exemplo de definição e utilização  
duma função `ButNot`:

```
architecture Inhibit_archf of Inhibit is  
  
function ButNot (A, B: bit) return bit is  
begin  
    if B = '0' then return A;  
    else return '0';  
    end if;  
end ButNot;  
  
begin  
    Z <= ButNot(X, Y);  
end Inhibit_archf;
```



# 4. VHDL

## - Funções e Procedimentos (2) -

- ❑ Normalmente é necessário converter um sinal de um tipo para outro.
- ❑ Usando o tipo de array

**type**  
**STD\_LOGIC\_VECTOR is**  
**array**

**(natural range <>)**

**of STD\_LOGIC;**

apresentam-se 2 funções de conversão de tipos:

- **std\_logic → inteiro**
- **inteiro → std\_logic**

---

```
function CONV_INTEGER (X: STD_LOGIC_VECTOR) return INTEGER is
  variable RESULT: INTEGER;
begin
  RESULT := 0;
  for i in X'range loop
    RESULT := RESULT * 2;
    case X(i) is
      when '0' | 'L' => null;
      when '1' | 'H' => RESULT := RESULT + 1;
      when others    => null;
    end case;
  end loop;
  return RESULT;
end CONV_INTEGER;
```

---

---

```
function CONV_STD_LOGIC_VECTOR (ARG: INTEGER; SIZE: INTEGER)
  return STD_LOGIC_VECTOR is
  variable result: STD_LOGIC_VECTOR (SIZE-1 downto 0);
  variable temp: integer;
begin
  temp := ARG;
  for i in 0 to SIZE-1 loop
    if (temp mod 2) = 1 then result(i) := '1';
    else result(i) := '0';
    end if;
    temp := temp / 2;
  end loop;
  return result;
end;
```

---

# 4. VHDL

## - Funções e Procedimentos (3) -

- ❑ Um procedimento é idêntico a uma função, mas não devolve um resultado.
- ❑ Enquanto a invocação dum função pode ser usada em vez dum expressão, a invocação dum procedimento pode ser usada em vez dum instrução.
- ❑ Como os argumentos dum procedimento podem ter uma direcção do tipo **out** ou **inout**, é possível um procedimento “devolver” resultado(s).

# 4. VHDL

## - *Bibliotecas e Packages (1)* -

- ❑ Uma biblioteca é o local onde o compilador de VHDL guarda a informação relativa a um determinado projecto (intermédia, da simulação e da síntese).
- ❑ Para qualquer projecto, o compilador cria e utiliza a biblioteca work.
- ❑ Um projecto pode usar múltiplos ficheiros, cada um com unidades (entidades / arquitecturas) diferentes.
- ❑ Quando um ficheiro é compilado, os resultados são guardados na biblioteca `work`.
- ❑ Nem toda a informação necessária a um projecto deve estar na biblioteca `work`. O projectista pode recorrer a definições ou funções que são comuns a vários projectos (por exemplo, incluídas na biblioteca IEEE).
- ❑ Um projecto pode especificar que vai usar bibliotecas que contêm definições partilháveis.

Exemplo: `library ieee;`

# 4. VHDL

## - Bibliotecas e Packages (2) -

- ❑ A especificação dum biblioteca permite aceder a todas as entidades e arquitecturas guardadas nessa biblioteca , mas não dá acesso aos tipos, sub-tipos, funções, procedimentos,...
- ❑ Um *package* é um ficheiro com definições de objectos (sinais, tipos, constantes, funções, procedimentos, componentes) que podem ser utilizados nos projectos.
- ❑ A cláusula seguinte permite a um projecto usar todas as definições do package standard 1164 do IEEE:  
`use ieee.std_logic_1164.all;`

- ❑ Sintaxe da definição dum *package*

---

```
package package-name is  
  type declarations  
  signal declarations  
  constant declarations  
  component declarations  
  function declarations  
  procedure declarations  
end package-name ;  
package body package-name is  
  type declarations  
  constant declarations  
  function definitions  
  procedure definitions  
end package-name ;
```

---

# 4. VHDL

## - Projecto estrutural (1) -

- ❑ O corpo duma arquitectura é uma série de instruções concorrentes.
- ❑ Cada instrução concorrente é executada em simultâneo com as outras instruções concorrentes incluídas no mesmo corpo de arquitectura.
- ❑ As instruções concorrentes são necessárias para simular o modo paralelo em que os elementos de *hardware* funcionam.
- ❑ A instrução concorrente mais elementar é a instanciação dum componente.

- ❑ Sintaxe da instanciação dum componente

mapeamento entre portos e sinais externos por posição

```
label: component-name port map (signal1, signal2, ..., signaln);
```

mapeamento explícito entre portos e sinais externos

```
label: component-name port map (port1=>signal1, port2=>signal2, ..., portn=>signaln);
```

- ❑ `component-name` é o nome duma entidade definida anteriormente.
- ❑ Por cada instanciação dum componente é criada uma instância da entidade respectiva.

# 4. VHDL

## - *Projecto estrutural (2)* -

- ❑ Antes de instanciar um componente ele tem que ser declarado na parte declarativa da arquitectura usando o construtor component.
- ❑ A declaração dum componente é essencialmente o mesmo que a declaração da interface da entidade correspondente.

- ❑ Sintaxe da declaração dum componente ►

```
component component-name
  port (signal-names : mode signal-type ;
        signal-names : mode signal-type ;
        ...
        signal-names : mode signal-type ) ;
end component ;
```

- ❑ Os componentes usados numa arquitectura podem ter sido definidos anteriormente no projecto em causa, ou podem estar definidos numa biblioteca.

# 4. VHDL

## - Projecto estrutural (3) -

### ❑ Exemplo: descrição estrutural do detector de números primos

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity prime is
    port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); F: out STD_LOGIC );
end prime;
```

```
architecture prime1_arch of prime is
```

```
    signal N3_L, N2_L, N1_L: STD_LOGIC;
```

```
    signal N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
```

```
    component INV port (I: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
```

```
    component AND2 port (I0,I1: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
```

```
    component AND3 port (I0,I1,I2: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
```

```
    component OR4 port (I0,I1,I2,I3: in STD_LOGIC; O:out STD_LOGIC);end component;
```

```
begin
```

```
    U1: INV port map (N(3), N3_L);
```

```
    U2: INV port map (N(2), N2_L);
```

```
    U3: INV port map (N(1), N1_L);
```

```
    U4: AND2 port map (N3_L, N(0), N3L_N0);
```

```
    U5: AND3 port map (N3_L, N2_L, N(1), N3L_N2L_N1);
```

```
    U6: AND3 port map (N2_L, N(1), N(0), N2L_N1_N0);
```

```
    U7: AND3 port map (N(2), N1_L, N(0), N2_N1L_N0);
```

```
    U8: OR4 port map (N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0, F);
```

```
end prime1_arch;
```

sinais internos

declaração de  
componentes

instanciação de  
componentes

# 4. VHDL

## - Projecto estrutural (4) -

❑ Uma arquitectura que utiliza componentes é uma descrição estrutural, uma vez que descreve a estrutura de interligação entre os sinais e as entidades que concretizam essa entidade.

❑ A instrução generate permite criar estruturas repetitivas.

variável  
implicitamente  
declarada

❑ Sintaxe do ciclo **for...generate**

```
label: for identifier in range generate  
    concurrent-statement  
end generate;
```

❑ Inversor de 8 bits descrito com um ciclo for ... generate

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
entity inv8 is  
    port ( X: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8);  
          Y: out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8) );  
end inv8;  
architecture inv8_arch of inv8 is  
    component INV port (I: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;  
begin  
    g1: for b in 1 to 8 generate  
        U1: INV port map (X(b), Y(b));  
    end generate;  
end inv8_arch;
```



# 4. VHDL

## - Projecto estrutural (5) -

- ❑ Pode definir-se constantes genéricas na declaração dum entidade.

- ❑ Sintaxe da declaração dum entidade usando constantes genéricas ►

- ❑ As constantes genéricas permitem definir uma entidade parametrizada

```
entity entity-name is
  generic (constant-names : constant-type;
          constant-names : constant-type;
          ...
          constant-names : constant-type);
  port (signal-names : mode signal-type;
        signal-names : mode signal-type;
        ...
        signal-names : mode signal-type);
end entity-name;
```

- ❑ Cada constante pode ser usada dentro da arquitectura em que é declarada e a atribuição dum valor a essa constante ocorre apenas quando a entidade for instanciada noutra arquitectura.
- ❑ Ao instanciar um componente, para atribuir valores às constantes genéricas utiliza-se uma cláusula `generic map`.

# 4. VHDL

## - *Projecto estrutural (6)* -

- ❑ Circuito inversor dos bits dum barramento de largura parametrizável (WID) e descrito com um ciclo for ... generate

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity businv is
    generic (WID : positive);
    port ( X: in STD_LOGIC_VECTOR (WID' -1 downto 0);
          Y: out STD_LOGIC_VECTOR (WID' -1 downto 0) );
end businv;

architecture businv_arch of businv is
    component INV port (I: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
begin
    g1: for b in WID-1 downto 0 generate
        U1: INV port map (X(b), Y(b));
    end generate;
end businv_arch;
```

# 4. VHDL

## - *Projecto estrutural (7)* -

- Entidade que instancia o inversor de barramento com 3 valores de WID: 8,16 e 32

---

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity businv_example is
    port ( IN8: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          OUT8: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          IN16: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          OUT16: out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          IN32: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
          OUT32: out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0) );
end businv_example;

architecture businv_ex_arch of businv_example is
    component businv
        generic (WID : positive);
        port ( X: in STD_LOGIC_VECTOR (WID -1 downto 0);
              Y: out STD_LOGIC_VECTOR (WID -1 downto 0) );
    end component;
begin
    U1: businv generic map (WID =>8) port map (IN8, OUT8);
    U2: businv generic map (WID =>16) port map (IN16, OUT16);
    U3: businv generic map (WID =>32) port map (IN32, OUT32);
end businv_ex_arch;
```

---

# 4. VHDL

## - *Projecto fluxo de dados (1)* -

- ❑ Se uma arquitectura descreve o fluxo de dados e as operações que são aplicadas a esses dados, utilizando apenas atribuições concorrentes, segue o estilo de descrição designado por **fluxo de dados**.
- ❑ Dois tipos de instrução concorrente que se usam numa descrição fluxo de dados são:
  - atribuição concorrente dum valor a um sinal – a largura e o tipo de ambos os lados da instrução têm que ser compatíveis;
  - atribuição concorrente e condicional dum valor a um sinal.

- ❑ Sintaxe dos 2 tipos de atribuição concorrente ►

---

```
signal-name <= expression ;
```

```
signal-name <= expression when boolean-expression else  
           expression when boolean-expression else  
           ...  
           expression when boolean-expression else  
           expression ;
```

---

# 4. VHDL

## - Projecto fluxo de dados (2) -

- Exemplo: descrição fluxo de dados para o detector de números primos, usando operadores pré-definidos como and, or, not e atribuições simples

```
architecture prime2_arch of prime is
signal N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
begin
  N3L_N0      <= not N(3)                                and N(0);
  N3L_N2L_N1 <= not N(3) and not N(2) and      N(1)      ;
  N2L_N1_N0  <=                                not N(2) and      N(1) and N(0);
  N2_N1L_N0  <=                                N(2) and not N(1) and N(0);
  F <= N3L_N0 or N3L_N2L_N1 or N2L_N1_N0 or N2_N1L_N0;
end prime2_arch;
```

- Exemplo: descrição fluxo de dados usando atribuições condicionais

```
architecture prime3_arch of prime is
signal N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
begin
  N3L_N0      <= '1' when N(3)='0' and N(0)='1' else '0';
  N3L_N2L_N1 <= '1' when N(3)='0' and N(2)='0' and N(1)='1' else '0';
  N2L_N1_N0  <= '1' when N(2)='0' and N(1)='1' and N(0)='1' else '0';
  N2_N1L_N0  <= '1' when N(2)='1' and N(1)='0' and N(0)='1' else '0';
  F <= N3L_N0 or N3L_N2L_N1 or N2L_N1_N0 or N2_N1L_N0;
end prime3_arch;
```

para cobrir  
todas as  
combinações  
restantes

# 4. VHDL

## - Projecto fluxo de dados (3) -

- ❑ Outro tipo de instrução concorrente é a atribuição selectiva a um sinal, idêntica a um construtor CASE.

### Sintaxe da atribuição selectiva

- ❑ Exemplo: descrição fluxo de dados para o detector de números primos usando uma atribuição selectiva ao sinal F

```
with expression select  
  signal-name <= signal-value when choices,  
                signal-value when choices,  
                ...  
                signal-value when choices;
```

```
architecture prime4_arch of prime is  
begin  
  with N select  
    F <= '1' when "0001",  
          '1' when "0010",  
          '1' when "0011" | "0101" | "0111",  
          '1' when "1011" | "1101",  
          '0' when others;  
end prime4_arch;
```

escolha simples

lista

```
architecture prime5_arch of prime is  
begin  
  with CONV_INTEGER(N) select  
    F <= '1' when 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13,  
          '0' when others;  
end prime5_arch;
```

- ❑ As várias escolhas devem ser mutuamente exclusivas e cobrir todos os casos.

# 4. VHDL

## - *Projecto comportamental (1)* -

- ❑ O principal construtor usado em descrições comportamentais é o processo, o qual consiste numa série de instruções sequenciais que são executadas em paralelo com outras instruções e processos concorrentes.
- ❑ Um processo tem um tempo de simulação nulo.
- ❑ Um processo em VHDL é assim uma instrução concorrente, com sintaxe:

```
process (signal-name, signal-name, . . . , signal-name)  
  type declarations  
  variable declarations  
  constant declarations  
  function definitions  
  procedure definitions .  
begin  
  sequential-statement  
  . . .  
  sequential-statement  
end process;
```

lista de sensibilidade

# 4. VHDL

## - *Projecto comportamental (2)* -

- ❑ Um processo não pode declarar sinais, apenas variáveis, utilizadas para guardar informação relativa ao estado do processo.
- ❑ A sintaxe da definição duma variável é:  
`variable nome_variavel : tipo_variavel;`
- ❑ Um processo em VHDL está num de 2 estados: em execução ou suspenso.
- ❑ A lista de sinais incluída na definição dum processo (lista de sensibilidade) determina quando é que ele é executado.
- ❑ No início da simulação todos os processos são executados.
- ❑ Quando um processo estiver suspenso, ele retoma a execução quando um sinal da lista de sensibilidade muda de valor.
- ❑ Se um sinal da lista de sensibilidade mudar de valor durante a execução do processo, este será executado outra vez.



# 4. VHDL

## - *Projecto comportamental (3)* -

- ❑ A execução continua até o processo terminar a execução sem que nenhum destes sinais tenha mudado de valor.
- ❑ Na simulação, a execução do corpo dum processo (até ele ser suspenso) decorre num tempo de simulação nulo.
- ❑ Após ter retomado a execução, um processo correctamente escrito será suspenso ao fim de algumas execuções.
- ❑ Contudo, é possível escrever (incorrectamente) um processo que nunca é suspenso.

Um exemplo: um processo com uma única instrução `X <= not X;` e uma lista de sensibilidade igual a `( X )`.

Como `X` muda em cada execução, o processo executa indefinidamente num tempo de simulação nulo.

- ❑ Na prática, os simuladores conseguem detectar estas situações e terminar a simulação.

# 4. VHDL

## - *Projecto comportamental (4)* -

- ❑ A instrução de atribuição sequencial dum valor a um sinal possui a mesma sintaxe que a versão concorrente, mas ocorre no corpo dum processo em vez de numa arquitectura:  
***nome-sinal <= expressão;***
- ❑ A instrução de atribuição dum valor a uma variável possui a seguinte sintaxe:  
***nome-variavel := expressão;***
- ❑ Exemplo: descrição comportamental para o detector de números primos, em que se usa um processo com atribuições a variáveis

---

```
architecture prime6_arch of prime6 is
begin
  process (N)
    variable N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
  begin
    N3L_N0      := not N(3) and N(0);
    N3L_N2L_N1 := not N(3) and not N(2) and N(1);
    N2L_N1_N0  := not N(2) and N(1) and N(0);
    N2_N1L_N0  := N(2) and not N(1) and N(0);
    F <= N3L_N0 or N3L_N2L_N1 or N2L_N1_N0 or N2_N1L_N0;
  end process;
end prime6_arch;
```

---

# 4. VHDL

## - Projecto comportamental (5) -

- ❑ Além da atribuição, pode usar-se outras instruções sequenciais, descritas por alguns dos construtores mais populares, tais como: if, case, loop, for e while.
- ❑ O case é mais legível que um if com múltiplas cláusulas if/elsif e pode ser sintetizado de forma mais adequada

```
if boolean-expression then sequential-statement  
end if;
```

```
if boolean-expression then sequential-statement  
else sequential-statement  
end if;
```

```
if boolean-expression then sequential-statement  
elsif boolean-expression then sequential-statement  
elsif boolean-expression then sequential-statement  
end if;
```

```
if boolean-expression then sequential-statement  
elsif boolean-expression then sequential-statement  
elsif boolean-expression then sequential-statement  
else sequential-statement  
end if;
```

```
case expression is  
  when choices => sequential-statements  
  when choices => sequential-statements  
end case;
```

```
loop  
  sequential-statement  
  ..  
  sequential-statement  
end loop;
```

```
while boolean-expression loop  
  sequential-statement  
  ..  
  sequential-statement  
end loop;
```

```
for identifier in range loop  
  sequential-statement  
  ..  
  sequential-statement  
end loop;
```

variável  
implicitamente  
declarada

ciclo infinito

- ❑ As várias escolhas dum case devem ser mutuamente exclusivas e cobrir todos os casos.

# 4. VHDL

## - *Projecto comportamental (6)* -

- Exemplos: descrição comportamental para o detector de números primos usando um construtor **if** ou **case** (necessariamente incluídos num processo)

```
architecture prime7_arch of prime is
begin
  process (N)
    variable NI: INTEGER;
  begin
    NI := CONV_INTEGER(N);
    if NI=1 or NI=2 then F <= '1';
    elsif NI=3 or NI=5 or NI=7 or NI=11 or
          NI=13 then F <= '1';
    else F <= '0';
    end if;
  end process;
end prime7_arch;
```

```
architecture prime8_arch of prime is
begin
  process (N)
  begin
    case CONV_INTEGER(N) is
      when 1 => F <= '1';
      when 2 => F <= '1';
      when 3 | 5 | 7 | 11 | 13 => F <= '1';
      when others => F <= '0';
    end case;
  end process;
end prime8_arch;
```

# 4. VHDL

## - *Projecto comportamental (7)* -

- Exemplo: descrição comportamental para o detector de números primos usando um ciclo **for** (o tamanho da entrada - N - passou para 8 bits)

---

```
architecture prime9_arch of prime9 is
begin
  process (N)
    variable NI: INTEGER;
    variable prime: boolean;
  begin
    NI := CONV_INTEGER(N);
    prime := true;
    if NI=1 or NI=2 then null; -- boundary cases
    else for i in 2 to NI-1 loop
      if NI mod i = 0 then
        prime := false; exit;
      end if;
    end loop;
    end if;
    if prime then F <= '1'; else F <= '0'; end if;
  end process;
end prime9_arch;
```

---

# 4. VHDL

## - Dimensão temporal (1) -

- ❑ Nenhum dos exemplos anteriores aborda a dimensão temporal associada com o funcionamento dos circuitos: tudo se passa num tempo de simulação nulo.
- ❑ O VHDL modela adequadamente os aspectos relacionados com tempo.
- ❑ Em VHDL pode especificar-se um atraso usando a palavra chave **after** na instrução de atribuição dum valor a um sinal.
- ❑ 

```
Z <= '1' after 4ns when X='1' else  
      '0' after 3ns;
```
- ❑ Esta instrução modela uma porta que apresenta um atraso de 4ns quando a saída **Z** muda de 0→1 e apenas 3ns quando muda de 1→0.
- ❑ Deste modo, ao simular o modelo dum circuito obtém-se uma boa aproximação para o seu comportamento temporal.

# 4. VHDL

## - Dimensão temporal (2) -

- ❑ Outra forma de incorporar informação temporal numa descrição VHDL consiste em usar a instrução **wait**.
- ❑ Esta instrução sequencial pode ser usada para suspender um processo durante um intervalo determinado.
- ❑ É frequente usar a instrução `wait` para ajudar a descrever os padrões que se aplicam nas entradas dum circuito que está a ser simulado. **Exemplo:**

---

```
entity InhibitTestBench is
end InhibitTestBench;

architecture InhibitTB_arch of InhibitTestBench is
component Inhibit port (X,Y: in BIT; Z: out BIT); end component;
signal XT, YT, ZT: BIT;
begin
  U1: Inhibit port map (XT, YT, ZT);
  process
  begin
    XT <= '0'; YT <= '0';
    wait for 10 ns;
    XT <= '0'; YT <= '1';
    wait for 10 ns;
    XT <= '1'; YT <= '0';
    wait for 10 ns;
    XT <= '1'; YT <= '1';
    wait; -- this suspends the process indefinitely
  end process;
end InhibitTB_arch;
```

---

- ❑ Variantes da instrução **wait**:  
**wait;**  
**wait on lista\_sinais;**  
**wait until condição;**  
**wait for tempo;**

# 4. VHDL

## - Simulação (1) -

- ❑ A partir do momento em que se dispõe duma descrição VHDL sem erros de sintaxe e de semântica, pode aplicar-se a descrição num simulador para verificar se o circuito descrito funciona como esperado.
- ❑ O processo de simulação arranca no instante zero de simulação.
- ❑ Neste instante, o simulador inicia todos os sinais com o seu valor por defeito.
- ❑ Também se iniciam os sinais e variáveis para os quais o código VHDL declare explicitamente valores iniciais.
- ❑ A seguir, o simulador começa a executar “todos” os processos (e instruções concorrentes) da descrição do circuito.
- ❑ Para simular a execução de todos os processos, o simulador usa (i) uma lista com eventos calendarizados (com ocorrência temporal escalonada) e (ii) uma matriz com os sinais a que cada processo é sensível.



# 4. VHDL

## - Simulação (2) -

- ❑ No instante zero de simulação todos os processos são escalonados para serem executados.
- ❑ Selecciona-se um dos processos e executam-se todas as suas instruções sequenciais, incluindo os ciclos.
- ❑ Quando a execução deste processo terminar, escolhe-se outro para execução e repete-se este procedimento até que todos os processos tenham sido executados.
- ❑ Completa-se assim um ciclo de simulação.
- ❑ Durante a execução, um processo pode atribuir novos valores a sinais.
- ❑ Os novos valores não são atribuídos imediatamente. Antes são colocados na lista de eventos e a sua efectivação é escalonada para um tempo determinado.

# 4. VHDL

## - Simulação (3) -

- ❑ Se uma atribuição tiver um tempo de simulação explícito (usando a cláusula `after`, por exemplo), então ela será colocada na lista de eventos e escalonada para que ocorra ao fim desse tempo.
- ❑ Caso contrário, a atribuição é concretizada “imediatamente”.
- ❑ Na realidade a atribuição é escalonada para ocorrer num instante que é dado pela soma do tempo actual com um atraso minúsculo (*delta delay*).
- ❑ O *delta delay* é um intervalo infinitamente curto, que mesmo somando ao tempo de simulação actual um número qualquer de *delta delay*'s ainda se obtém o tempo de simulação actual.
- ❑ O conceito de *delta delay* permite que um processo seja executado múltiplas vezes (se necessário) num tempo de simulação nulo.
- ❑ Quando se completa um ciclo de simulação, percorre-se a lista de eventos em busca dos sinais em que vai ocorrer a alteração + próxima.

# 4. VHDL

## - Simulação (4) -


- ❑ A proximidade pode ser tão diminuta quanto um *delta delay*, ou então ser um atraso real. No 2º caso o tempo de simulação avança.
- ❑ Em qualquer dos casos, as alterações num sinal, escalonadas para esse instante, serão efectuadas.
- ❑ Os processos que forem sensíveis às alterações do sinal que acaba de mudar serão escalonados para execução no próximo ciclo de simulação.
- ❑ A simulação evoluirá indefinidamente até a lista de eventos estar vazia.
- ❑ O mecanismo da lista de eventos permite simular o funcionamento de processos concorrentes num sistema uni-processador.
- ❑ O mecanismo do *delta delay* garante um funcionamento correcto mesmo quando os processos exigem várias execuções antes de estabilizar.

# 4. VHDL
 
## - Simulação (5) -

□ Exemplo com 2 processos:


```
signal x : std_logic := '0';  
signal y : std_logic := '0';  
signal z : std_logic := '0';  
...  
process (x,y)  
begin  
    x <= '1' after 10 ns;  
    y <= x   after 3 ns;  
end process;  
  
process  
begin  
    z <= x or y;  
    wait for 5ns;  
end process;
```



# 4. VHDL
 
## - Simulação (6) -

- **t=0**  $x,y,z = 0,0,0$  (valores iniciais)  
(P1) escalona  $x=1$  para  $t=10$ ,  
escalona  $y=1$  para  $t=3$ , suspende P1
- (P2)  $z=0+0=0$ , suspende P2 até  $t=5ns$
- **t=3**  $y = 0$  (já era), não activa P1
- **t=5** retoma-se P2  
(P2)  $z=0+0=0$ , suspende P2 até  $t=10ns$
- **t=10**  $x = 1$  (evento em  $x$  que activa P1)  
(P1) escalona  $x=1$  para  $t=20$ ,  
escalona  $y=1$  para  $t=13$ , suspende P1
- (P2)  $z=1+0=1$ , suspende P2 até  $t=15ns$
- **t=13**  $y = 1$  (evento em  $y$  que activa P1)  
(P1) escalona  $x=1$  para  $t=23$ ,  
escalona  $y=1$  para  $t=16$ , suspende P1
- **t=15** retoma-se P2  
(P2)  $z=1+1=1$ , suspende P2 até  $t=20ns$
- **t=16**  $y = 1$  (já era), não activa P1
  
- [...] P1 nunca mais é activado e P2 continua a executar de 5 em 5 ns mas não provoca alterações



# 4. VHDL

## - Simulação (7) -

□ *Testbench* para ALU de 1 bit:

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity testAlulbit is
end entity test_alulbit;

architecture tst of testAlulbit is

    component alulbit is
        port (
            a, b, c : in std_logic;
            sel : in std_logic_vector (1
                downto 0);
            res, f : out std_logic);
    end component alulbit;

    signal i1 : std_logic := '0';
    signal i2 : std_logic := '0';
    signal ci : std_logic := '0';
    signal op : std_logic_vector
        (1 downto 0) := "00";
    signal res : std_logic;
    signal co : std_logic;
```

```
begin
    -- instanciar o sistema
    -- a testar
    ALU1: alulbit
        port map (
            a      => i1 ,
            b      => i2 ,
            c      => ci ,
            sel    => op ,
            res    => res ,
            f      => co );

    process (i1) is
    begin
        if i1='1' then
            i1 <= '0' after 10ns;
        elsif i1='0' then
            i1 <= '1' after 10ns;
        end if;
    end process;

    process (i2) i
    begin
        if i2='1' then
            i2 <= '0' after 20ns;
        elsif i2='0' then
            i2 <= '1' after 20ns;
        end if;
    end process;

    process (ci) is
    begin
        if ci='1' then
            ci <= '0' after 40ns;
        elsif ci='0' then
            ci <= '1' after 40ns;
        end if;
    end process;

    process (op) is
    begin
        if op="00" then
            op <= "01" after 80ns;
        elsif op="01" then
            op <= "10" after 80ns;
        elsif op="10" then
            op <= "11" after 80ns;
        elsif op="11" then
            op <= "00" after 80ns;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

# 4. VHDL

## - Síntese (1) -

- ❑ O VHDL foi pensado para ser uma linguagem de descrição e simulação.
- ❑ Mais tarde, foi também adoptado no processo de síntese.
- ❑ A linguagem possui várias características e construtores NÃO sintetizáveis.
- ❑ O sub-conjunto da linguagem e o estilo de programas apresentados até aqui são em boa medida sintetizáveis pela maior parte das ferramentas comerciais.
- ❑ O código que descreve um circuito pode ter um impacto enorme na qualidade do circuito que se consegue sintetizar. Exemplos:
- ❑ Estruturas de controlo encadeadas, como o `if-elsif-elsif-else`, podem originar uma série de portas lógicas em cadeia usadas para testar as várias condições.
- ❑ É preferível usar um `case` ou uma atribuição selectiva, desde que as condições de selecção (`choices`) sejam mutuamente exclusivas.

# 4. VHDL

## - Síntese (2) -

- ❑ Os ciclos dentro de processos são geralmente desdobrados para criar várias cópias da lógica combinacional que executa as instruções do corpo do ciclo.
- ❑ Quando se pretende apenas uma cópia da lógica combinacional a executar as instruções do corpo do ciclo, é necessário especificar um circuito sequencial.
- ❑ Quando um processo inclui instruções condicionais que não cobrem todas as combinações das entradas, o compilador sintetiza uma latch para guardar o valor da(s) saída(s) nos casos não cobertos.
- ❑ Geralmente, estas *latches* não são desejadas.
- ❑ Algumas das características e construtores que não são sintetizáveis em todas as ferramentas são: memória dinâmica, ficheiros e apontadores.