

Sistemas Digitais I  
LESI :: 2º ano

# Conceitos sobre Sistemas Sequenciais

**António Joaquim Esteves**

João Miguel Fernandes

[www.di.uminho.pt/~aje](http://www.di.uminho.pt/~aje)

Bibliografia: secções 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.12, 9.2, DDPP, Wakerly



---

DEP. DE INFORMÁTICA  
ESCOLA DE ENGENHARIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Sumário -

- ❑ Circuitos combinacionais vs sequenciais
- ❑ Estado
- ❑ Elementos bi-estáveis
- ❑ *Latches e flip-flops*
- ❑ Projecto de máquinas de estados
- ❑ Máquinas de estados em VHDL

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Circuitos Combinacionais vs Sequenciais -

- ❑ Os circuitos lógicos podem ser classificados de combinacionais ou sequenciais.
- ❑ Um circuito combinacional é aquele em que as saídas só dependem das entradas actuais. **Exemplo: comando com botão para escolher o canal da TV.**
- ❑ Um circuito sequencial é aquele em que as saídas dependem das entradas actuais, mas também da sequência de valores por que passaram as entradas. **Exemplo: comando para escolher o canal da TV com um botão para ir para o canal próximo/anterior (botão “+/-”).**
- ❑ Não é possível descrever o comportamento dum circuito sequencial simplesmente com uma tabela que relacione as entradas com as saídas.
- ❑ Para saber para onde vai evoluir um circuito sequencial, é preciso conhecer em que situação ele se encontra actualmente.
- ❑ Ou seja, o estado desse circuito deve ser memorizado.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Estado (1) -

- ❑ O estado dum circuito sequencial é o conjunto de variáveis de estado, que guarda a informação relativa ao passado/presente desse circuito, necessária para determinar o seu comportamento futuro.
- ❑ No exemplo do comando para escolher o canal da TV, o número do canal actual é o estado actual.
- ❑ Conhecido o estado actual, pode sempre prever-se o próximo estado em função das entradas actuais.
- ❑ Num circuito digital, as variáveis de estado são valores binários e correspondem a sinais internos desse circuito.
- ❑ Um circuito com  $n$  variáveis de estado binárias pode ter até  $2^n$  estados.
- ❑ Um circuito sequencial também pode ser designado de máquina de estados finita (ou seja, máquina com um número de estados finito).

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Estado (2) -

- ❑ As mudanças de estado acontecem em instantes impostos por um sinal de relógio.
- ❑ Um sinal de relógio é activo no nível alto se as mudanças de estado acontecerem no bordo ascendente do relógio ou quando o relógio está no nível ALTO. Caso contrário, é activo no nível baixo.
- ❑ O periodo do relógio ( $T$ ) coincide com o intervalo entre transições sucessivas (do relógio) na mesma direcção.
- ❑ A frequência do relógio ( $f$ ) é o inverso do periodo do relógio ( $f = 1 / T$ ).
- ❑ Neste módulo abordam-se dois tipos de circuitos sequenciais:
  - Circuitos sequenciais simples: usam portas lógicas elementares (ANDs, ORs,...) e ciclos (ou caminhos) com *feedback* para criar elementos de memória (*latches* e *flip-flops*).
  - Máquinas de estados síncronas com um sinal relógio: usam *latches* e *flip-flops* para criar circuitos que funcionam sob o controlo dum sinal de relógio.
 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Elementos bi-estáveis (1) -

- ❑ O circuito sequencial mais simples de todos é um circuito sem entradas e construído com um par de inversores interligados de modo a estabelecer um ciclo com feedback.
- ❑ A este circuito dá-se o nome de bi-estável porque possui dois estados (situações) estáveis:




- Quando  $Q$  está no nível ALTO, o inversor inferior tem a saída no nível BAIXO, forçando deste modo o inversor superior a colocar a sua saída no nível ALTO (como se assumiu inicialmente).
  - Quando  $Q$  está no nível BAIXO, o inversor inferior tem a saída no nível ALTO, forçando deste modo o inversor superior a colocar a sua saída no nível BAIXO (como se assumiu inicialmente).
- ❑ Pode usar-se uma única variável de estado (sinal  $Q$ ) para definir o estado do circuito. Logo, há 2 estados possíveis:  $Q=0$  e  $Q=1$ .
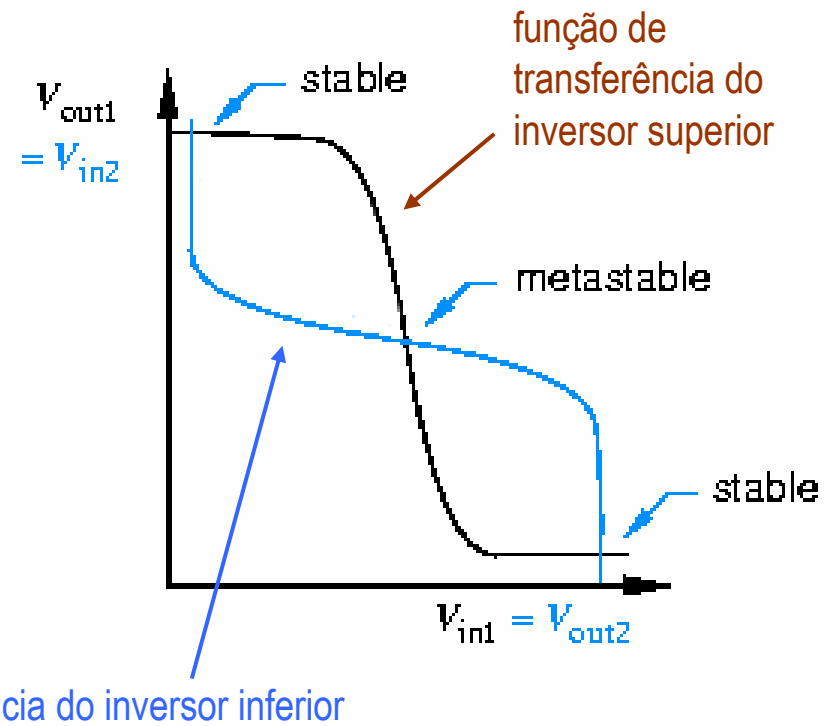
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Elementos bi-estáveis (2) -



- ❑ O elemento bi-estável é tão simples que não possui entradas, o que impede que o seu estado seja controlado.
- ❑ Quando o circuito é alimentado, ele assume um estado aleatório e permanece nele indefinidamente.
- ❑ Efectuando uma análise do bi-estável segundo uma perspectiva analógica percebe-se melhor o seu funcionamento.
- ❑ O bi-estável está em equilíbrio se as tensões de entrada e de saída em ambos os inversores assumirem um valor constante e consistente com (i) as ligações do ciclo de *feedback* e (ii) a função de transferência dos inversores.


 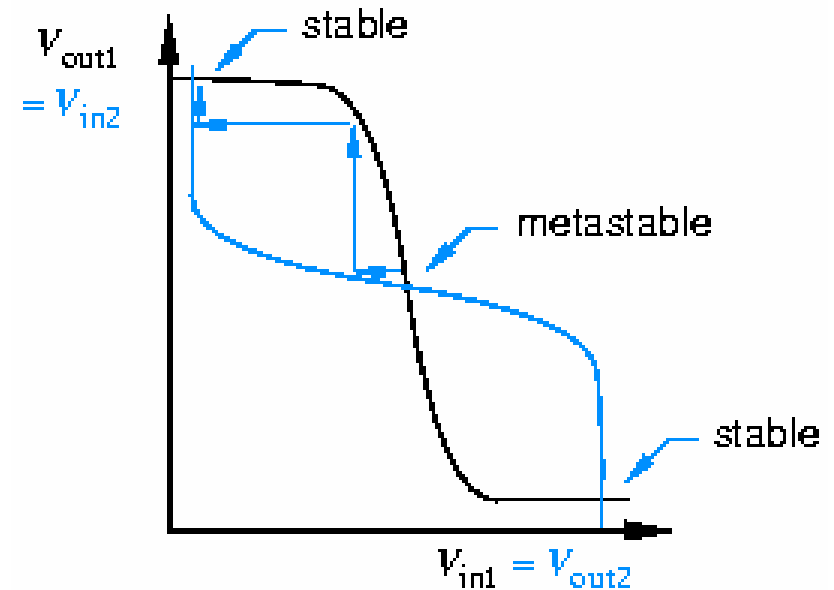
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Elementos bi-estáveis (3) -

- ❑ O bi-estável está em equilíbrio nas posições assinaladas com “stable”.
- ❑ Há um 3º ponto de equilíbrio, assinalado com “metastable”, que ocorre quando  $V_{out1}$  e  $V_{out2}$  não são nem 0 nem 1 lógico.
- ❑ Se não houvesse ruído e o circuito atingisse o ponto meta-estável, poderia permanecer nele indefinidamente.
- ❑ O ponto é meta-estável porque o ruído tenderá a levar o circuito para uma das posições estáveis.
- ❑ Analogia do ponto de meta-estabilidade com uma bola lançada sobre o pico duma montanha →





# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Latches e Flip-flops (1) -

- ❑ As *latches* e os *flips-flops* são os blocos elementares com os quais se constroi a maior parte dos circuitos sequenciais.
- ❑ Um *flip-flop* é um dispositivo sequencial que amostra as suas entradas e que altera as suas saídas apenas em instantes determinados por um sinal de relógio.
- ❑ Uma *latch* é um dispositivo sequencial que observa todas as suas entradas continuamente e altera as suas saídas em qualquer momento, independentemente de qualquer sinal de relógio.

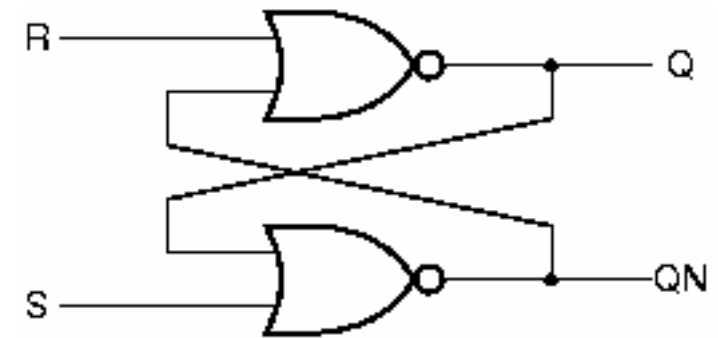
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (2) -

- ❑ Pode construir-se uma *latch* S-R com portas NOR (S=set, R=reset) .
- ❑ Normalmente QN é o complemento de Q.
- ❑ Se S e R estiverem ambos a 0, o circuito comporta-se como o elemento bi-estável.
- ❑ Deve activar-se S ou R para forçar o ciclo de *feedback* a atingir o estado (estável) desejado.
- ❑ A entrada S define (sets ou presets) a saída Q a 1.
- ❑ A entrada R define (resets ou clears) a saída Q a 0.



| S | R | Q      | QN      |
|---|---|--------|---------|
| 0 | 0 | last Q | last QN |
| 0 | 1 | 0      | 1       |
| 1 | 0 | 1      | 0       |
| 1 | 1 | 0      | 0       |

 


# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (3) -


- ❑ Pode construir-se uma *latch* S-R, com entradas de *set* e *reset* activas no nível baixo, com portas NAND.
- ❑ O funcionamento desta *latch*  $\bar{S}$ - $\bar{R}$  é idêntico ao da anterior, com 2 diferenças:
  - $S_L$  e  $R_L$  são activas no nível baixo, logo a *latch* mantém o seu estado quando  $S_L=R_L=1$ .
  - Quando  $S_L$  e  $R_L$  estiverem ambas activas, ambas as saídas ficam a 1 (e não a 0).

 Em relação à latch S-R, /S e /R trocaram de posição



⇔ NAND


| $S_L$ | $R_L$ | Q      | Q $\bar{N}$      |
|-------|-------|--------|------------------|
| 0     | 0     | 1      | 1                |
| 0     | 1     | 1      | 0                |
| 1     | 0     | 0      | 1                |
| 1     | 1     | last Q | last Q $\bar{N}$ |

 

 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (4) -

- ❑ Uma *latch* S-R (ou /S-/R) reage ao valor das entradas em qualquer momento.
- ❑ Contudo, pode ser alterada para reagir ao valor das entradas apenas quando uma entrada de *enable* (C) estiver activa.
- ❑ O circuito alterado comporta-se tal como a *latch* S-R quando C=1.
- ❑ E mantém o estado quando C=0.




| S | R | C | Q      | QN      |
|---|---|---|--------|---------|
| 0 | 0 | 1 | last Q | last QN |
| 0 | 1 | 1 | 0      | 1       |
| 1 | 0 | 1 | 1      | 0       |
| 1 | 1 | 1 | 1      | 1       |
| x | x | 0 | last Q | last QN |

 
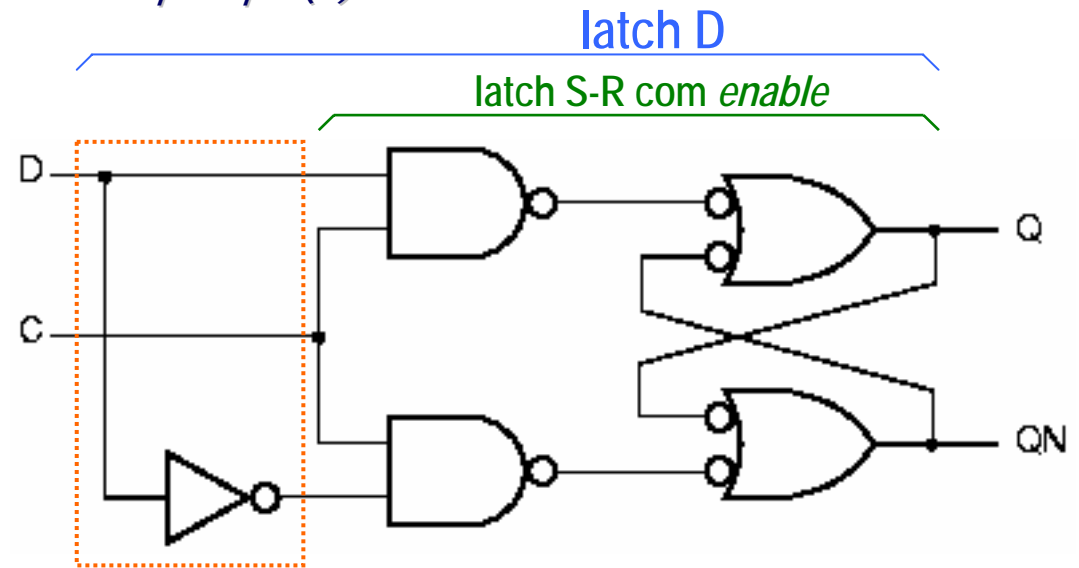
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Latches e Flip-flops (5) -

- Quando a finalidade da utilização dum *latch* é guardar um bit de informação, a *latch* D é a mais recomendada.
- Pode construir-se uma *latch* D a partir dum *latch* S-R.




- Esta *latch* elimina a situação problemática da *latch* S-R, que ocorre quando **S** e **R** são activadas (a 1) em simultâneo.
- Quando **C**=1, a *latch* está aberta / transparente e a saída **Q** acompanha a entrada **D**. Quando **C**=0, a *latch* está fechada e a saída **Q** mantém o último valor.

| C | D | Q      | QN      |
|---|---|--------|---------|
| 1 | 0 | 0      | 1       |
| 1 | 1 | 1      | 0       |
| 0 | x | last Q | last QN |

 

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (6) -

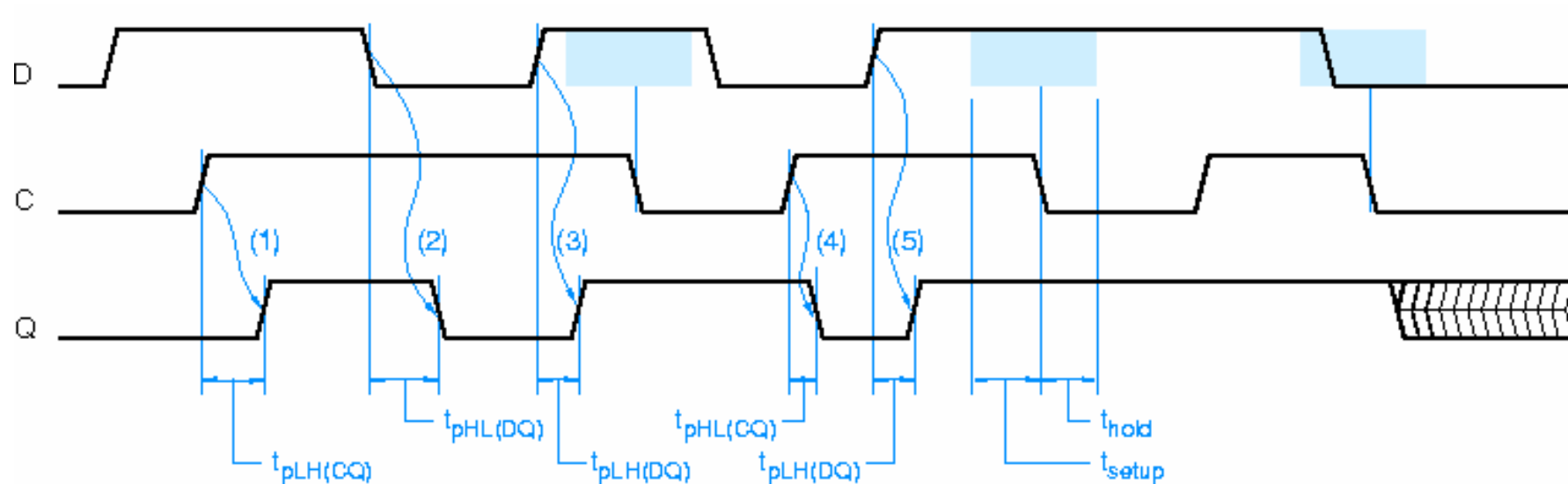


- ❑ Há um atraso associado com a propagação dos sinais desde as entradas até à saída Q.
- ❑ No intervalo definido pelos setup time mais o hold time, em torno do bordo descendente de C, a entrada D deve permanecer fixa.
- ❑ Se estes 2 tempos não forem respeitados, a saída da *latch* assumirá um valor imprevisível.
 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (7) -

- Um flip-flop D positive-edge-triggered (*FF D sensível à transição positiva*) é um circuito contruído com um par de *latches* D que amostra a entrada **D** e altera as saídas **Q** e **QN** apenas no bordo ascendente do sinal **CLK**.




| D | CLK | Q      | QN      |
|---|-----|--------|---------|
| 0 |     | 0      | 1       |
| 1 |     | 1      | 0       |
| x | 0   | last Q | last QN |
| x | 1   | last Q | last QN |

- A primeira *latch* chama-se mestre e está aberta quando **CLK**=0.
- Quando **CLK** muda para 1, a *latch* mestre fecha.
- A segunda *latch*, o escravo, está aberta enquanto **CLK**=1, mas a saída muda de valor apenas no início desse intervalo, dado que o mestre está fechado nesse intervalo.

 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (8) -


- ❑ O triângulo na entrada **CLK** é um indicador de entrada dinâmica e assinala um comportamento sensível às transições (*edge-triggered*).



 - ❑ Num flip-flop D negative-edge-triggered (*FF D sensível à transição negativa*) inverte-se a entrada de relógio e a entrada **D** (as saídas **Q** e **QN**) passam a ser amostradas (alteradas) no bordo descendente do **CLK**.



| D | CLK_L | Q      | QN      |
|---|-------|--------|---------|
| 0 |       | 0      | 1       |
| 1 |       | 1      | 0       |
| x | 0     | last Q | last QN |
| x | 1     | last Q | last QN |

 


- ❑ No intervalo definido pelos *setup time* mais o *hold time*, em torno dos bordos do **CLK** a que o FF é sensível, a entrada **D** deve permanecer fixa.




# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Latches e Flip-flops (9) -

 

- ❑ Alguns *flip-flops* D possuem 2 entradas assíncronas que servem para forçar o seu estado, independentemente das entradas **CLK** e **D** → **PR** e **CLR**
- ❑ Estas entradas têm a mesma funcionalidade do set (**S**) e do reset (**R**) da *latch* S-R.
- ❑ As entradas assíncronas devem ser usadas nas fases de inicialização e teste dos circuitos.
- ❑ Alguns *flip-flops* D têm ainda a possibilidade de manter inalterado o último valor por que passou a saída. Para esse fim adiciona-se ao FF D uma entrada de enable.

 

| D | EN | CLK | Q      | QN      |
|---|----|-----|--------|---------|
| 0 | 1  |     | 0      | 1       |
| 1 | 1  |     | 1      | 0       |
| x | 0  |     | last Q | last QN |
| x | x  | 0   | last Q | last QN |
| x | x  | 1   | last Q | last QN |

 


porque não se aplica o *enable* no CLK, usando-se assim apenas um AND ?

 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (10) -

- As *latches* S-R são úteis em sistemas de controlo, em que é comum ter condições independentes para colocar bits de controlo a 0/1.
- Quando se pretende que um dado bit de controlo seja apenas alterado em certos instantes determinados por um sinal de relógio, então exige-se um flip-flop S-R.



| S | R | C | Q      | QN      |
|---|---|---|--------|---------|
| x | x | 0 | last Q | last QN |
| 0 | 0 |   | last Q | last QN |
| 0 | 1 |   | 0      | 1       |
| 1 | 0 |   | 1      | 0       |
| 1 | 1 |   | undef. | undef.  |

 


- estrutura mestre/escravo
- não é verdadeiramente sensível à transição
- o último valor guardado em QM (com C=1) só passa para a saída Q quando C mudar 1 → 0
- se S=R=1, antes de C passar 1 → 0, o valor da saída é imprevisível

 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (11) -

- ❑ O problema que ocorre quando **S** e **R** estão ambos a 1 é resolvido no flip-flop J-K com estrutura mestre/escravo.
- ❑ As entradas **J** e **K** são analogas a **S** e **R**.
- ❑ No entanto, activar **J** só activa a entrada **S** da *latch* mestre se **Q=0** (**QN=1**).
- ❑ Activar **K** só activa a entrada **R** da *latch* mestre se **Q=1**.
- ❑ Deste modo, se as entradas **J** e **K** forem activadas simultaneamente, as saídas do *flip-flop* mudam para o estado oposto do actual.




| J | K | C | Q       | QN      |
|---|---|---|---------|---------|
| x | x | 0 | last Q  | last QN |
| 0 | 0 |   | last Q  | last QN |
| 0 | 1 |   | 0       | 1       |
| 1 | 0 |   | 1       | 0       |
| 1 | 1 |   | last QN | last Q  |

 
 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Latches e Flip-flops (12) -

- Com um *flip-flop D edge-triggered* pode construir-se um *flip-flop J-K edge-triggered* (*sensível às transições*).
- O *flip-flop JK* amostra o valor das entradas (J e K) e altera as saídas (Q e QN) no bordo ascendente do CLK de acordo com a equação característica:  $Q^* = J \cdot Q' + K' \cdot Q$
- No intervalo definido pelos *setup time* mais o *hold time*, em torno do bordo ascendente de CLK, as entradas J e K devem permanecer fixas.
- O *flip-flop JK* tem aplicação comum em máquinas de estado porque gera menos lógica combinacional.



(b)


| J  | K  | CLK | Q        | QN       |
|----|----|-----|----------|----------|
| xx | xx | 00  | latch Q  | latch QN |
| xx | xx | 11  | latch Q  | latch QN |
| 00 | 00 | ↑   | latch Q  | latch QN |
| 00 | 11 | ↑   | 00       | 11       |
| 11 | 00 | ↑   | 11       | 00       |
| 11 | 11 | ↑   | latch QN | latch Q  |

 


 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (13) -

- ❑ O flip-flop T (de *toggle*) muda de estado em cada transição  $0 \rightarrow 1$  do sinal de relógio.



  
- ❑ A saída  $Q$  do *flip-flop* possui uma frequência que é metade da frequência da entrada  $T$ .
- ❑ Pode usar-se um *flip-flop* D ou um J-K para construir o *flip-flop* T.




 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Latches e Flip-flops (14) -

- ❑ O *flip-flop* T também pode ter uma entrada de *enable*.
- ❑ Neste caso, o *flip-flop* só muda de estado no bordo ascendente do relógio (T) se a entrada de *enable* EN estiver activa.



  - ❑ Também se pode usar um *flip-flop* D e J-K para obter um *flip-flop* T com *enable*.



# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (1) -

- ❑ Uma máquina de estados finita (FSM) pode ser definida formalmente por um quinteto  $\langle S, I, O, F, G \rangle$ , em que:
  - $S$  representa o conjunto de estados.
  - $I$  representa o conjunto de entradas.
  - $O$  representa o conjunto de saídas.
  - $F$  representa a função que gera o próximo estado.
  - $G$  representa a função que gera as saídas.
- ❑ A função F atribui a cada combinação (estado, entradas) outro estado:  
 $F : S \times I \rightarrow S$ .
- ❑ A função G obtém o valor das saídas para o estado actual.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (2) -


- ❑ Existem 2 tipos de FSM, aos quais correspondem 2 definições diferentes para a função  $G$  que gera as saídas.
- ❑ Nas máquinas do tipo Moore, a função  $G$  baseia-se no estado:  $G: S \rightarrow O$ .  
As saídas dependem apenas do estado da FSM.
- ❑ Nas máquinas do tipo Mealy, a função  $G$  baseia-se nas entradas e estado:  $G: S \times I \rightarrow O$ .  
As saídas dependem do estado e das entradas da FSM.
- ❑ O meta-modelo FSM assume que o tempo está dividido em intervalos uniformes e que as transições ocorrem apenas no início de cada intervalo.
- ❑ Para definir esses intervalos, a que se chama ciclos de relógio, usa-se um sinal de relógio.
- ❑ Cada modelo FSM pode ser implementado com *flip-flops* e portas lógicas.


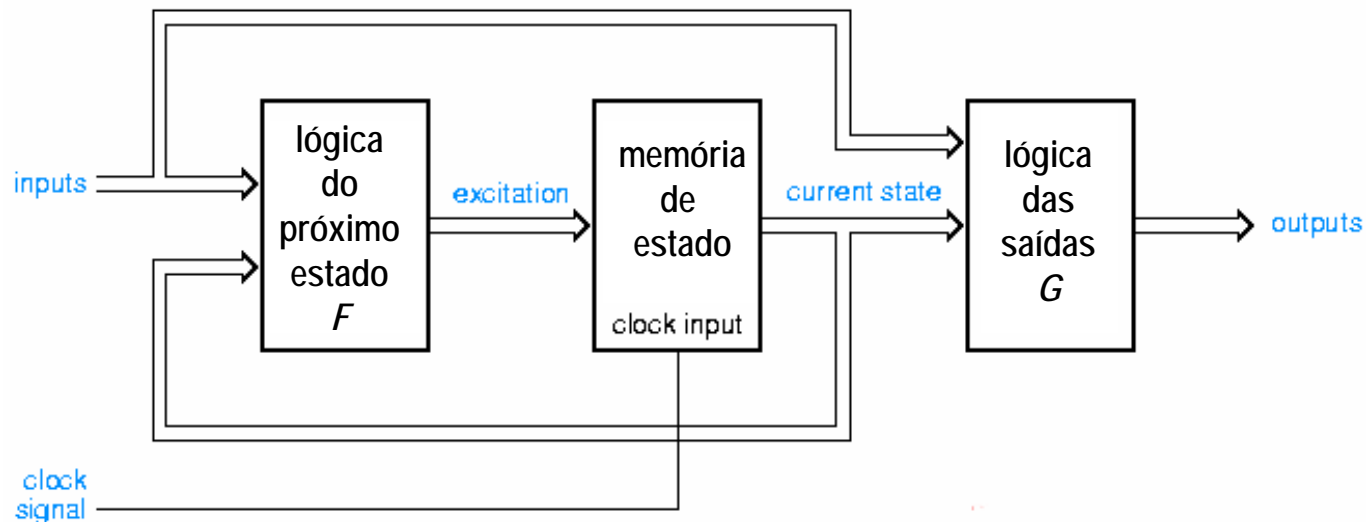
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (3) -

- ❑ Genericamente, uma máquina de estados síncrona e do tipo Mealy possui a seguinte estrutura:




- ❑ A memória de estado é implementada com um conjunto de *flip-flops* que guarda o estado actual da máquina. Os *flip-flops* partilham o sinal de relógio.
- ❑ As funções  $F$  e  $G$  são circuitos estritamente combinacionais.
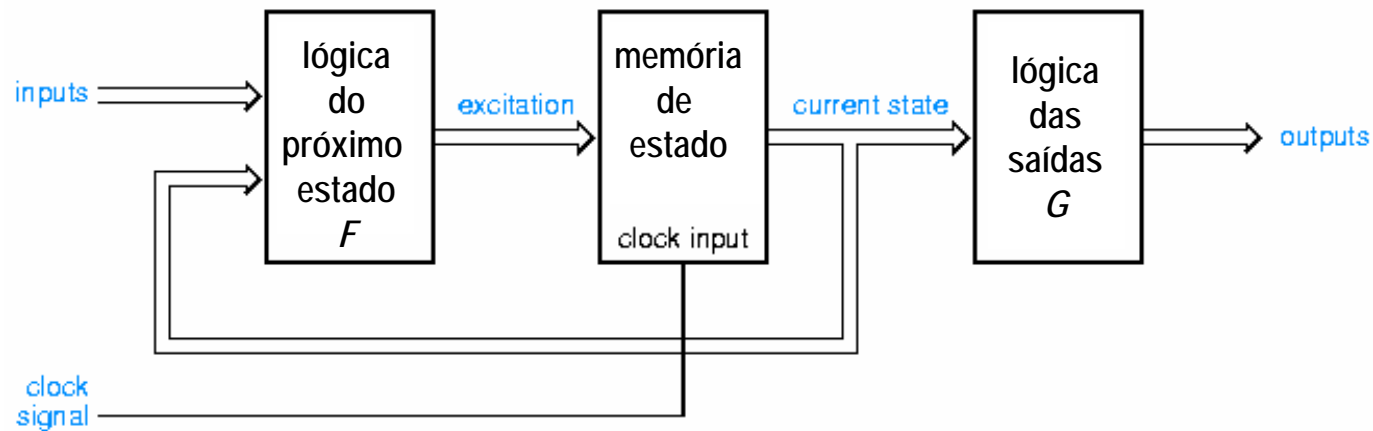
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (4) -

- ❑ Genericamente, uma máquina de estados síncrona e do tipo Moore possui a seguinte estrutura:



- ❑ A única diferença entre as máquinas de Mealy e de Moore reside na forma como as saídas são geradas.
- ❑ Regra geral, uma máquina de Mealy tem algumas saídas de Mealy e outras de Moore.
- ❑ Para que a máquina seja o mais rápida possível, o bloco G tem que ser o mais simples possível (apenas fios). Para conseguir este objectivo, usam-se variáveis de estado que coincidam com as saídas.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (5)* -

- ❑ Os passos envolvidos no projecto duma máquina de estados síncrona são:
  - Analisar a descrição ou especificação em linguagem natural do sistema.
  - Desenhar um diagrama de estados, usando nomes simbólicos para os estados.
  - Construir a tabela de estados e saídas.
  - **[opcional]** Minimizar o número de estados da tabela.
  - Escolher um conjunto de variáveis de estado e atribuir uma combinação (dessas variáveis) a cada estado.
  - Substituir na tabela o nome dos estados pela combinação (de variáveis) que lhe corresponde.
  - Escolher um tipo de flip-flop para a memória de estado.
  - Construir uma tabela de excitação que mostre quais os valores a aplicar na entrada dos *flip-flops* de modo a obter o próximo estado desejado, para cada combinação de estados e entradas.
  - Obter a expressão para cada saída do bloco do próximo estado (excitação dos F/Fs).
  - Obter a expressão para cada saída da FSM.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (6)* -

❑ Exemplo duma máquina de estados:

Projectar uma máquina de estados que possui como entradas **A** e **B** e como saída **Z**. A saída **Z** é 1 se:

- **A** apresentar o mesmo valor nos 2 ciclos de relógio anteriores, ou
- **B** estiver fixo a 1 desde a última vez que a condição anterior se verificou.

Nos outros casos, a saída **Z** é 0.

- ❑ Nesta fase, a especificação pode parecer pouco clara.
- ❑ O projectista deve transformar uma especificação ambigua, escrita em linguagem natural, numa tabela de estados sem ambiguidades.
- ❑ A máquina é do tipo Moore, uma vez que as saídas só dependem do estado actual, ou seja, dependem apenas do que ocorreu nos ciclos de relógio anteriores.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (7) -

- Processo de construção da tabela de estados e saídas (S=estado actual, S\*=próx.estado):

| Meaning       | S    | A B |    |    |    | Z |
|---------------|------|-----|----|----|----|---|
|               |      | 00  | 01 | 11 | 10 |   |
| Initial state | INIT |     |    |    |    | 0 |
| ...           | ...  |     |    |    |    |   |
| ...           | ...  |     |    |    |    |   |
| ...           | ...  |     |    |    |    |   |

S\*

| Meaning       | S    | A B |    |    |    | Z |
|---------------|------|-----|----|----|----|---|
|               |      | 00  | 01 | 11 | 10 |   |
| Initial state | INIT | A0  | A0 | A1 | A1 | 0 |
| Got a 0 on A  | A0   |     |    |    |    | 0 |
| Got a 1 on A  | A1   |     |    |    |    | 0 |

S\*

| Meaning                | S    | A B |    |    |    | Z |
|------------------------|------|-----|----|----|----|---|
|                        |      | 00  | 01 | 11 | 10 |   |
| Initial state          | INIT | A0  | A0 | A1 | A1 | 0 |
| Got a 0 on A           | A0   | OK  | OK | A1 | A1 | 0 |
| Got a 1 on A           | A1   |     |    |    |    | 0 |
| Got two equal A inputs | OK   |     |    |    |    | 1 |

S\*

| Meaning                | S    | A B |    |    |    | Z |
|------------------------|------|-----|----|----|----|---|
|                        |      | 00  | 01 | 11 | 10 |   |
| Initial state          | INIT | A0  | A0 | A1 | A1 | 0 |
| Got a 0 on A           | A0   | OK  | OK | A1 | A1 | 0 |
| Got a 1 on A           | A1   | A0  | A0 | OK | OK | 0 |
| Got two equal A inputs | OK   |     |    |    |    | 1 |

S\*

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (8) -

má escolha para estado: é preciso distinguir 2 zeros em A de 2 uns em A, no passado

| Meaning                | S    | A B |    |    |    | Z |
|------------------------|------|-----|----|----|----|---|
|                        |      | 00  | 01 | 11 | 10 |   |
| Initial state          | INIT | A0  | A0 | A1 | A1 | 0 |
| Got a 0 on A           | A0   | OK  | OK | A1 | A1 | 0 |
| Got a 1 on A           | A1   | A0  | A0 | OK | OK | 0 |
| Got two equal A inputs | OK   | ?   | OK | OK | ?  | 1 |

S\*

| Meaning             | S    | A B |     |     |     | Z |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|
|                     |      | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| Initial state       | INIT | A0  | A0  | A1  | A1  | 0 |
| Got a 0 on A        | A0   | OK0 | OK0 | A1  | A1  | 0 |
| Got a 1 on A        | A1   | A0  | A0  | OK1 | OK1 | 0 |
| Two equal, A=0 last | OK0  |     |     |     |     | 1 |
| Two equal, A=1 last | OK1  |     |     |     |     | 1 |

S\*

| Meaning             | S    | A B |     |     |     | Z |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|
|                     |      | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| Initial state       | INIT | A0  | A0  | A1  | A1  | 0 |
| Got a 0 on A        | A0   | OK0 | OK0 | A1  | A1  | 0 |
| Got a 1 on A        | A1   | A0  | A0  | OK1 | OK1 | 0 |
| Two equal, A=0 last | OK0  | OK0 | OK0 | OK1 | A1  | 1 |
| Two equal, A=1 last | OK1  |     |     |     |     | 1 |

S\*


| Meaning             | S    | A B |     |     |     | Z |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|
|                     |      | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| Initial state       | INIT | A0  | A0  | A1  | A1  | 0 |
| Got a 0 on A        | A0   | OK0 | OK0 | A1  | A1  | 0 |
| Got a 1 on A        | A1   | A0  | A0  | OK1 | OK1 | 0 |
| Two equal, A=0 last | OK0  | OK0 | OK0 | OK1 | A1  | 1 |
| Two equal, A=1 last | OK1  | A0  | OK0 | OK1 | OK1 | 1 |

S\*

Resulta da 2ª parte da especificação da máquina de estados

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (9) -

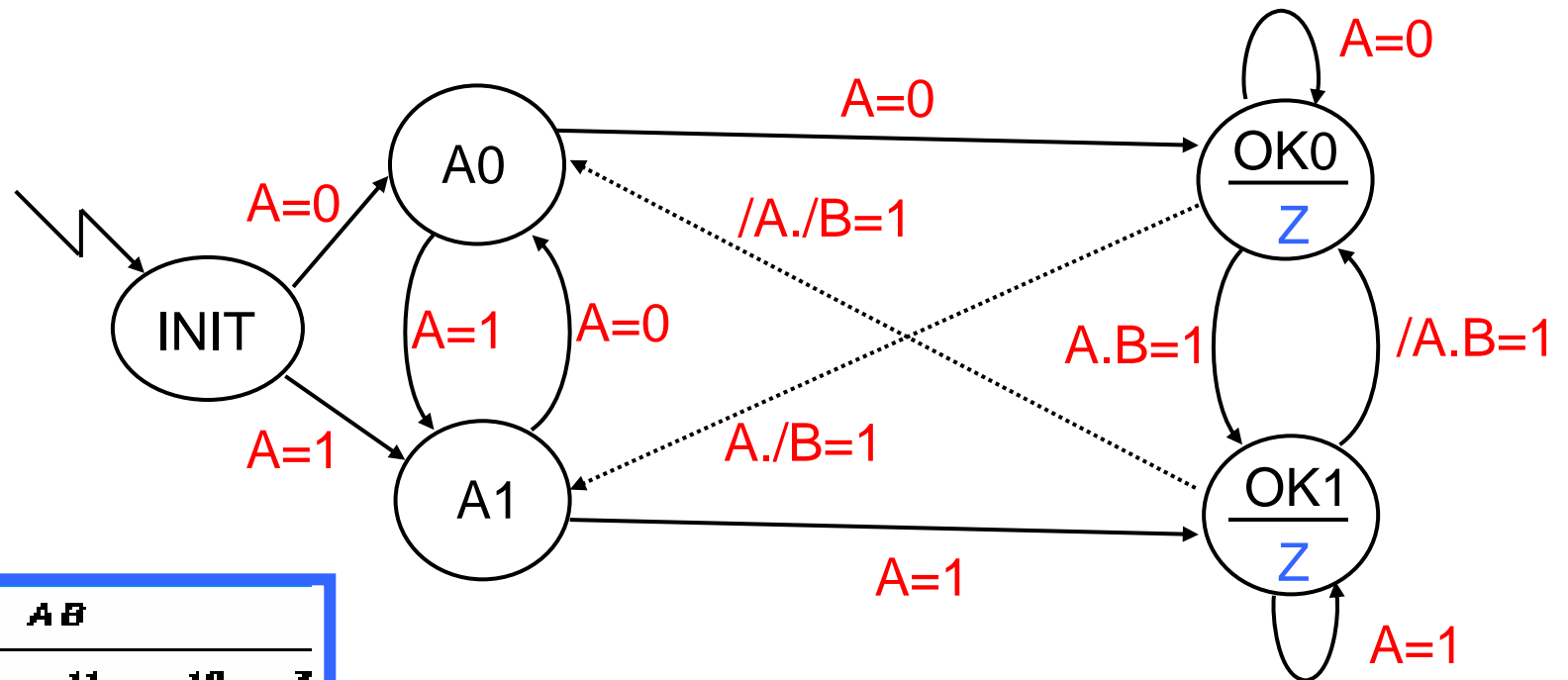

| S    | AB  |     |     |     | Z |
|------|-----|-----|-----|-----|---|
|      | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| INIT | A0  | A0  | A1  | A1  | 0 |
| A0   | OK0 | OK0 | A1  | A1  | 0 |
| A1   | A0  | A0  | OK1 | OK1 | 0 |
| OK0  | OK0 | OK0 | OK1 | A1  | 1 |
| OK1  | A0  | OK0 | OK1 | OK1 | 1 |

S\*

Diagrama de estados

## 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (10) -

- ❑ No próximo passo determina-se quantas variáveis binárias são necessárias para representar todos os estados da tabela de estados e saídas.
- ❑ De seguida, atribui-se uma combinação (das variáveis de estado binárias) a cada estado.
- ❑ A combinação atribuída a um estado particular é o código do estado.
- ❑ Com  $n$  *flip-flops*, pode codificar-se  $2^n$  estados.
- ❑ O número de *flip-flops* necessário para codificar os  $s$  estados é  $\lceil \log_2 s \rceil$ .
- ❑ No presente problema, como existem **5 estados**, exige-se **3 *flip-flops***.

| S    | AB  |     |     |     | Z |
|------|-----|-----|-----|-----|---|
|      | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| INIT | A0  | A0  | A1  | A1  | 0 |
| A0   | OK0 | OK0 | A1  | A1  | 0 |
| A1   | A0  | A0  | OK1 | OK1 | 0 |
| OK0  | OK0 | OK0 | OK1 | A1  | 1 |
| OK1  | A0  | OK0 | OK1 | OK1 | 1 |

Tabela de estados e saídas



## 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (11)* -

- Há várias alternativas de codificação dos 5 estados.

| <b>State<br/>Name</b> | <b>Assignment</b>         |                             |                          |                                 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                       | <b>Simplest<br/>Q1-Q3</b> | <b>Decomposed<br/>Q1-Q3</b> | <b>One-hot<br/>Q1-Q5</b> | <b>Almost One-hot<br/>Q1-Q4</b> |
| INIT                  | 000                       | 000                         | 00001                    | 0000                            |
| A0                    | 001                       | 100                         | 00010                    | 0001                            |
| A1                    | 010                       | 101                         | 00100                    | 0010                            |
| OK0                   | 011                       | 110                         | 01000                    | 0100                            |
| OK1                   | 100                       | 111                         | 10000                    | 1000                            |

- A atribuição mais simples dos 5 códigos aos estados consiste em usar os 5 valores binários iniciais que aparecem na contagem binária ordenada.
- Esta atribuição nem sempre é aquela que conduz às expressões mais simplificadas para as saídas do bloco que gera o próximo estado e para as saídas da FSM.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (12)* -

- ❑ A atribuição de códigos aos estados tem um forte impacto no “custo” (área) do circuito e deve ter em consideração a selecção dos elementos de memória e a abordagem a usar na concretização dos 2 blocos de lógica combinacional (próximo estado e saídas).
- ❑ Na maior parte dos problemas, para escolher a melhor atribuição de códigos aos estados, seria preciso experimentar todas as atribuições possíveis.
- ❑ Não é exequível para fazer isto manualmente!!! No presente exemplo, existem 6.720 formas diferentes de atribuir 5 (das 8) combinações de 3-bits aos 5 estados.
- ❑ Em alternativa, o projectista deve guiar-se pela sua experiência e por orientações práticas para obter uma boa atribuição de códigos aos estados.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (13)* -

- Orientações para a atribuição de códigos aos estados:
  - Escolher um código inicial que seja fácil de forçar com o mecanismo de *reset* dos F/Fs (normalmente será 000...0 ou 111...1).
  - Minimizar o número de variáveis de estado que mudam em cada transição de estado.
  - Maximizar o número de variáveis de estado que se mantêm inalteradas num grupo de estados inter-relacionados.
  - Explorar as simetrias existentes na especificação do problema e as simetrias que lhe correspondem na tabela de estados. Por exemplo, se um estado (ou grupo de estados) tiver um significado semelhante a outro estado (grupo), após escolher a atribuição para o primeiro estado (grupo) deve escolher-se uma atribuição similar (diferindo em 1,2,... bits) para o segundo.
  - Decompor o conjunto de variáveis de estado em bits ou campos de bits, cada um relacionado com um aspecto funcional das entradas ou das saídas da FSM.
  - Ponderar a hipótese de usar mais variáveis de estado do que o valor mínimo, por forma a tornar possível a decomposição anterior.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (14)* -

- ❑ Algumas das orientações anteriores foram incorporadas na atribuição do tipo “decomposed”.
- ❑ INIT é 000, um código fácil de forçar através da entrada assíncrona dos flip-flops (CLR).
- ❑ INIT nunca mais é acedido após o arranque da máquina. Por isso, usou-se o bit (variável de estado) Q1 para indicar se o estado actual é ou não INIT.
  
- ❑ Q2, Q3 permitem distinguir os outros 4 estados.
- ❑ Q2 está relacionado com o facto de a saída ser 1 ou não no estado actual.
- ❑ Q3 está relacionado com o valor anterior de A.

| State Name | Decomposed Q1-Q3 |
|------------|------------------|
| INIT       | 000              |
| A0         | 100              |
| A1         | 101              |
| OK0        | 110              |
| OK1        | 111              |

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (15)* -

- ❑ A atribuição do tipo one-hot pode ser aplicada a qualquer máquina de estados.
- ❑ Este tipo de atribuição utiliza mais variáveis de estado do que o valor mínimo: usa 1 bit por estado.
- ❑ Esta opção conduz normalmente a expressões simples para as saídas dado que cada *flip-flop* só é colocado a 1 nas transições para um único estado.
- ❑ A atribuição do tipo almost one-hot segue a estratégia *one-hot* excepto para o estado inicial, em que se usa a combinação 00...0.

| State Name | One-hot Q1-Q5 | Almost One-hot Q1-Q4 |
|------------|---------------|----------------------|
| INIT       | 00001         | 0000                 |
| A0         | 00010         | 0001                 |
| A1         | 00100         | 0010                 |
| OK0        | 01000         | 0100                 |
| OK1        | 10000         | 1000                 |

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (16)* -

- ❑ No presente exemplo existem códigos de estado não usados porque o número de estados é menor do que o número de combinações das variáveis de estado.
- ❑ Como lidar com os códigos não usados?
- ❑ Numa abordagem com risco mínimo, considera-se que a máquina pode atingir um estado com código não usado, por exemplo ao ocorrer uma falha no *hardware*.
- ❑ Para qualquer estado com código não usado, implementa-se uma transição explícita para regressar a um estado seguro.
- ❑ Numa abordagem com custo mínimo, considera-se que a máquina nunca atinge um estado com código não usado.
- ❑ Nos códigos de estado não usados, as entradas na tabela de estados relativas ao próximo estado podem ser definidas como “don't care”.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (17) -

- ❑ Para obter a versão final da tabela de (transições de) estados e saídas substitui-se o nome dos estados pelo seu código.
- ❑ A tabela obtida mostra qual é o próximo estado para cada combinação (estado actual, entradas).

- ❑ Para o exemplo em estudo, a tabela de transições de estados e saídas foi obtida efectuando uma *atribuição do tipo decomposed*.

| State Name | Decomposed Q1-Q3 |
|------------|------------------|
| INIT       | 000              |
| A0         | 100              |
| A1         | 101              |
| OK0        | 110              |
| OK1        | 111              |

| estado actual<br>Q1 Q2 Q3 | entradas<br>A B |     |     |     | saída<br>Z |
|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|
|                           | 00              | 01  | 11  | 10  |            |
| 000                       | 100             | 100 | 101 | 101 | 0          |
| 100                       | 110             | 110 | 101 | 101 | 0          |
| 101                       | 100             | 100 | 111 | 111 | 0          |
| 110                       | 110             | 110 | 111 | 101 | 1          |
| 111                       | 100             | 110 | 111 | 111 | 1          |

Q1 \* Q2 \* Q3 \*

próximo estado

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (18) -

- ❑ No próximo passo obtém-se a tabela de excitação. Esta tabela define quais os valores a aplicar nas entradas dos *flip-flops* por forma a que a máquina transite para o próximo estado desejado.
- ❑ A estrutura e o conteúdo da tabela de excitação depende do tipo de *flip-flop* escolhido para implementar a memória de estado (D, J-K, T, ...).
- ❑ Actualmente, a maioria dos projectos com máquinas de estado utiliza *flip-flops* D, por existirem em todas as tecnologias (CIs SSI, PLDs, FPGAs) e por serem fáceis de usar.

❑ A equação característica do *flip-flop* D é:  $Q^* = D$ .

❑ No caso de se usar *flip-flops* D, a tabela de excitação é idêntica à tabela de transições de estados, excepto os nomes das colunas que deixam de ser o próximo estado ( $Q1^*$   $Q2^*$   $Q3^*$ ) para ser a entrada dos F/Fs (D1 D2 D3). →

| Q1 Q2 Q3 | AB  |     |     |     | Z |
|----------|-----|-----|-----|-----|---|
|          | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| 000      | 100 | 100 | 101 | 101 | 0 |
| 100      | 110 | 110 | 101 | 101 | 0 |
| 101      | 100 | 100 | 111 | 111 | 0 |
| 110      | 110 | 110 | 111 | 101 | 1 |
| 111      | 100 | 110 | 111 | 111 | 1 |

D1 D2 D3



# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (19)* -

- ❑ Se estiver completa, a tabela de excitação funciona como tabela de verdade das saídas combinacionais D1, D2 e D3, ao exprimi-las em função das entradas A e B e do estado Q1, Q2 e Q3.
- ❑ Se estiver completa, a tabela anterior também funciona como tabela de verdade das saídas da FSM, ao exprimir a saída combinacional Z em função do estado Q1, Q2 e Q3.
- ❑ Com base na informação da tabela de excitação, pode usar-se mapas de Karnaugh para obter a expressão mínima para cada saída combinacional.
- ❑ A tabela de excitação apresentada não está completa porque não especifica o valor do próximo estado e da saída, em todas as combinações (estado, entradas). Ou seja, a informação relativa aos estados não usados não consta da tabela.
- ❑ No presente exemplo, o tratamento dos estados não usados seguirá as duas abordagens mencionadas: risco mínimo e custo mínimo.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (20) -

Na abordagem de risco mínimo, em qualquer estado não usado ( $Q_1Q_2Q_3 \equiv 001, 010, 011$ ) o próximo estado é  $INIT \equiv 000$ .

A partir dos mapas ao lado (mais o mapa de D2 que falta) obtém-se as expressões:

$$D1 = Q1 + Q2' \cdot Q3'$$


$$D2 = Q1 \cdot Q3' \cdot A' + Q1 \cdot Q3 \cdot A + Q1 \cdot Q2 \cdot B$$

$$D3 = Q1 \cdot A + Q2' \cdot Q3' \cdot A$$

A tabela de excitação mostra que Z está activa nos estados 110 e 111:

$$Z = Q1 \cdot Q2 \cdot Q3' + Q1 \cdot Q2 \cdot Q3$$


$$= Q1 \cdot Q2$$

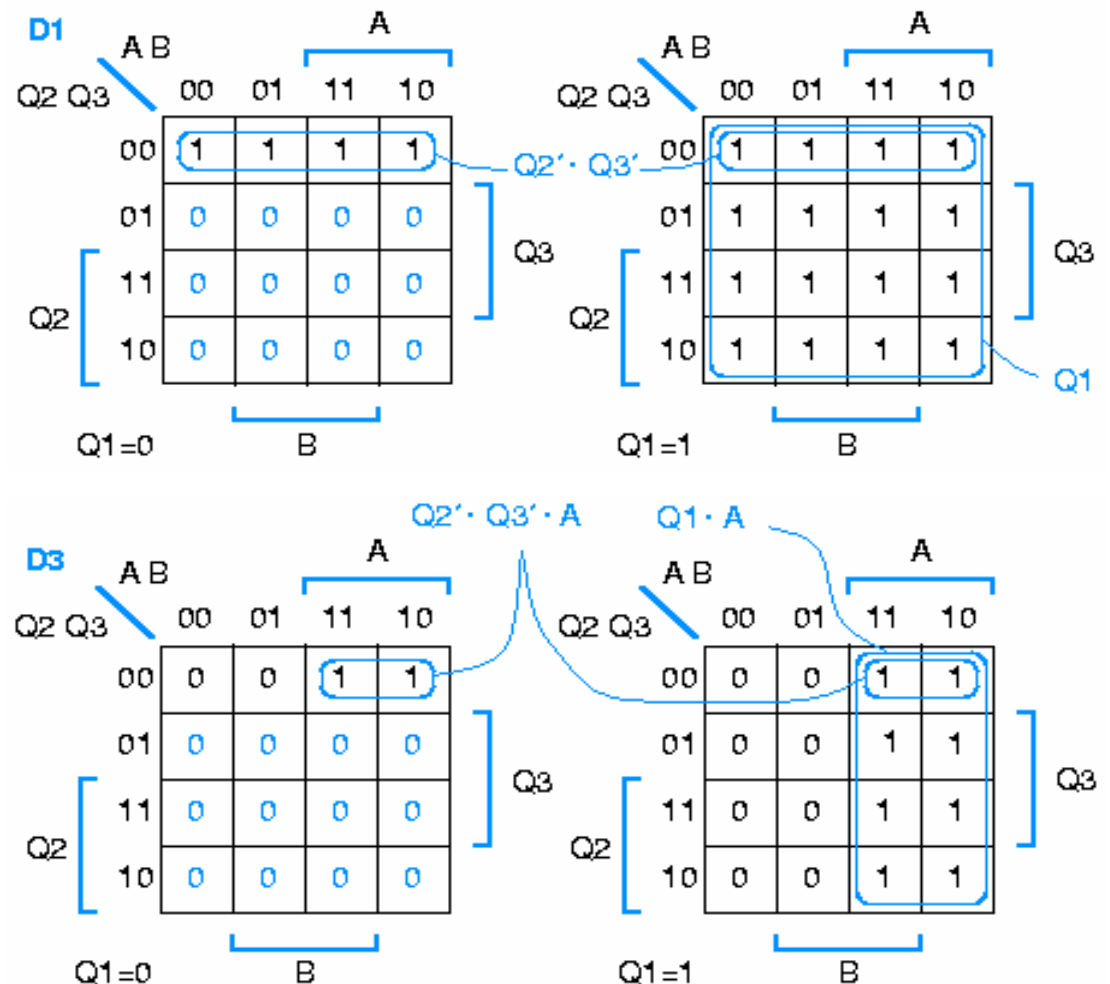
 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (21) -


- ❑ Na abordagem de custo mínimo, em qualquer estado não usado ( $Q1Q2Q3 \equiv 001, 010, 011$ ) o próximo estado é *don't-care*.
- ❑ A partir dos mapas ao lado (mais o mapa de D2 que falta) obtém-se as expressões:
  - $D1 = 1$
  - $D2 = Q1 \cdot Q3' \cdot A' + Q3 \cdot A + Q2 \cdot B$
  - $D3 = A$
- ❑ Como Z está activa nos estados 110 e 111 e é *don't care* nos estados não usados, obtém-se:
  - $Z = Q2$


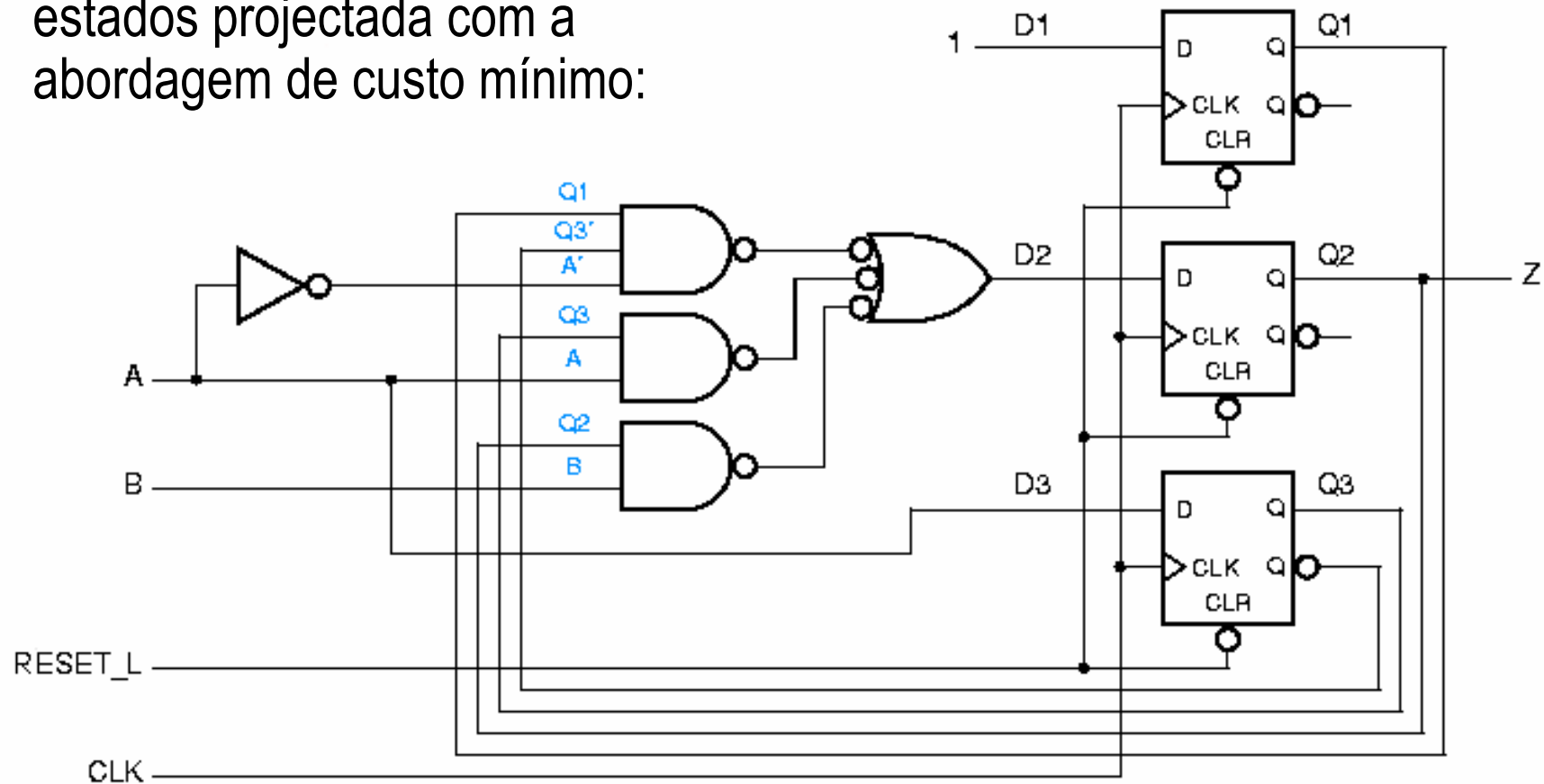
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (22) -

- ❑ Diagrama lógico da máquina de estados projectada com a abordagem de custo mínimo:



## 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais



- *Projecto de máquinas de estados (23)* -

- ❑ É frequente usar diagramas de estados para projectar máquinas de estados.
- ❑ Projectar um diagrama de estados é similar, mas ainda mais simples, do que escrever uma tabela de estados.
- ❑ Contudo, é fácil conceber um diagrama de estados com algumas ambiguidades, que são impossíveis de ocorrer numa tabela de estados.
- ❑ Num diagrama de estados incorrectamente projectado, é comum o próximo estado não ser especificado em certas combinações (estado, entradas).
- ❑ Também pode ocorrer a situação em que alguma combinação (estado, entradas) permite transitar para mais do que um estado.
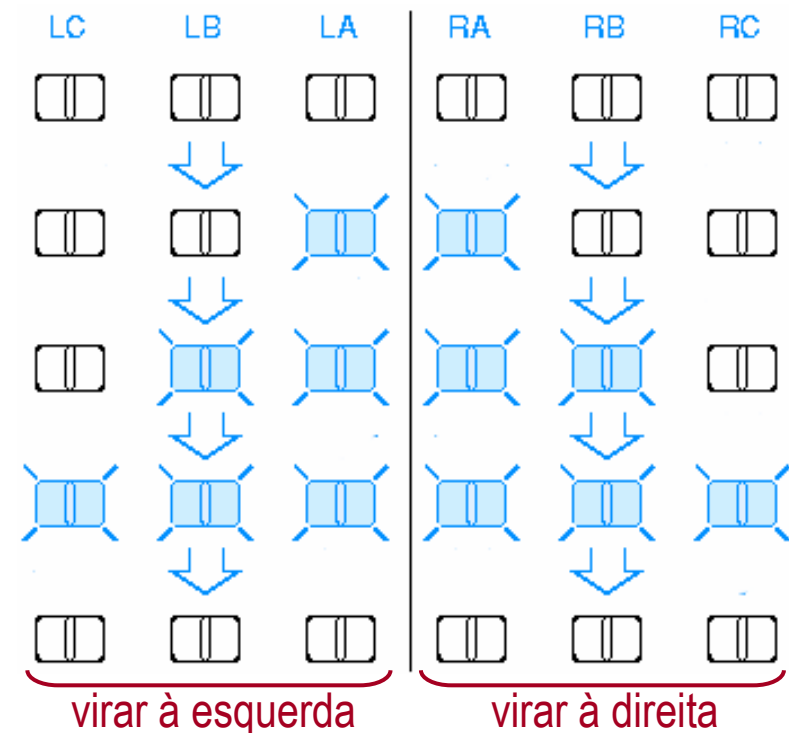 
# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (24)* -

- ❑ O próximo exemplo é uma máquina de estados que controla as luzes de trás num carro.
- ❑ Existem 3 luzes do lado direito (RA, RB e RC) e outras 3 do lado esquerdo (LA, LB e LC).
- ❑ A máquina de estados possui 2 entradas **LEFT / RIGHT**, indicando um pedido para virar à esquerda / direita.
- ❑ Possui também uma entrada de emergência **HAZ** indicando um pedido para as 6 luzes piscarem.



# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Projecto de máquinas de estados (25) -

- Diagrama de estados e tabela das saídas (auxiliar do diagrama de estados) para o controlador de luzes do carro:

Output Table

todas as  
luzes  
apagadas

| State | LC | LB | LA | RA | RB | RC |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| IDLE  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| L1    | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| L2    | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| L3    | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| R1    | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| R2    | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| R3    | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |
| LR3   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

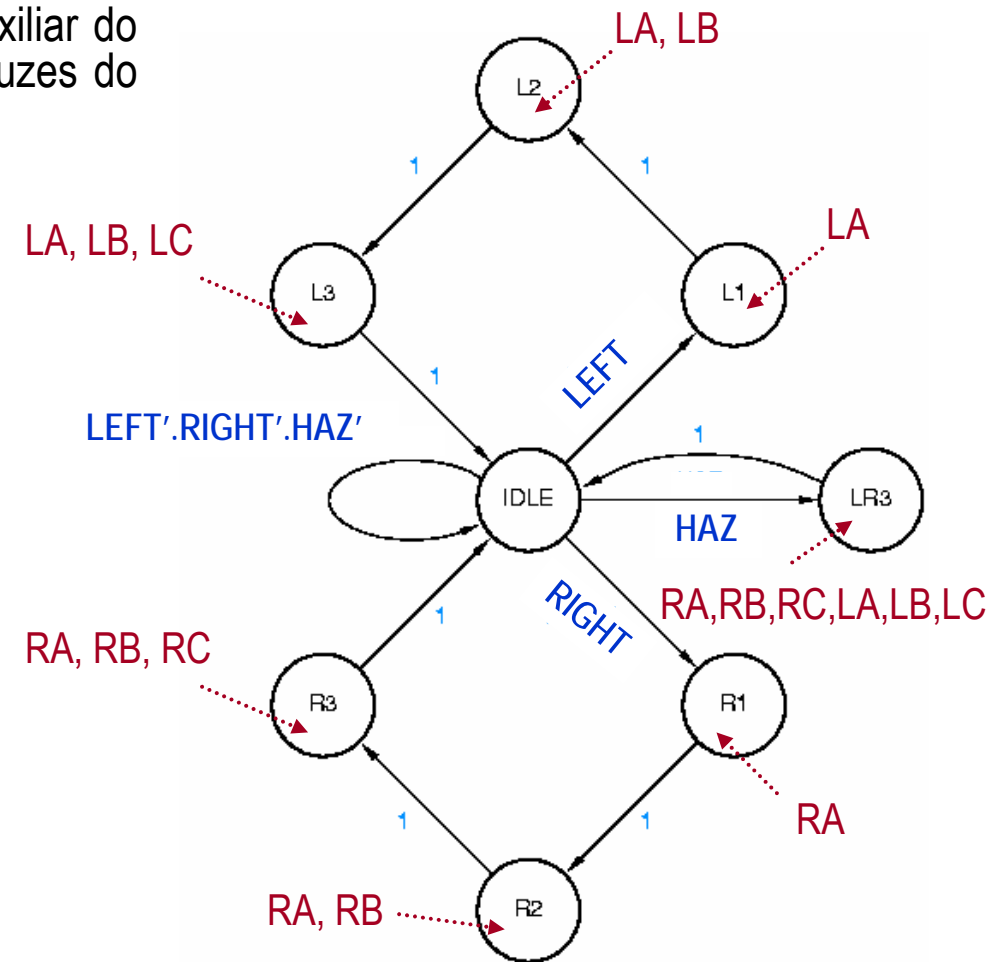

- Este diagrama é limitado: só está correcto se não houver activação simultânea de várias entradas.


# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (26) -

□ O diagrama de estados deve ser alterado para:

- atribuir uma prioridade superior à entrada **HAZ**.
- considerar a activação simultânea de **LEFT** e **RIGHT** como uma situação de emergência.

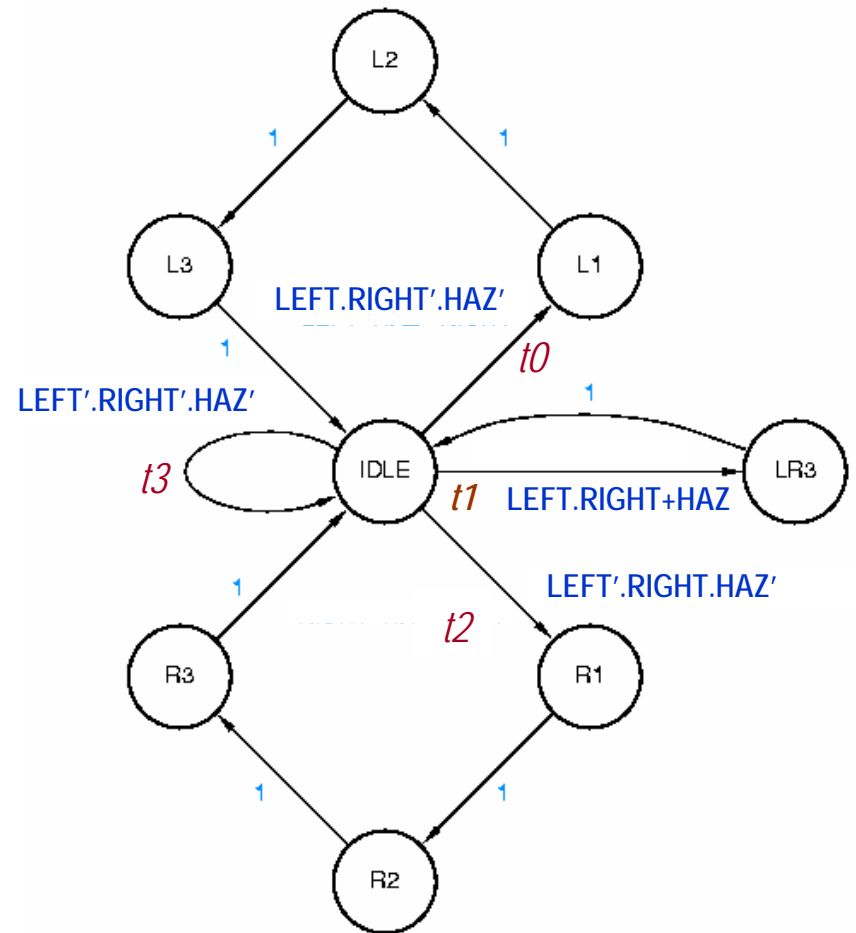□ O novo diagrama de estados já não tem ambiguidades porque as condições associadas às várias transições que partem do mesmo estado são mutuamente exclusivas entre si e no conjunto cobrem todas as combinações das entradas.






# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Projecto de máquinas de estados (27) -

- Demonstrar que o novo diagrama de estados não tem ambiguidades:

Transições a partir do estado **IDLE**

| LEFT | RIGHT | HAZ | Transição | Próximo Estado |
|------|-------|-----|-----------|----------------|
| 0    | 0     | 0   | $t3$      | <b>IDLE</b>    |
| 0    | 0     | 1   | $t1$      | <b>LR3</b>     |
| 0    | 1     | 0   | $t2$      | <b>R1</b>      |
| 0    | 1     | 1   | $t1$      | <b>LR3</b>     |
| 1    | 0     | 0   | $t0$      | <b>L1</b>      |
| 1    | 0     | 1   | $t1$      | <b>LR3</b>     |
| 1    | 1     | 0   | $t1$      | <b>LR3</b>     |
| 1    | 1     | 1   | $t1$      | <b>LR3</b>     |

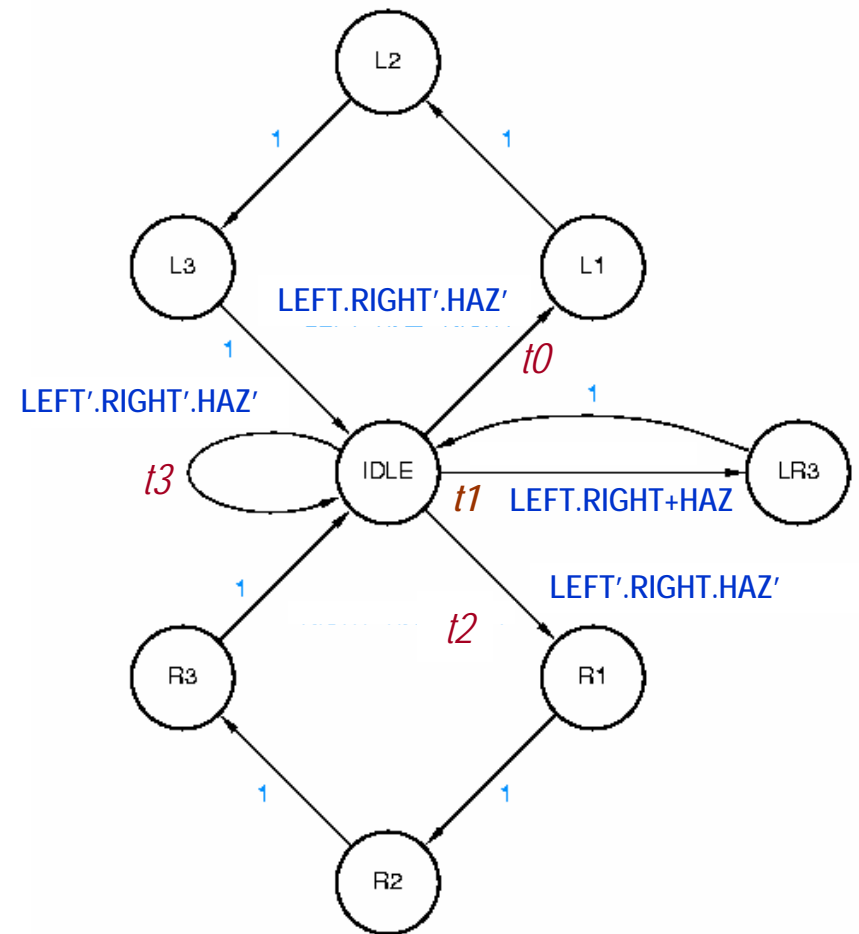

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais


- Projecto de máquinas de estados (28) -

Antes de sintetizar a FSM, vai introduzir-se uma alteração: permite-se que a FSM vá para o estado LR3 o mais cedo possível, ou seja, antes de terminar uma sequência L1→L2→L3 ou R1→R2→R3 já iniciada, desde que tenha ocorrido um pedido de emergência através da activação de HAZ.

A FSM possui 8 estados, logo exige-se 3 flip-flops para a memória de estado.

- IDLE=000.
- Q2 distingue as partes simétricas R1→R2→R3 e L1→L2→L3.
- Usa-se código gray em Q1Q0 nas sequências IDLE→L1→L2→L3 e IDLE→R1→R2→R3 para minimizar as transições nas variáveis de estado.

| State | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|----|----|----|
| IDLE  | 0  | 0  | 0  |
| L1    | 0  | 0  | 1  |
| L2    | 0  | 1  | 1  |
| L3    | 0  | 1  | 0  |
| R1    | 1  | 0  | 1  |
| R2    | 1  | 1  | 1  |
| R3    | 1  | 1  | 0  |
| LR3   | 1  | 0  | 0  |

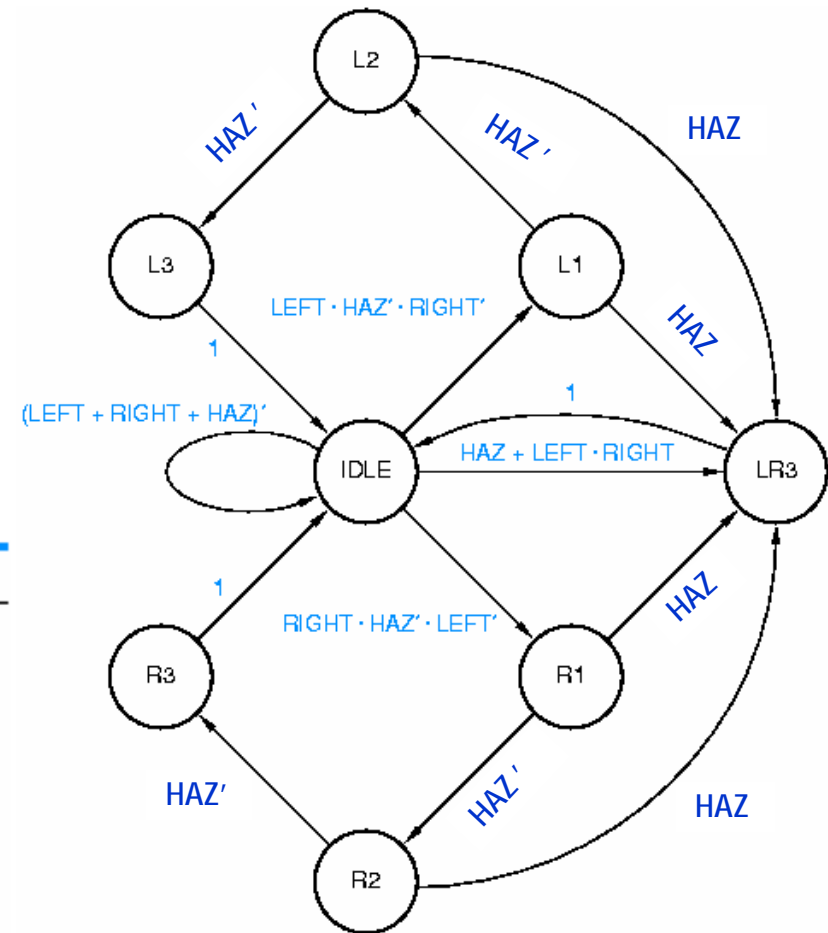

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- *Projecto de máquinas de estados (29)* -

as expressões substituem as combinações das entradas

❑ Tabela de transições de estado

❑ A tabela foi alterada para ser mais compacta → passou de 64 para 15 linhas

| S    | Q2 | Q1 | Q0 | Transition Expression | S*   | Q2* | Q1* | Q0* |
|------|----|----|----|-----------------------|------|-----|-----|-----|
| IDLE | 0  | 0  | 0  | (LEFT + RIGHT + HAZ)' | IDLE | 0   | 0   | 0   |
| IDLE | 0  | 0  | 0  | LEFT · HAZ' · RIGHT'  | L1   | 0   | 0   | 1   |
| IDLE | 0  | 0  | 0  | HAZ + LEFT · RIGHT    | LR3  | 1   | 0   | 0   |
| IDLE | 0  | 0  | 0  | RIGHT · HAZ' · LEFT'  | R1   | 1   | 0   | 1   |
| L1   | 0  | 0  | 1  | HAZ'                  | L2   | 0   | 1   | 1   |
| L1   | 0  | 0  | 1  | HAZ                   | LR3  | 1   | 0   | 0   |
| L2   | 0  | 1  | 1  | HAZ'                  | L3   | 0   | 1   | 0   |
| L2   | 0  | 1  | 1  | HAZ                   | LR3  | 1   | 0   | 0   |
| L3   | 0  | 1  | 0  | 1                     | IDLE | 0   | 0   | 0   |
| R1   | 1  | 0  | 1  | HAZ'                  | R2   | 1   | 1   | 1   |
| R1   | 1  | 0  | 1  | HAZ                   | LR3  | 1   | 0   | 0   |
| R2   | 1  | 1  | 1  | HAZ'                  | R3   | 1   | 1   | 0   |
| R2   | 1  | 1  | 1  | HAZ                   | LR3  | 1   | 0   | 0   |
| R3   | 1  | 1  | 0  | 1                     | IDLE | 0   | 0   | 0   |
| LR3  | 1  | 0  | 0  | 1                     | IDLE | 0   | 0   | 0   |

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Máquinas de estados em VHDL (1) -

- ❑ A linguagem VHDL não possui qualquer construtor específico para descrever máquinas de estados.
- ❑ A maioria dos conceitos, necessários para descrever máquinas de estados síncronas em VHDL, já foram apresentados.
- ❑ O processo e o mecanismo da lista de eventos (usado pelos simuladores para guardar o historial das mudanças que ocorrem nos sinais) são o suporte base para descrever circuitos sequenciais em VHDL.
- ❑ Para modelar o comportamento “síncrono com o relógio” exige-se apenas uma característica do VHDL ainda não introduzida:  
o atributo event , que pode ser anexado ao nome dum sinal para originar um valor que será igual a **true** se o sinal tiver mudado de valor e é igual a **false** em caso contrário.
- ❑ É frequente usarem-se tipos de dados enumerados e o construtor CASE para descrever máquinas de estados.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Máquinas de estados em VHDL (2) -

- ❑ Pode usar-se o atributo **event** para modelar um *flip-flop* D
  - com um reset assíncrono (**CLR**) e
  - sensível às transições positivas do relógio (**CLK**).
- ❑ A influência da entrada de reset sobrepõe-se ao comportamento que depende da entrada de relógio.
- ❑ Para qualquer transição do sinal **CLK** (0→1 ou 1→0), **CLK'event** é igual a **true**.
  
- ❑ Ao lado apresentam-se mais 2 formas de descrever um *flip-flop* D sensível às transições positivas, mas sem entrada de *reset*. →

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity VposDff is
  port (CLK, CLR, D: in STD_LOGIC;
        Q, QN: out STD_LOGIC );
end VposDff;

architecture VposDff_arch of VposDff is
begin
  process (CLK, CLR)
  begin
    if CLR='1' then Q <= '0'; QN <= '1';
    elsif CLK'event and CLK='1' then Q <= D; QN <= not D;
    end if;
  end process;
end VposDff_arch;
```

```
process
  wait until CLK'event and CLK='1';
  Q <= D;
end process;

Q <= D when CLK'event and CLK='1' else Q;
```

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Máquinas de estados em VHDL (3) -

- ❑ Em VHDL, é possível descrever de várias formas uma máquina de estados como a do 1º exemplo apresentado neste módulo.
- ❑ A primeira abordagem consiste em construir a tabela de estados e saídas no papel e depois convertê-la manualmente para código VHDL. [Esta tabela já foi obtida antes e é repetida no próximo slide.](#)
- ❑ A 1ª coisa a fazer nesta abordagem é definir um tipo enumerado [Sreg-type](#), cujos valores permitidos são identificadores correspondentes ao nome dos vários estados: [INIT](#), [A0](#), [A1](#), [OK0](#), [OK1](#).
- ❑ Depois declara-se um sinal [Sreg](#) desse tipo enumerado, utilizado para guardar o estado actual da máquina.
- ❑ O corpo da arquitectura possui duas instruções concorrentes:
  - Um processo que reage apenas ao sinal [CLOCK](#) e implementa todas as transições de estado.
  - Uma atribuição selectiva que gera a saída [Z](#) da máquina de Moore.

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

Máquinas de estados em VHDL (4)

| S    | AB  |     |     |     | Z |
|------|-----|-----|-----|-----|---|
|      | 00  | 01  | 11  | 10  |   |
| INIT | A0  | A0  | A1  | A1  | 0 |
| A0   | OK0 | OK0 | A1  | A1  | 0 |
| A1   | A0  | A0  | OK1 | OK1 | 0 |
| OK0  | OK0 | OK0 | OK1 | A1  | 1 |
| OK1  | A0  | OK0 | OK1 | OK1 | 1 |

S\*

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity smexamp is
  port ( CLOCK, A, B: in STD_LOGIC;
        Z: out STD_LOGIC );
end;

architecture smexamp_arch of smexamp is
  type Sreg_type is (INIT, A0, A1, OK0, OK1);
  signal Sreg: Sreg_type;
begin

  process (CLOCK) -- state-machine states and transitions
  begin
    if CLOCK'event and CLOCK = '1' then
      case Sreg is
        when INIT => if A='0' then Sreg <= A0;
                     elsif A='1' then Sreg <= A1; end if;
        when A0 => if A='0' then Sreg <= OK0;
                   elsif A='1' then Sreg <= A1; end if;
        when A1 => if A='0' then Sreg <= A0;
                   elsif A='1' then Sreg <= OK1; end if;
        when OK0 => if A='0' then Sreg <= OK0;
                     elsif A='1' and B='0' then Sreg <= A1;
                     elsif A='1' and B='1' then Sreg <= OK1; end if;
        when OK1 => if A='0' and B='0' then Sreg <= A0;
                     elsif A='0' and B='1' then Sreg <= OK0;
                     elsif A='1' then Sreg <= OK1; end if;
        when others => Sreg <= INIT;
      end case;
    end if;
  end process;

  with Sreg select -- output values based on state
  Z <= '0' when INIT | A0 | A1,
       '1' when OK0 | OK1,
       '0' when others;

end smexamp_arch;

```

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Máquinas de estados em VHDL (5) -

- ❑ Como é feita a atribuição de códigos aos estados? Ou seja, qual a estratégia e qual o número de variáveis de estado usados?
- ❑ A ferramenta de síntese tem a liberdade de substituir os identificadores dos estados pelos valores inteiros (ou binários ) que desejar. Regra geral, a estratégia seguida para atribuir os códigos é do tipo mais simples, usando códigos cujo valor segue a ordem pela qual os estados estão listados no tipo enumerado.
- ❑ As ferramentas de síntese actuais permitem ao projectista usar uma codificação diferente.
- ❑ Uma das formas é usar a interface (gráfica) da ferramenta para escolher o tipo de codificação. A outra consiste em usar uma instrução **attribute**.
- ❑ O atributo definido pelo utilizador **enum\_encoding** exige a biblioteca **SYNOPTSYS** e é passado à ferramenta de síntese.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
library SYNOPSIS;
use SYNOPSIS.attributes.all;
...
architecture smexampe_arch of smexamp is
type Sreg_type is (INIT, A0, A1, OK0, OK1);
attribute enum_encoding of Sreg_type: type is
    "0000 0001 0010 0100 1000";
signal Sreg: Sreg_type;
...

```



# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Máquinas de estados em VHDL (6) -

- ❑ Outra forma de forçar um tipo de codificação dos estados consiste em definir o registo de estado mais explicitamente.
- ❑ Neste exemplo, define-se um sub-tipo `Sreg_type` baseado em `std_logic` com a largura desejada para o registo de estado.
- ❑ Depois, é possível definir uma constante desse subtipo para cada estado. Deste modo, força-se o tipo de codificação (**valores**) e os estados continuam a ser acedidos por nomes simbólicos (**nomes**).

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
...
architecture smexampc_arch of smexamp is
subtype Sreg_type is STD_LOGIC_VECTOR (1 to 4);
constant INIT: Sreg_type := "0000";
constant A0  : Sreg_type := "0001";
constant A1  : Sreg_type := "0010";
constant OK0 : Sreg_type := "0100";
constant OK1 : Sreg_type := "1000";
signal Sreg: Sreg_type;
...

```

# 6. Conceitos sobre Circuitos Sequenciais

- Máquinas de estados em VHDL (7) -

- ❑ Exemplo do sistema que controla as luzes de trás dum carro (slide 50): máquina de estados descrita em VHDL.
- ❑ Usam-se códigos de estado iguais aos valores das saídas (slide 47) => dispensa-se a lógica para gerar as saídas.

```
entity Vtbird is
  port ( CLOCK, RESET, LEFT, RIGHT, HAZ: in STD_LOGIC;
        LIGHTS: buffer STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) );
end;

architecture Vtbird_arch of Vtbird is
  constant IDLE: STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "000000";
  constant L3  : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "111000";
  constant L2  : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "110000";
  constant L1  : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "100000";
  constant R1  : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "000001";
  constant R2  : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "000011";
  constant R3  : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "000111";
  constant LR3 : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 6) := "111111";
begin
  process (CLOCK)
  begin
    if CLOCK'event and CLOCK = '1' then
      if RESET = '1' then LIGHTS <= IDLE; else
        case LIGHTS is
          when IDLE => if HAZ='1' or (LEFT='1' and RIGHT='1') then LIGHTS <= LR3;
                       elsif LEFT='1'                               then LIGHTS <= L1;
                       elsif RIGHT='1'                              then LIGHTS <= R1;
                       else                                          LIGHTS <= IDLE;
          end if;
          when L1   => if HAZ='1' then LIGHTS <= LR3; else LIGHTS <= L2; end if;
          when L2   => if HAZ='1' then LIGHTS <= LR3; else LIGHTS <= L3; end if;
          when L3   => LIGHTS <= IDLE;
          when R1   => if HAZ='1' then LIGHTS <= LR3; else LIGHTS <= R2; end if;
          when R2   => if HAZ='1' then LIGHTS <= LR3; else LIGHTS <= R3; end if;
          when R3   => LIGHTS <= IDLE;
          when LR3  => LIGHTS <= IDLE;
          when others => null;
        end case;
      end if;
    end if;
  end process;
end Vtbird_arch;
```