

# Sistemas Digitais I

## LESI :: 2º ano

# CPLDs e Memórias

**António Joaquim Esteves**

João Miguel Fernandes

[www.di.uminho.pt/~aje](http://www.di.uminho.pt/~aje)

Bibliografia: anexo C do guia TP; secções 10.1 a 10.4, DDPP, Wakerly



DEP. DE INFORMÁTICA  
ESCOLA DE ENGENHARIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

---

# 8. CPLDs e Memórias


- Sumário -

- ❑ PLDs complexas (CPLDs)
- ❑ Memórias: ROMs e RAMs
 
# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (1) : introdução -

- ❑ À medida que a tecnologia de fabrico de CIs avançou, surgiu o interesse natural em produzir PLDs cada vez maiores para tirar partido duma densidade de transistores (dentro do *chip*) cada vez maior.
- ❑ Uma **CPLD** é um dispositivo que incorpora num único *chip* uma colecção de PLDs interligadas por uma estrutura programável.
- ❑ Esta estrutura permite que as PLDs sejam interligadas do mesmo modo que o seriam fora do *chip*.
- ❑ A família de CPLDs 9500 da Xilinx vai ser usada como exemplo para a arquitectura duma CPLD.



□ = input/output block

# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (2) : como expandir a arquitectura das PLDs simples? -

- ❑ Hipótese de expansão: aumentar o número de entradas e saídas duma PLD convencional, ou seja, partindo das PALs 16V8, 20V8, 22V10 poderia chegar-se a PALs mais densas, tais como 32V16 ou 128V64.
- ❑ Problemas desta alternativa:
  - Aumentar  $n$  vezes o número de entradas e saídas exige  $n^2$  vezes mais espaço no *chip* → logo é uma solução dispendiosa  
[array de ANDs tamanho  $(a*b)$  → array de ANDs tamanho  $(n*a)*(n*b)=n^2*(a*b)$  ]
  - Quando se aumenta o número de entradas, a lógica combinacional fica cada vez mais lenta dado que o número de entradas do *array* de ANDs aumenta.
- ❑ Solução: várias PLDs interligadas por 1 estrutura programável relativamente reduzida.
  - Esta arquitectura é menos genérica do que uma PLD de grande dimensão, mas a utilização duma ferramenta fitter liberta o projectista da tarefa de atribuir a cada bloco tipo PLD (da CPLD) uma parte do sistema a implementar.

# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (3) : famílias de CPLDs -

- ❑ Tendo por base o mesmo bloco PLD (designado por **Bloco Funcional** na Xilinx) pode construir-se variantes da mesma família de CPLD diferindo no:
  - Número de blocos PLD
  - Número de pinos de entrada/saída (I/O)
- ❑ Muitas CPLDs possuem menos pinos de I/O do que células base (**macrocélulas**):
  - Algumas macrocélulas fornecem lógica interna mas não ligam as saídas ao exterior do *chip*.
  - É possível obter encapsulamentos com um número de pinos diferente, mas com a mesma lógica interna.
  - É possível obter CPLDs com o mesmo encapsulamento, mas com lógicas internas diferentes → [Tabela do próximo slide](#).

# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (4) : CPLDs do fabricante Xilinx -

	<i>Part Number</i>					
	<i>XC9536</i>	<i>XC9572</i>	<i>XC95108</i>	<i>XC95144</i>	<i>XC95216</i>	<i>XC95288</i>
FBs / macrocells	2 / 36	4 / 72	6 / 108	8 / 144	12 / 216	16 / 288
<i>Package</i>	<i>Device I/O Pins</i>					
44-pin VQFP	34					
44-pin PLCC	34	34				
48-pin CSP	34					
84-pin PLCC		69	69			
100-pin TQFP		72	81	81		
100-pin PQFP		72	81	81		
160-pin PQFP			108	133	133	
208-pin HQFP					166	168
352-pin BGA					166	192

a mesma lógica interna e diferentes encapsulamentos

o mesmo encapsulamento e lógicas internas diferentes


# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (5) : *arquitetura das CPLDs da família 9500 da Xilinx -*

- A arquitetura das CPLDs XC95xx da Xilinx é composta por:
  - um conjunto de **blocos funcionais** e
  - de **blocos de entrada/saída** (IOBs) interligados por
  - uma **matriz de comutação** que encaminha as entradas e saídas para os blocos funcionais.
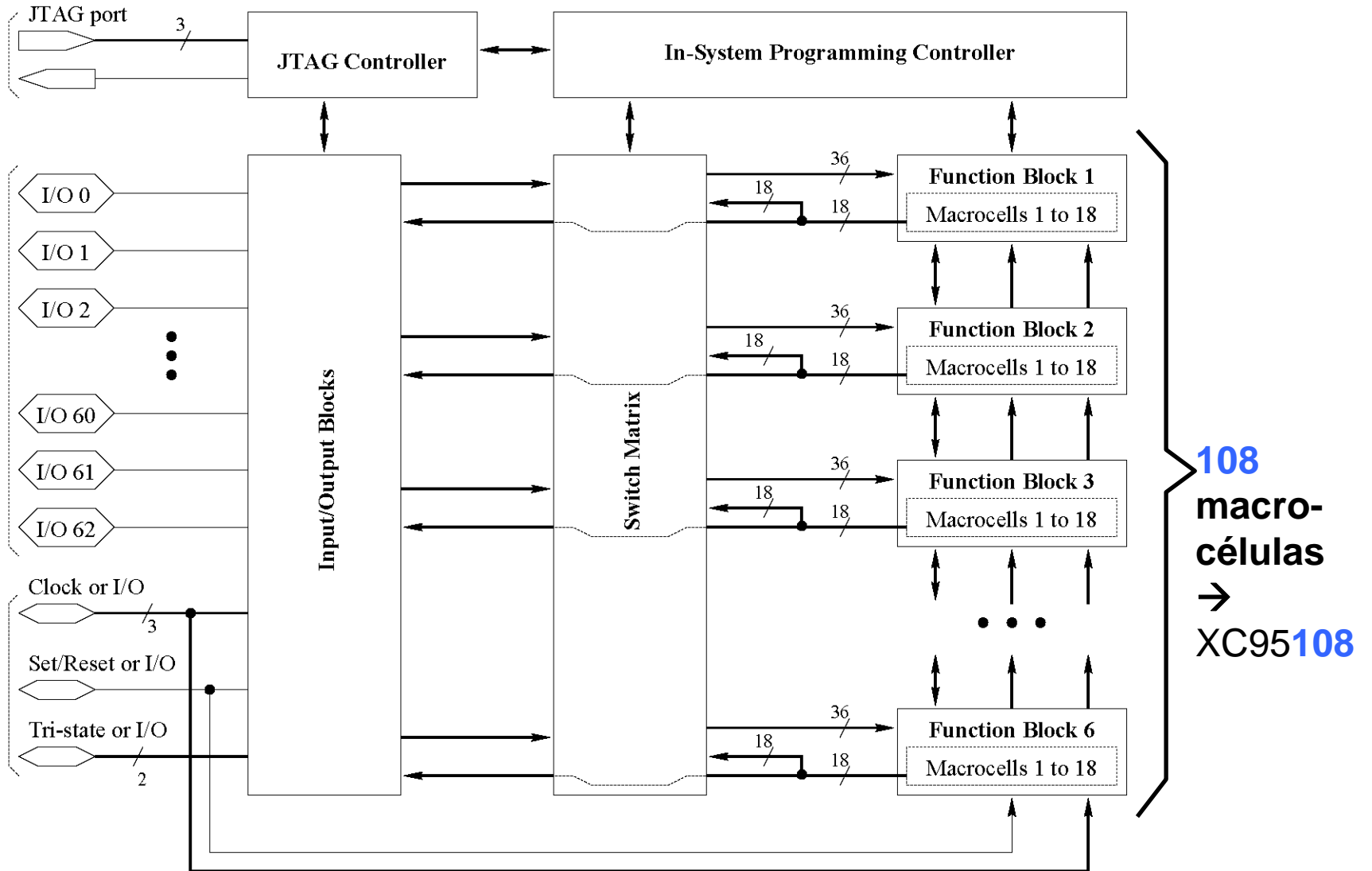
# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (6) : arquitectura das CPLDs da família 9500 da Xilinx -






# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (7) : *bloco funcional das CPLDs da família 9500 da Xilinx* -

- ❑ Cada bloco funcional possui 18 macrocélulas, cada uma implementa uma função combinacional ou registada.
- ❑ Entradas de cada bloco: sinais de relógio globais, um sinal de *set/reset* global, sinais de *enable* e até 36 entradas genéricas.
- ❑ Cada bloco gera até 18 saídas para a matriz de comutação e/ou IOBs.
- ❑ Com as 36 entradas e o complemento dessas 36 entradas pode gerar-se até 90 termos de produto [18 macrocélulas \* 5 termos por macrocélula = 90 termos].
- ❑ Existem caminhos de realimentação dentro do bloco funcional, permitindo que as saídas desse bloco possam ser usadas como entradas do *array* de ANDs do mesmo bloco.
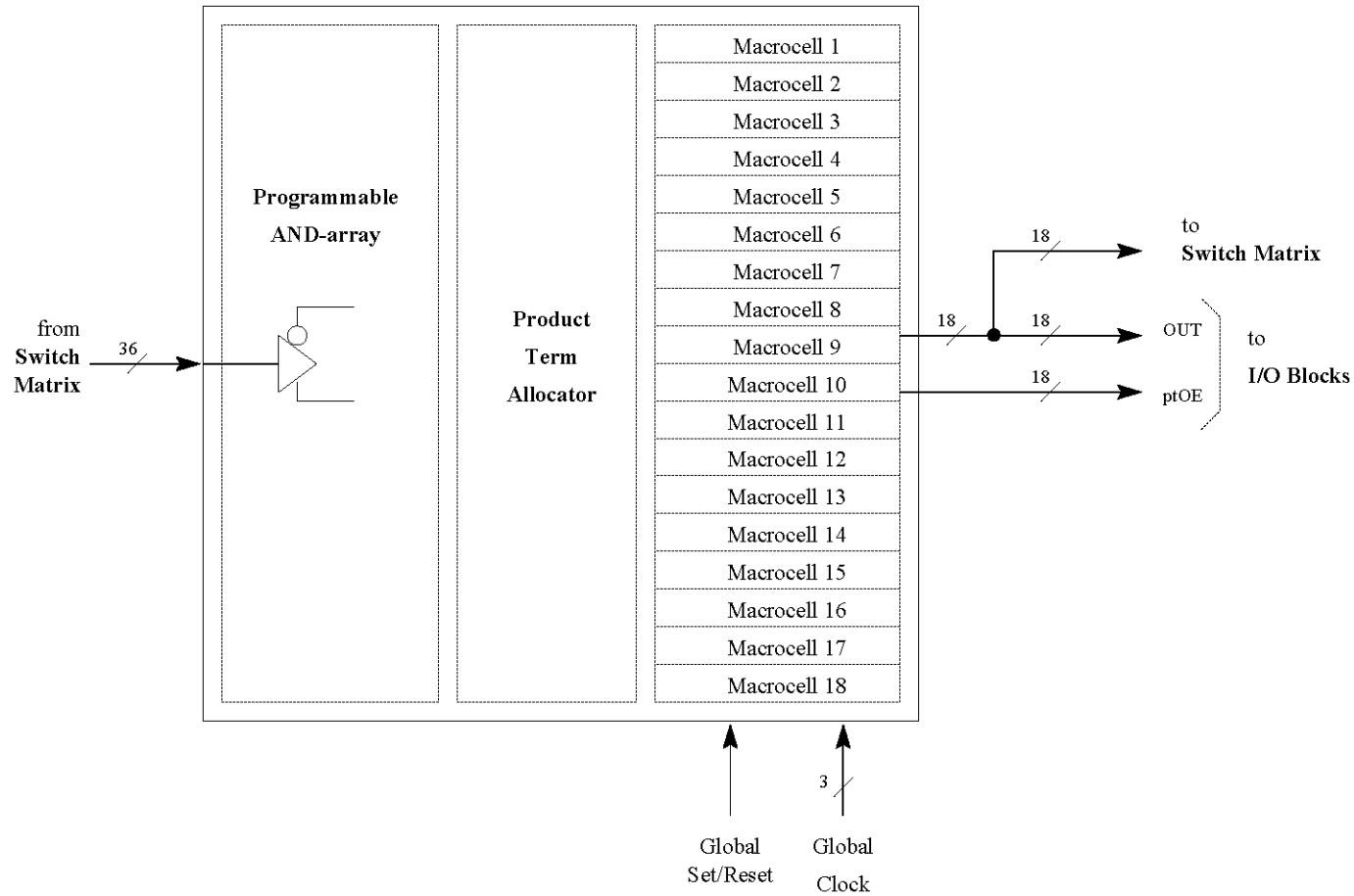
# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (8) : bloco funcional das CPLDs da família 9500 da Xilinx -




# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (9) : macrocélula das CPLDs da família 9500 da Xilinx -

- ❑ Cada **macrocélula** pode implementar uma função combinacional ou registada.
- ❑ Os contributos para os termos de produto são gerados pelo alocador de termos de produto a partir de:
  - 5 entradas *pt1* a *pt5* provenientes directamente do *array* de ANDs.
  - alguns termos de produto provenientes de outras macrocélulas [ 1 da célula acima e 1 da célula abaixo, no exemplo a apresentar].
- ❑ O alocador de termos de produto gera contributos para:
  - a saída dum função combinacional.
  - a entrada de dados / o sinal de relógio / os sinais de *set* e de *reset* dum função registada.
  - uma saída de *enable*.
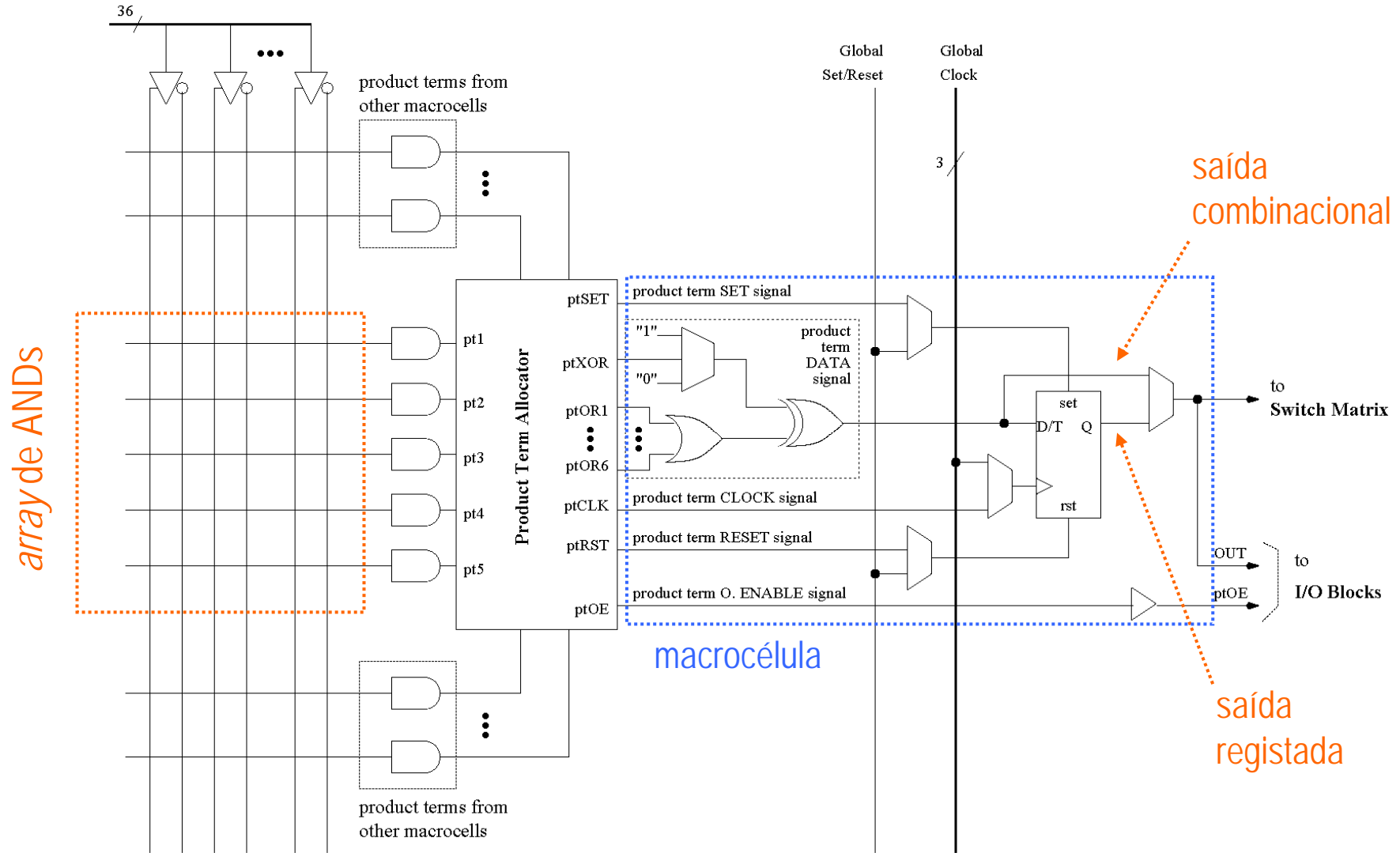
# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (10) : macrocélula das CPLDs da família 9500 da Xilinx -




## 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (11) : alocador de produtos das CPLDs da família 9500 da Xilinx -

- ❑ O **alocador de termos de produto** controla o modo como os termos de produto são utilizados na implementação de cada função lógica.
- ❑ Uma função lógica pode envolver todos os 90 termos de produto, mas se usar apenas 15 termos (5 da macrocélula e 5/5 da macrocélula acima/abaixo) o atraso é mínimo.
- ❑ O alocador de termos de produto pode gerar somas de produto parciais a usar nessa ou em outras macrocélulas.
- ❑ Por exemplo, o alocador de termos de produto gera 2 sinais:
  - o primeiro sinal é uma soma de produtos parcial, envolvendo 3 termos de produto, a enviar para as macrocélulas vizinhas [sinal **soma3** no próximo slide].
  - o segundo sinal é uma soma de 2 termos de produto, provenientes de macrocélulas vizinhas, que implementa a função lógica da própria macrocélula [sinal **soma2** no próximo slide].
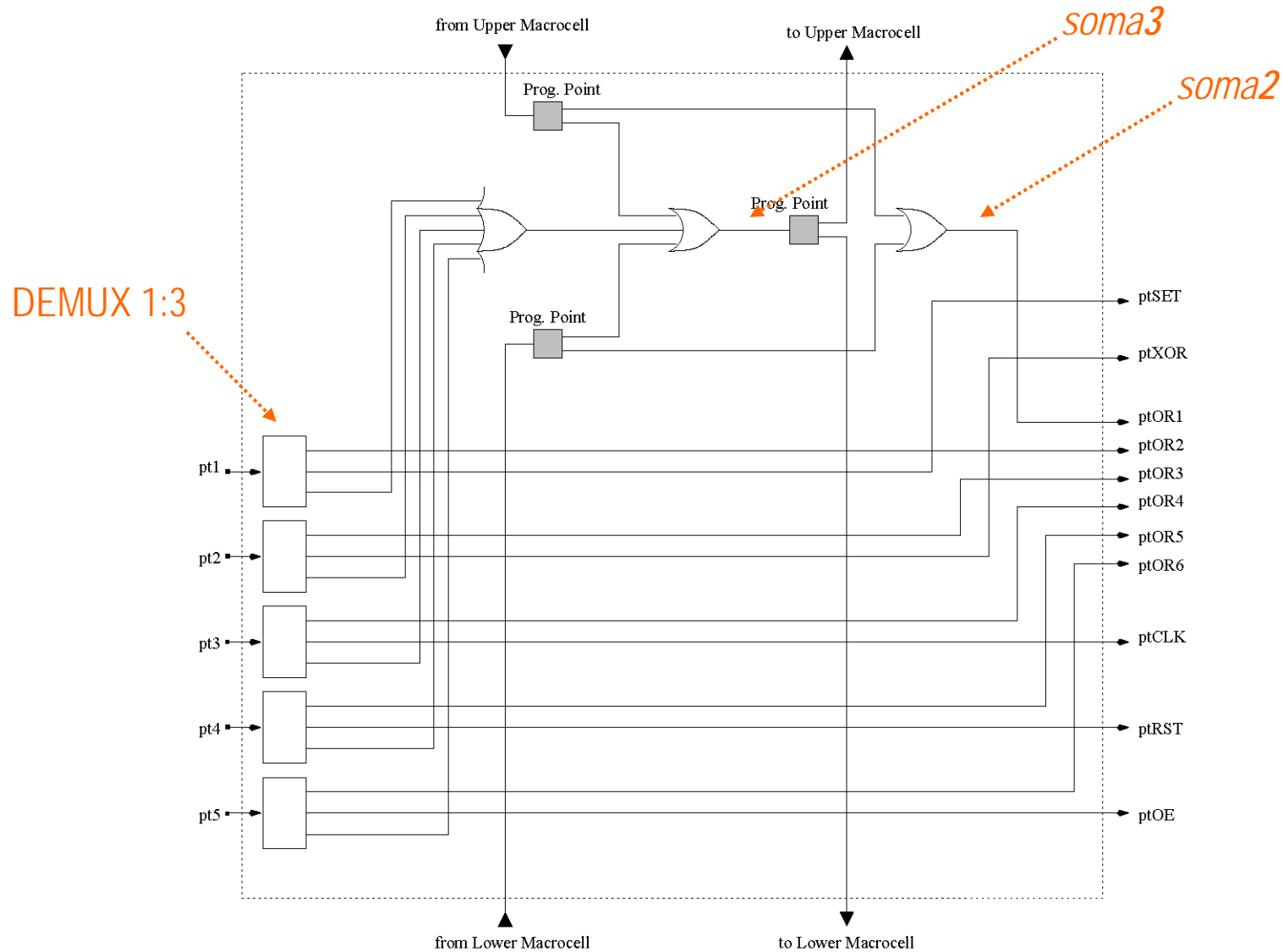
# 8. CPLDs e Memórias


- CPLDs (12) : alocador de produtos das CPLDs da família 9500 da Xilinx -


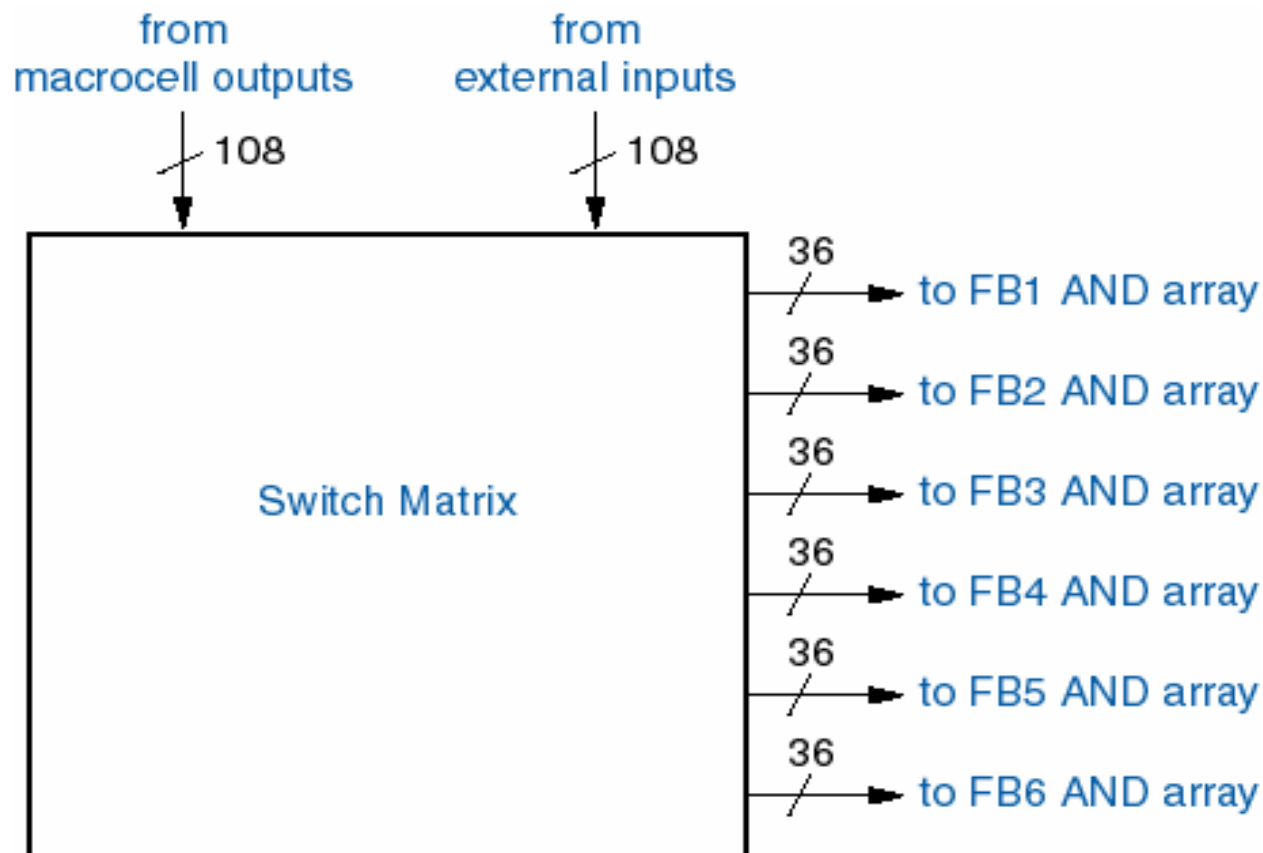
# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (13) : matriz de comutação das CPLDs da família 9500 da Xilinx -

- ❑ A **matriz de comutação** disponibiliza caminhos programáveis entre as entradas e as saídas.
- ❑ As entradas: são as saídas dos *buffers* de entrada dos IOBs e as 18 saídas de cada FB.
- ❑ As saídas: ligam às 36 entradas de cada FB.



# 8. CPLDs e Memórias


- CPLDs (14) : bloco de entrada/saída das CPLDs da família 9500 da Xilinx -

- ❑ O bloco de entrada/saída (IOB) funciona como interface entre a lógica interna e os pinos.
- ❑ Cada IOB contém:
  - um buffer de entrada.
  - um buffer tri-state para saída.
  - lógica para gerar o sinal que controla o *buffer* de saída.
- ❑ Este sinal pode ser gerado de várias formas:
  - é o sinal de output enable gerado internamente pelo alocador de termos de produto.
  - é um de entre os dois sinais de output enable globais/externos (*OE1* ou *OE2*).
  - é um sinal fixo a '0' (*buffer tri-state sempre desligado => pino só de entrada*).
  - é um sinal fixo a '1' (*buffer tri-state sempre ligado => pino só de saída*).


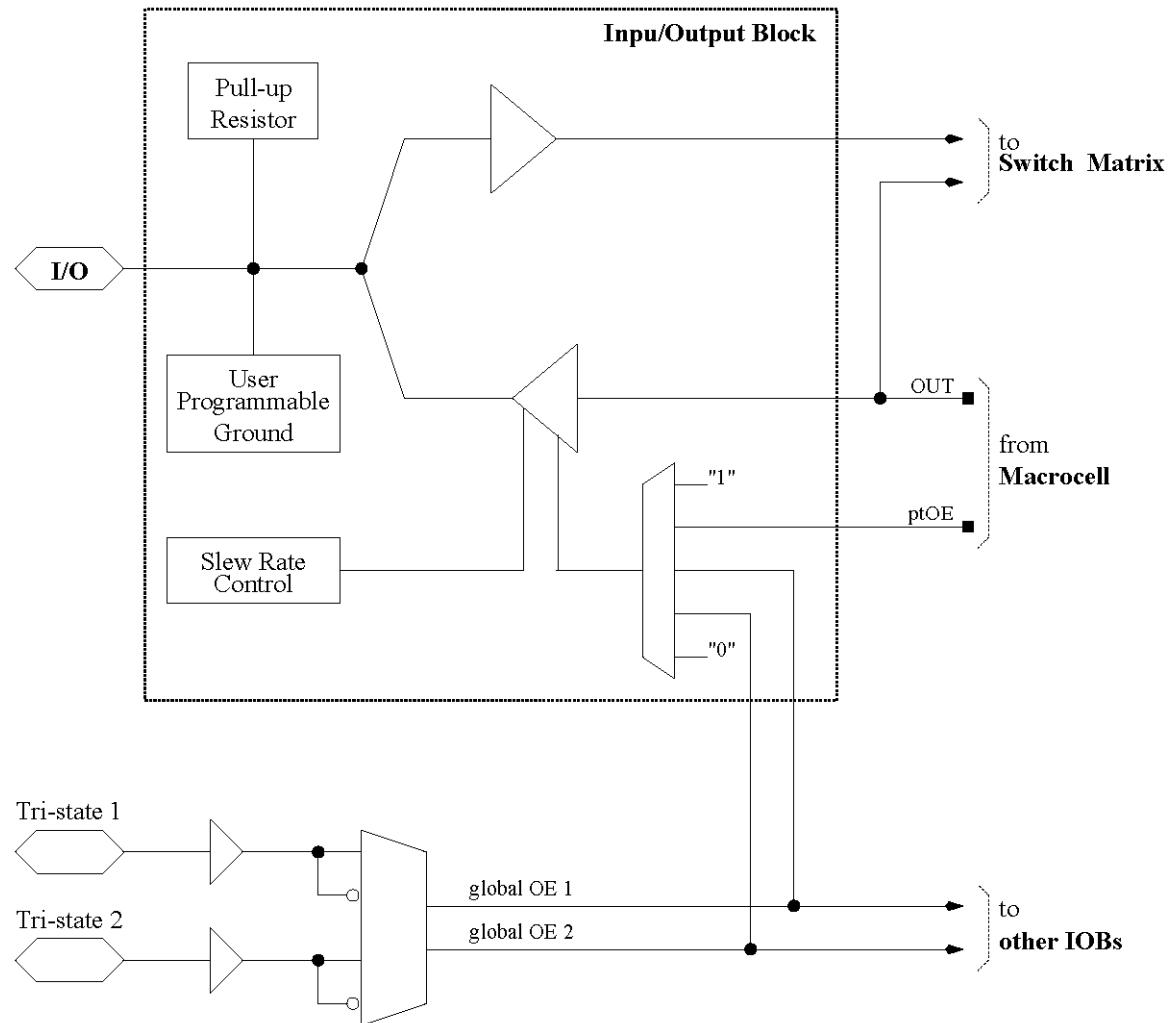
# 8. CPLDs e Memórias

- CPLDs (15) : bloco de entrada/saída das CPLDs da família 9500 da Xilinx -



# 8. CPLDs e Memórias


- Memória -

- ❑ Qualquer circuito sequencial possui pelo menos um tipo de memória, uma vez que cada *flip-flop* e *latch* guarda um bit de informação.
- ❑ Contudo, o termo **memória** é usado para identificar um dispositivo em que os bits estão armazenados de forma estruturada, normalmente em forma de *array* bi-dimensional, em que se acede a uma linha de bits de cada vez.
- ❑ O campo de aplicação da memória é vasto e variado:
  - em microprocessadores (uPs);
  - em sistemas baseados em uPs ou microcontroladores, para guardar os dados a processar e/ou as instruções a executar;
  - em dispositivos de armazenamento portáteis: cartões SD/CF, flash drives, leitores MP3
  - em sistemas audio/vídeo (como leitores/gravadores de CD/DVD) para guardar uma parte da informação a processar e assim melhorar o desempenho, etc, etc.
- ❑ No CPU dum microprocessador, a **ROM** pode ser usada para guardar informação que define os procedimentos básicos a executar no arranque do sistema.
- ❑ A *cache* dos microprocessadores também é uma memória: -capacidade / +desempenho.
- ❑ A **memória principal** é uma memória +capacidade / -desempenho.
 
# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (1) -

- ❑ Uma memória só de leitura (*ROM - Read-Only Memory*) é um circuito combinacional com **n** entradas e **b** saídas. →
- ❑ As entradas definem o endereço de entrada e as saídas os dados de saída.
- ❑ Uma ROM pode ser vista como um dispositivo que guarda a tabela de verdade duma função lógica combinacional com **n** entradas e **b** saídas.



## 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (2) -

exemplo duma função

Inputs			Outputs			
A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

- ❑ A tabela de verdade duma função lógica combinacional com 3 entradas e 4 saídas pode ser guardada numa ROM de tamanho  $2^3 \times 4$ .
- ❑ Os dados de saída da ROM coincidem com o valor das saídas na linha (*da tabela de verdade*) seleccionada pelos bits de endereço.

no endereço 5 está guardado "0010"

- ❑ Como uma ROM é um circuito combinacional, não é verdadeiramente uma memória.
- ❑ Mas pode pensar-se na ROM como um dispositivo que guarda a informação definida no momento em que ela foi fabricada.
- ❑ A ROM é uma memória não-volátil, dado que mantém o conteúdo mesmo quando se desliga a alimentação.

# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (3) -


## □ Estrutura interna duma ROM:

- Depende da tecnologia usada no seu fabrico.
- Mas é habitual **incluir/não-incluir** um diodo ou transistor para “programar” um 1/0 numa dada posição da matriz da ROM.
- A próxima figura ilustra a estrutura duma ROM 128x1, em que a descodificação do endereço se processa em 2 dimensões para reduzir o tamanho do descodificador.
- A ROM 128x1 está organizada segundo uma matriz bi-dimensional de 8 linhas x 16 colunas.
- O descodificador usa os 3 bits MS do endereço para seleccionar uma linha.
- O MUX 16:1 usa os 4 bits LS do endereço para seleccionar uma coluna.

Para que uma entrada do MUX seja 0 só é necessário que um diodo, que liga a essa entrada, force um 0.
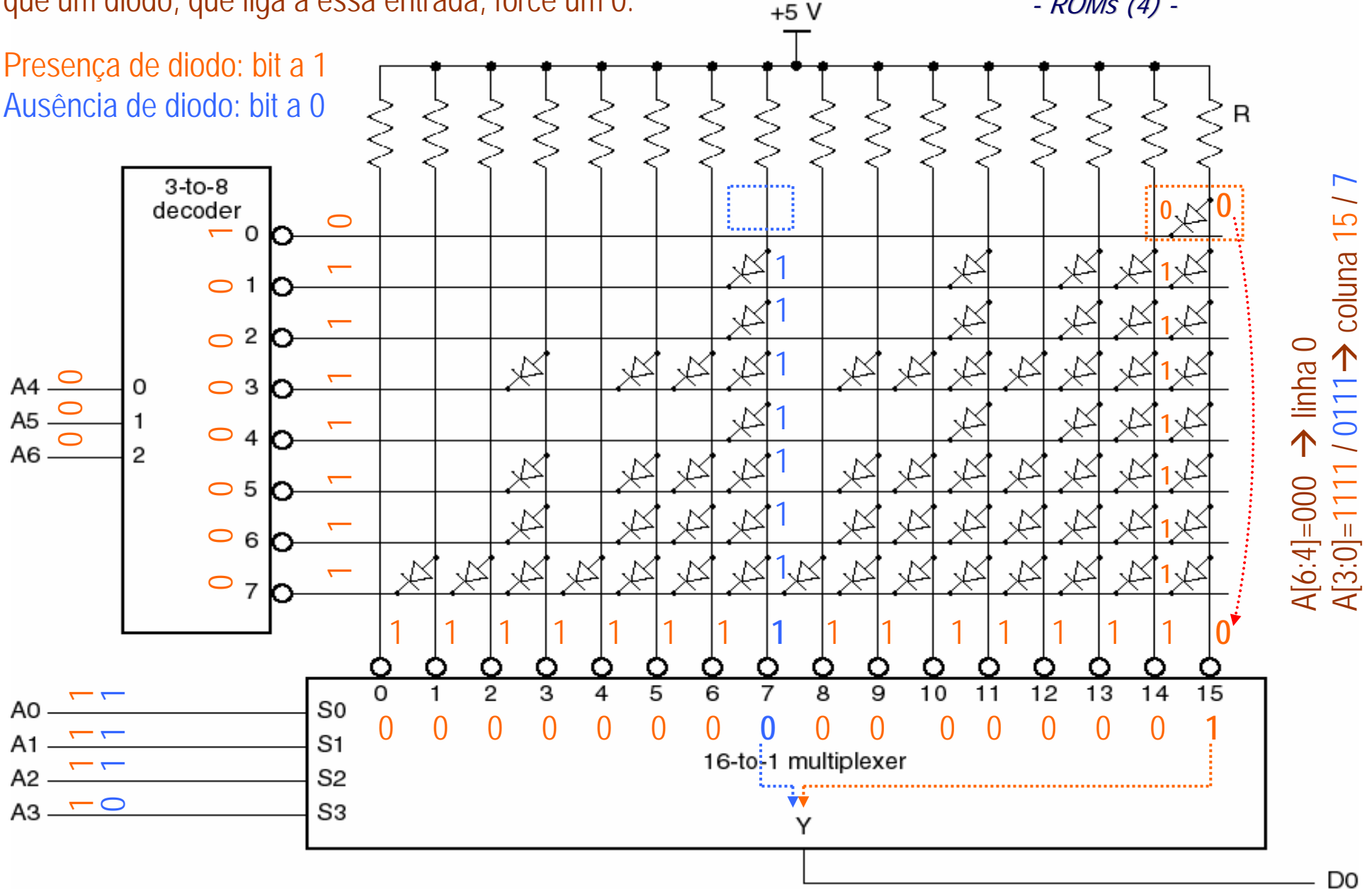
## 8. CPLDs e Memórias - ROMs (4) -

Presença de diodo: bit a 1  
Ausência de diodo: bit a 0




## 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (5) -

Uma ROM de tamanho 32K com múltiplas saídas (D7:D0) possui  $2^{15} \times 8$  bits.

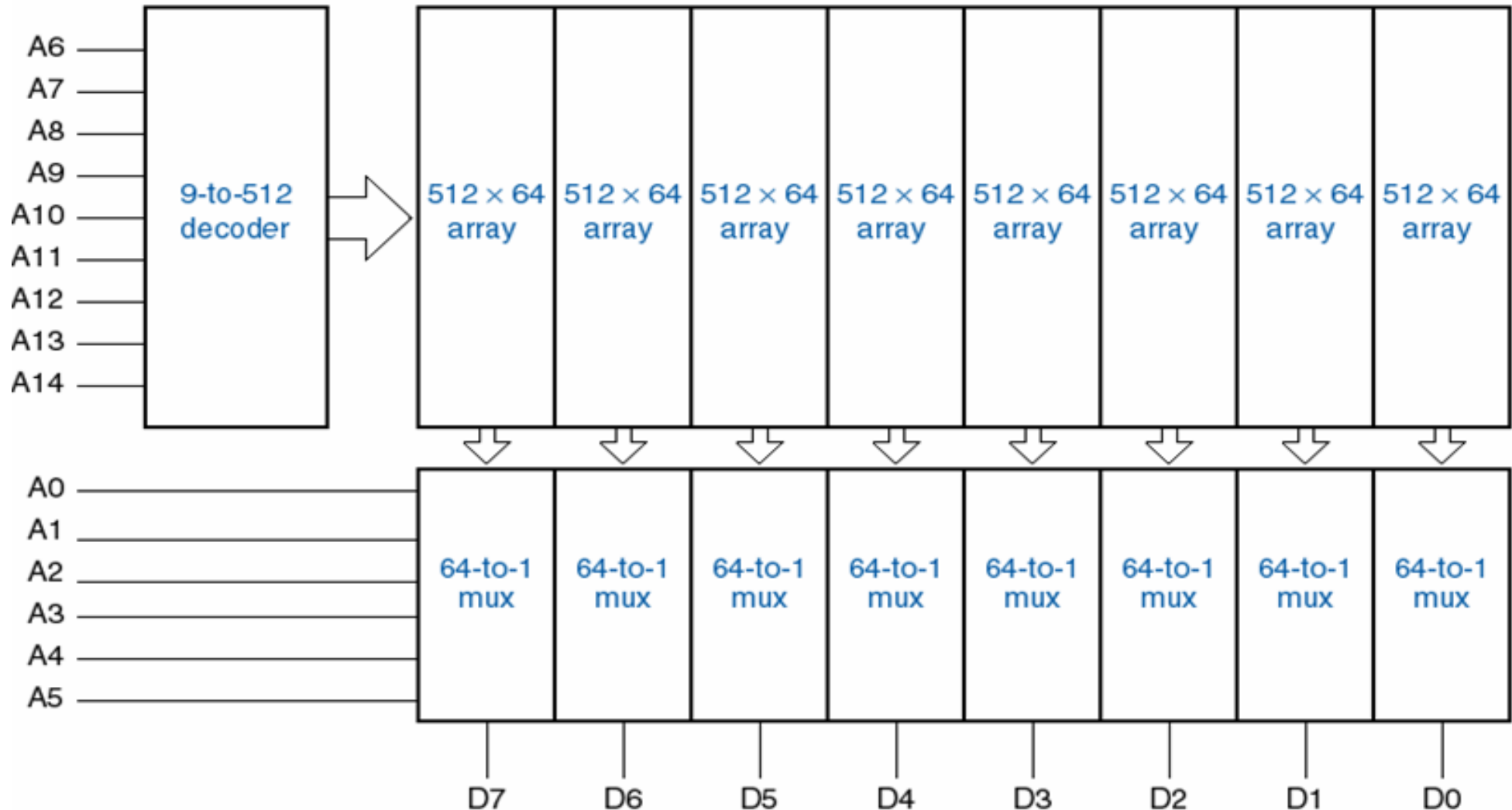Usa 1 decodificador de 9:512, 8 matrizes de 512 linhas x 64 colunas e 8 MUX 64:1.



# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (6) -

- ❑ Actualmente, as ROM são fabricadas num único CI e não com componentes discretos.
- ❑ Uma ROM com capacidade de alguns Mbits custa menos de 5€.
- ❑ O conteúdo dum ROM pode ser “programado” usando um de vários métodos.
- ❑ Para programar o conteúdo dum mask-programmable ROM, fornece-se ao fabricante uma lista (ficheiro) que define o padrão de ligações e de não-ligações a efectuar na(s) matriz(es) da ROM. Este processo de fabrico é dispendioso e só se usa para produções em grande escala.
- ❑ O processo de programação dum ROM programável (PROM) é idêntico ao da *mask ROM*, excepto que o conteúdo da PROM pode ser gravado usando um programador de PROMs. Uma PROM é fabricada com todos os bits no mesmo valor, normalmente a 1. O programador permite mudar o valor dos bits para 0, nas posições requeridas.
- ❑ Uma erasable programmable ROM (EPROM) é programável tal como uma PROM, mas o seu conteúdo pode ser apagado e colocado no estado de tudo a 1, usando uma luz ultravioleta.



## 8. CPLDs e Memórias


- ROMs (7) -

- ❑ Provavelmente a aplicação mais frequente das EPROMs é para guardar o código a executar pelo microprocessador ou microcontrolador dos sistemas embebidos.
- ❑ É comum utilizar EPROMs durante o desenvolvimento do código a usar nos sistemas embebidos, dado que esse código vai ser alterado repetidamente durante a fase de depuração.
- ❑ Como as ROMs e as PROMs são mais baratas do que as EPROMs similares, quando o desenvolvimento do código estiver concluído, substitui-se a EPROM por uma ROM ou PROM para que a produção do sistema seja menos dispendiosa.
- ❑ Uma electrically erasable programmable ROM (EEPROM) é idêntica a uma EPROM, excepto que o conteúdo da EEPROM pode ser apagado electricamente (pela aplicação duma tensão).
 
# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (8) -

- ❑ As EEPROMs não são alternativa às RAMs porque o tempo de escrita é muito superior e não estão vocacionadas para serem reescritas indefinidamente (apenas milhares de vezes).
- ❑ Muitas vezes as saídas da ROM (07:00) ligam a um barramento comum, ao qual ligam vários dispositivos com o objectivo de nele escrever, ainda que em instantes distintos.
- ❑ Assim, muitas ROMs possuem saídas em *tri-state* e uma entrada OE (*Output Enable*) que deve ser activada para que as saídas apareçam no exterior do *chip*.
- ❑ Para facilitar o desenho de certos circuitos em que há múltiplas ROMs ligadas ao mesmo barramento, embora apenas uma tenha a saída activa em cada instante, as ROMs possuem uma entrada CS (*Chip Select*).
- ❑ Neste caso, para que as saídas em *tri-state* estejam disponíveis no exterior é necessário que as entradas OE e CS estejam ambas activas.




# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (9) -

Descodificação de endereços para gerar os 4 sinais CS usados na leitura de 4 ROMs 32Kx8 ( $\Leftrightarrow$  128Kx8)

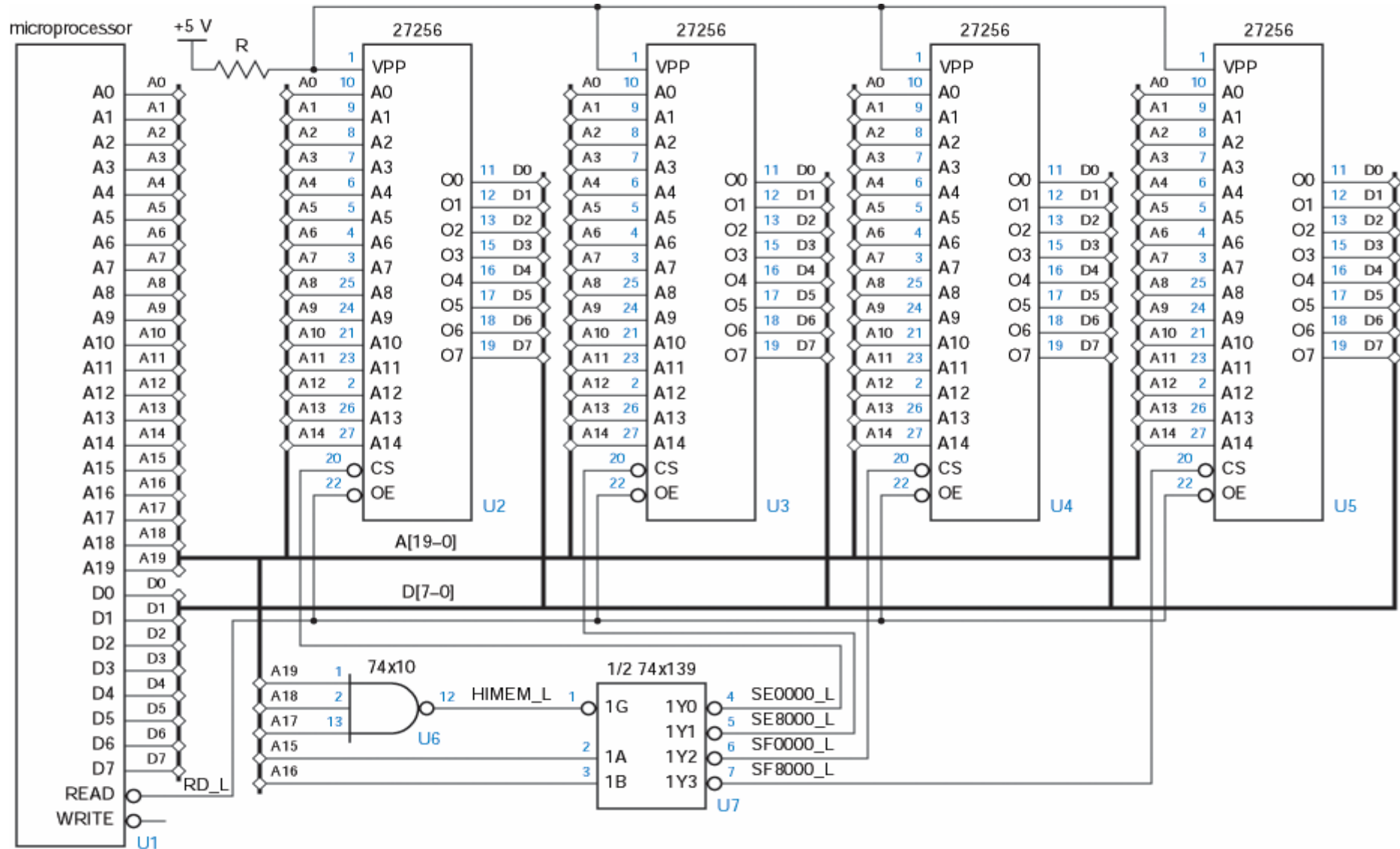HIMEM\_L=0 se A19:A17=111 → ROMs estão nos 128K endereços MS  
SE0000\_L=0 se A16:A15=00 → selecciona a ROM U2



# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (10) -

Algumas das vantagens em usar ROMs no projecto de circuitos:

- ❑ O projecto dos circuitos é rápido e simples.
- ❑ O circuito resultante é normalmente mais rápido do que um circuito com vários CIs SSI/MSI/PLDs.
- ❑ A funcionalidade implementada pela ROM pode ser alterada facilmente, mudando apenas o conteúdo nela guardado, sem ter que se alterar qualquer lógica no seu exterior.
- ❑ O preço das ROMs, por ser um dispositivo estruturado, diminui constantemente.
- ❑ A densidade das ROMs aumenta constantemente, alargando o tipo de problemas que se pode resolver com um único *chip*.

# 8. CPLDs e Memórias

- ROMs (11) -

Algumas das **desvantagens em usar ROMs** no projecto de circuitos:

- ❑ Em circuitos simples ou medianamente complexos, uma solução baseada em ROMs pode ser mais cara, consumir mais ou ser mais lenta do que um circuito com vários CIs SSI/MSI/PLDs.
- ❑ Para implementar funções com mais de 20 entradas, uma solução baseada em ROMs não é exequível devido à limitação imposta pelo tamanho das ROMs disponíveis. Por exemplo, implementar um somador de 16 bits com ROMs exigiria muitos milhões de bits ( $2^{32} \times 16$ ).

# 8. CPLDs e Memórias


## - RAMs (1) : introdução -

- ❑ A designação memória de leitura/escrita (*RWM - Read/Write Memory*) aplica-se a *arrays* de memória que permitem que a informação seja guardada e lida em qualquer momento.
- ❑ Actualmente, a maior parte das memórias RWM é do tipo RAM.
- ❑ Numa memória de acesso aleatório (*RAM - Random-Access Memory*), o tempo que demora a ler ou escrever um bit não depende da sua localização.
- ❑ Segundo a definição anterior, as ROMs também são memórias de acesso aleatório, mas a designação "RAM" geralmente só se aplica a RAMs que suportam leitura e escrita.
- ❑ Numa memória RAM estática (*SRAM*), o conteúdo escrito numa determinada posição mantém-se enquanto o *chip* estiver alimentado, a não ser que se escreva outro valor nessa posição.
- ❑ Uma memória RAM dinâmica (*DRAM*), só mantém o conteúdo guardado em cada posição se ele for repostado (*refreshed*) periodicamente. O refrescamento consegue-se lendo o conteúdo de determinada posição e re-escrevendo-o na mesma posição.
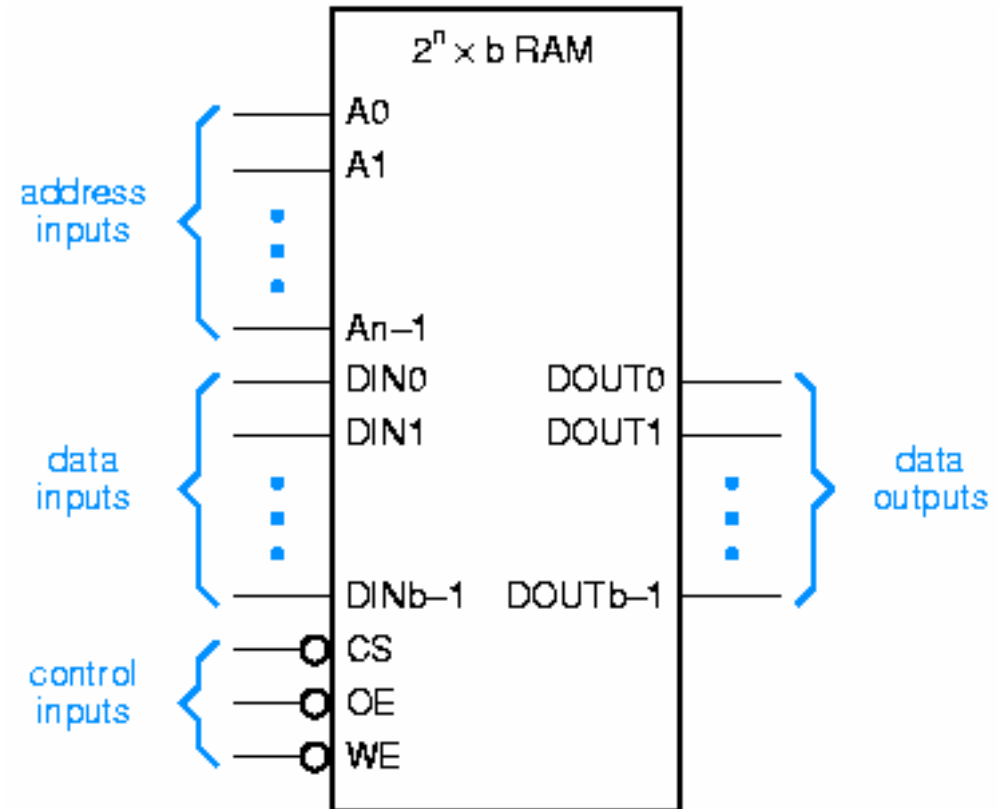
# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (2) : entradas e saídas numa SRAM -

- ❑ A maior parte das RAMs são memórias do tipo volátil. Ou seja, quando se desliga a alimentação perde-se o seu conteúdo.
- ❑ Contudo, algumas RAMs mantêm o conteúdo mesmo quando se desliga a alimentação. Neste caso, são memórias do tipo não-volátil.
- ❑ Uma RAM de  $2^n \times b$  bits possui como entradas um endereço de  $n$  bits,  $b$  bits de dados e (3) sinais de controlo e como saídas apenas  $b$  bits de dados.



# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (3) : entradas e saídas numa SRAM -

- ❑ Os sinais de controlo são semelhantes aos da ROM apresentada, adicionando-se o sinal *WE* que habilita a escrita na RAM → CS, OE e WE.
- ❑ Quando se activa as entradas WE e CS, o valor da entrada de dados é escrito na posição da RAM seleccionada pelo endereço.
- ❑ Cada posição (ou célula) de memória numa RAM estática comporta-se como uma *latch* D, e não como um *flip-flop* D sensível às transições do relógio.
- ❑ Ou seja, sempre que WE e CS estiverem activos, a *latch* associada com a posição seleccionada está aberta: a saída segue a entrada de dados.
- ❑ O valor que fica guardado na posição em causa é aquele que estiver presente na saída de dados da *latch* quando ela fecha.



# 8. CPLDs e Memórias


- RAMs (4) : entradas e saídas duma SRAM -

- ❑ Normalmente, as RAMs estáticas permitem apenas 2 tipos de acesso: leitura e escrita.
- ❑ Para efectuar uma leitura:
  - Coloca-se um endereço na entrada de endereço, mantendo as entradas de controlo **CS** e **OE** activas.
  - O valor guardado na *latch* associada com a posição seleccionada é colocado na saída de dados (**DOUT** na RAM ilustrada atrás).
- ❑ Para efectuar uma escrita:
  - Coloca-se um endereço na entrada de endereço e um valor (a escrever) na entrada de dados **DIN**.
  - Após isso, activam-se as entradas de controlo **CS** e **WE**.
  - A *latch* associada com a posição seleccionada abre e o valor presente em **DIN** é guardado na saída dessa *latch*.
 
# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (5) : organização interna numa SRAM -

- ❑ A funcionalidade de cada célula da memória SRAM é a mesma que o circuito em baixo:
  - O comportamento é o de uma *latch* D e *não* o de um *flip-flop* D sensível às transições.
  - Quando **SEL\_L** estiver activo, o valor guardado na *latch* é colocado na saída **OUT**.
  - Quando **SEL\_L** e **WR\_L** estiverem ambos activos, a *latch* abre e o valor presente em **IN** é guardado na *latch*.
- ❑ Numa operação de escrita é preciso garantir que:
  - O endereço está estável antes da ordem de escrita.
  - Os dados a escrever ficam estáveis antes de terminar a operação de escrita.



## 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (6) -


organização interna duma SRAM

Combinando várias células de memória como a anterior e juntando alguma lógica de controlo, obtém-se uma SRAM completa, por exemplo com tamanho 8x4 →

Sinais de controlo:

- *Chip select* (CS\_L)
- *Output enable* (OE\_L)
- *Write enable* (WE\_L)

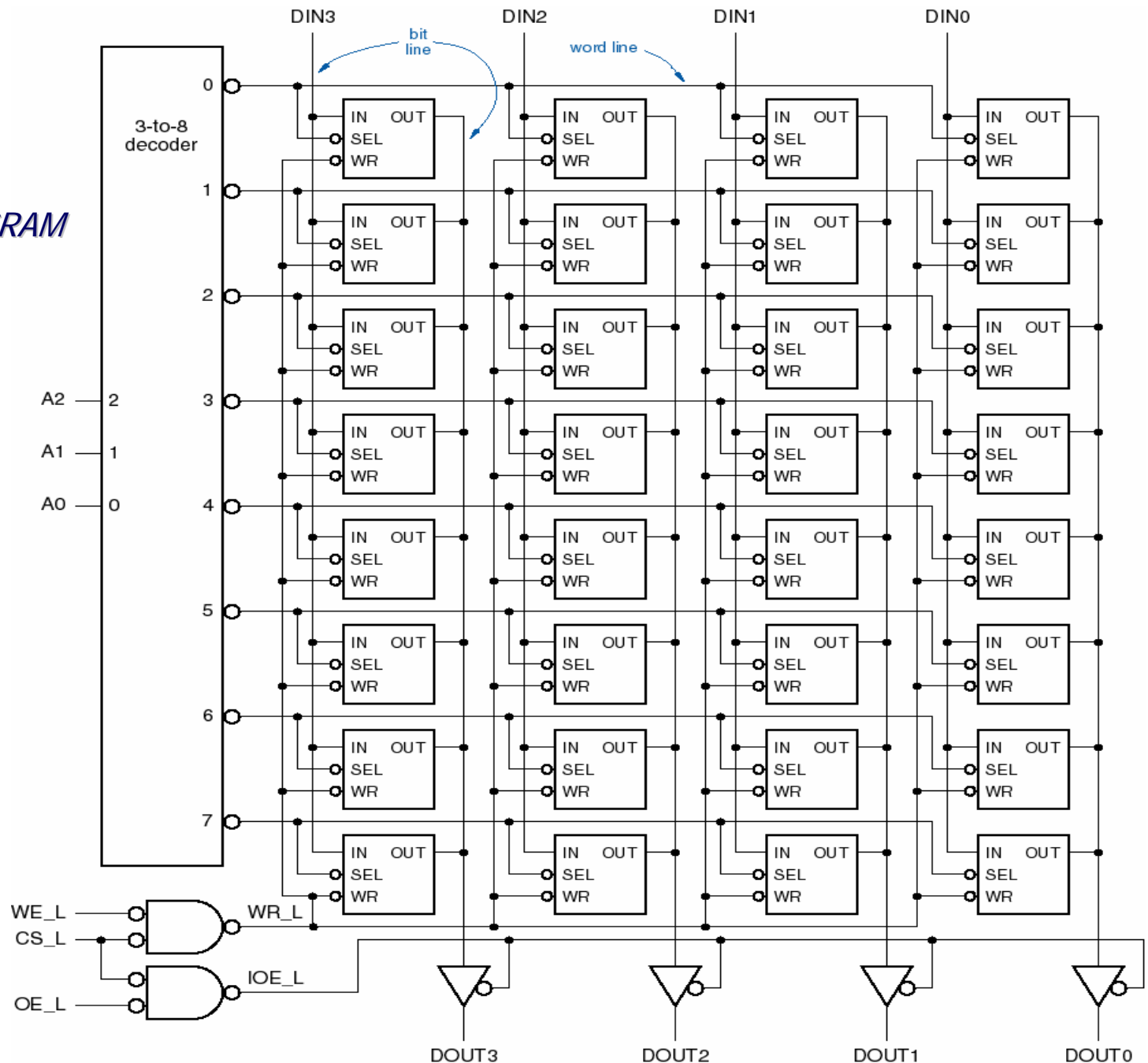
O descodificador 3:8 activa um (dos 8 sinais) SEL de modo a habilitar a leitura/escrita de/em todas as células da linha correspondente ao endereço A2:A0 aplicado.


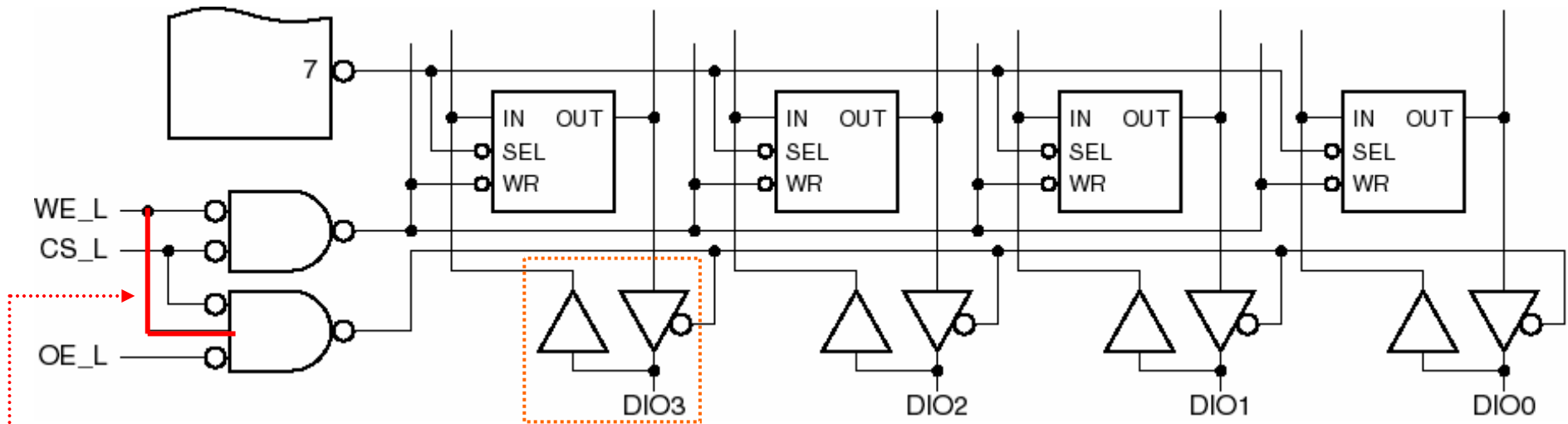
# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (7) : organização interna numa SRAM -

- Para que a entrada e saída dos dados da SRAM se faça pelos mesmos pinos (bi-direccionais) a organização interna apenas tem que ser alterada ligeiramente:




- Qual o interesse em usar os mesmos pinos para os dados a ler e a escrever?
  - Para reduzir o número de pinos, útil em memórias de grande capacidade.
  - Porque a maior aplicação das memórias é na ligação a um microprocessor através de barramentos, sendo o barramento de dados normalmente bi-direccional.

para evitar ler e escrever em simultâneo

# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (8) : CIs com SRAM -

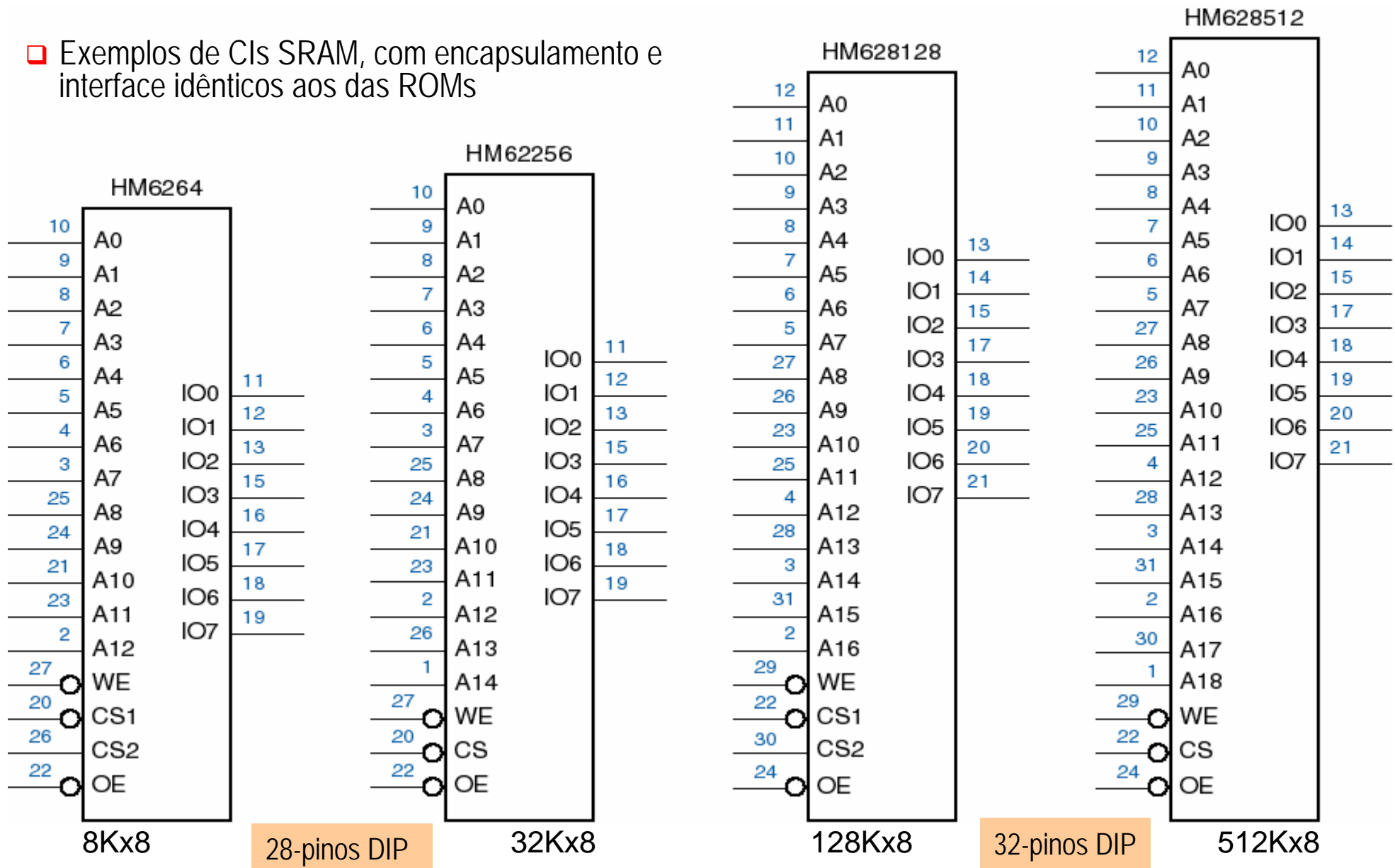
- Exemplos de CIs SRAM, com encapsulamento e interface idênticos aos das ROMs


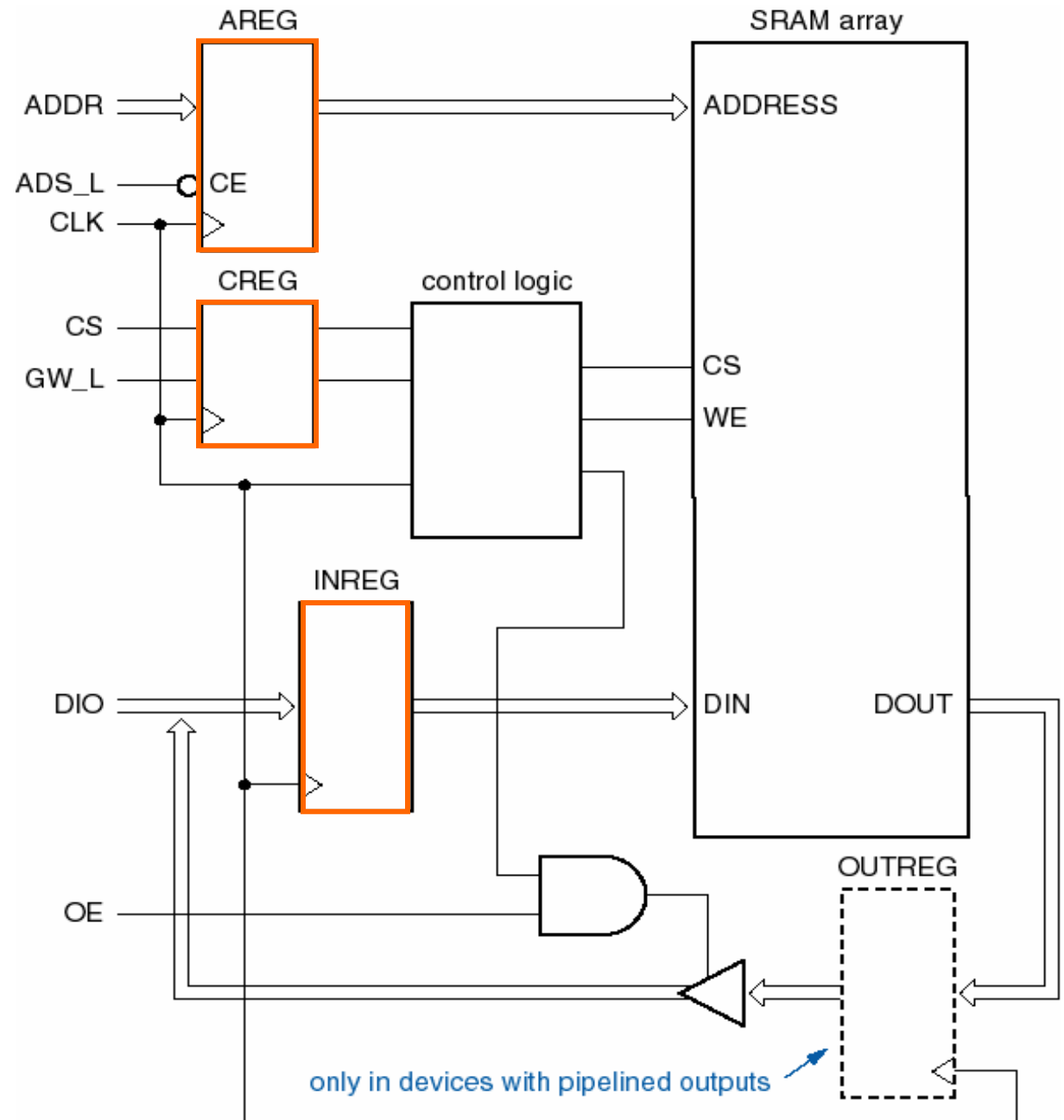
## 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (9) : SRAMs síncronas -

- ❑ As memórias do tipo **SRAM síncrona** continuam a ter células baseadas numa *latch* mas usam endereços, sinais de controlo e dados registados.
- ❑ Na SRAM ao lado, o endereço **ADDR** é registado em **AREG**, os sinais de controlo **CS/GW\_L** são registados em **CREG** e os dados de entrada **DIO** registados em **INREG**.
- ❑ Registrar o endereço e os sinais de controlo facilita a utilização da SRAM em sistemas síncronos que operam com frequências elevadas.



# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (10) : DRAM -

- ❑ A implementação da *latch* D usada nas células da SRAM emprega 4 portas lógicas discretas ou 4 a 6 transistores.
- ❑ A memória **RAM dinâmica (DRAM)** surge como forma de diminuir a quantidade de lógica usada por cada célula e conseguir assim uma maior capacidade com o mesmo espaço.
- ❑ A célula base da memória DRAM guarda a informação num condensador, que é acedido através dum único transistor.
- ❑ Ao fim de alguns milisegundos a informação guardada no condensador precisa ser repostada para que um "1" não passe a "0". Para repor (refrescar) a informação guardada, lê-se a célula e de seguida ela é re-escrita com a mesma informação.
- ❑ Para reduzir o tempo usado no refrescamento, o processo refresca uma linha da matriz de cada vez.
- ❑ As DRAMs possuem normalmente várias matrizes para explorar o paralelismo de funcionamento, aumentando o débito de informação a escrever/ler.

# 8. CPLDs e Memórias

- RAMs (11) : organização interna numa DRAM -

DRAM de 64Kx1 bits organizada segundo uma matriz de 256x256 células.

O endereço de 16 bits é aplicado em **A7:A0** em 2 etapas, sendo as metades registadas no bordo descendente de **RAS\_L** e **CAS\_L**.

ordem para registar a metade do endereço que corresponde à **linha** da matriz →  
ordem para registar a **coluna** →

